
Razvoj digitalnih sistemov

Predstavitev strani in
izvajanja predmeta

Domača stran predmeta

<http://rds.fe.uni-lj.si>

Splošno ▼	Predavanja ▼	Laboratorijske vaje ▼	Komentar
-----------	--------------	-----------------------	----------

Razvoj digitalnih sistemov

Izpiti

Pisni			Ustni		
Datum	Prostor	Ura	Datum	Prostor	Ura
Izpitni roki so razpisani v sistemu e-študent .					

Morebitna vprašanja mi pošljite na elektronsko pošto (matej.mozek@fe.uni-lj.si).

Razvoj digitalnih sistemov

Uvod v logična vezja:
Spremenljivke, funkcije,
pravilnostne tabele, vrata, vezja

Spremenljivke in funkcije

- **Konjunkcija (AND)** $L(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2$
 - L='1' če (in samo če) sta x_1 in (AND) x_2 enaka '1'

“.” AND operator *Skrajšano: $x_1 \cdot x_2 = x_1x_2$*
“∧” AND operator
“&” AND operator
- **Disjunkcija (OR)** $L(x_1, x_2) = x_1 + x_2$
 - L='1' če je ali x_1 ali x_2 ali oba

Simbol: “+” ali “∨” OR operator
- **Negacija (NOT)** \bar{x}
 - = '1' če je $x = '0'$ in L='0' če je $x = '1'$

Oznake: \bar{x} , x' , NOT x

Vhodni vektor

- Več spremenljivk tvori vhodni vektor

Tri spremenljivke (x_1, x_2, x_3)

$$0 \quad w_0 = 0 \ 0 \ 0$$

$$1 \quad w_1 = 0 \ 0 \ 1$$

$$2 \quad w_2 = 0 \ 1 \ 0$$

$$3 \quad w_3 = 0 \ 1 \ 1$$

$$4 \quad w_4 = 1 \ 0 \ 0$$

$$5 \quad w_5 = 1 \ 0 \ 1$$

$$6 \quad w_6 = 1 \ 1 \ 0$$

$$7 \quad w_7 = 1 \ 1 \ 1$$

Negacija funkcije

- Če je funkcija definirana kot
 - $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$
- Potem je komplement (negacija) funkcije f :
 - $\bar{f}(x_1, x_2) = \overline{x_1 + x_2} = (x_1 + x_2)'$
- Podobno, če
 - $f(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2$
- Potem je komplement funkcije f
 - $\bar{f}(x_1, x_2) = \overline{x_1 \cdot x_2} = (x_1 \cdot x_2)'$

Pravilnostna tabela

- Izhodna vrednost funkcije za vhodni vektor (vseh kombinacij vhodnih spremenljivk).

X_1	X_2	$X_1 \cdot X_2$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

AND

X_1	X_2	$X_1 + X_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR

X_1	X_1'
0	1
1	0

NOT

Pravilnostna tabela

- Pravilnostna tabela za AND in OR funkciji treh spremenljivk

x_1	x_2	x_3	$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$	$x_1 + x_2 + x_3$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Pravilnostna tabela


- Določite pravilnostno tabelo funkcije $L(x, y, z) = x + y \cdot z$

+

x	y	z	yz	x+yz
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


Logična vrata in vezja

 - Osnovno logično operacijo (AND, OR, NOT) lahko izvedemo z elementom vezja, ki mu pravimo **logična vrata**.
- Logična vrata imajo enega ali več vhodov in en izhod, ki je funkcija vhodov v vrata.




AND vrata

Logična vrata in vezja

 

OR vrata

 


NOT vrata – inverter - negator

Logična vrata in vezja

- Določite pravilnostno tabelo in logično vezje podane funkcije:
 $F(a, b, c) = a \cdot c + b \cdot c'$

a	b	c	ac	bc'	ac+bc'
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1

 

Razvoj digitalnih sistemov

Uvod v logična vezja:
Boole-ova algebra

Aksiomi Boole-ove algebre

- Boole-ova algebra temelji na nizu pravil, ki so izpeljana na osnovi predpostavk (aksiomov)

$$1a \quad 0 \cdot 0 = 0$$

$$1b \quad 1 + 1 = 1$$

$$2a \quad 1 \cdot 1 = 1$$

$$2b \quad 0 + 0 = 0$$

$$3a \quad 0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0$$

$$3b \quad 1 + 0 = 0 + 1 = 1$$

$$4a \quad \text{Če } x=0 \text{ potem je } x'=1$$

$$4b \quad \text{Če } x=1 \text{ potem je } x'=0$$

Teoremi z eno spremenljivko

Iz aksiomov so izvedena nekatera pravila za računanje z eno spremenljivko:

- Operacije s konstanto

$$5a \quad x \cdot 0 = 0 \qquad 5b \quad x + 1 = 1$$

- Nevtralni element

$$6a \quad x \cdot 1 = x \qquad 6b \quad x + 0 = x$$

- Idempotenca

$$7a \quad x \cdot x = x \qquad 7b \quad x + x = x$$

- Komplementarnost

$$8a \quad x \cdot x' = 0 \qquad 8b \quad x + x' = 1$$

- Dvojna negacija

$$9 \quad x'' = x$$

Dualnost

- Aksiome in teoreme za eno spremenljivko lahko izrazimo v parih
 - $f(a, b) = a + b$ dualna funkcija: $f(a, b) = a \cdot b$
 - $f(x) = x + 0$ dualna funkcija: $f(x) = x \cdot 1$

$$f(a, b, c) = f'(a', b', c')$$

- Dualnost resnične izjave je resnična izjava.

Teoremi dveh in več spremenljivk

- 10a. $x \cdot y = y \cdot x$ *Komutativnost*
- 10b. $x + y = y + x$

- 11a. $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ *Asociativnost*
- 11b. $x + (y + z) = (x + y) + z$

- 12a. $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ *Distributivnost*
- 12b. $x + y \cdot z = (x + y) \cdot (x + z)$

- 13a. $x + x \cdot y = x$ *Vsebovanje*
- 13b. $x \cdot (x + y) = x$

Teoremi dveh in več spremenljivk

- 14a. $x \cdot y + x \cdot y' = x$ *Kombinacija*
- 14b. $(x + y) \cdot (x + y') = x$ *(sosednost)*

- 15a. $(x \cdot y)' = x' + y'$ *DeMorganov*
- 15b. $(x + y)' = x' \cdot y'$ *teorem*

- 16a. $x + x' \cdot y = x + y$
- 16b. $x \cdot (x' + y) = x \cdot y$

Dokaz $x+x' \cdot y = x+y$

- Dokažite $x+x' \cdot y = x+y$ z uporabo popolne indukcije in lastnosti Boole-ove algebre

x	y	$x'y$	$x+x'y$	$x+y$
0	0	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	1	0	1	1

↑
↑
ekvivalentna

$$x+x' \cdot y = (x+y) \cdot (x+x') \quad (12b)$$

$$x+x' \cdot y = (x+y) \cdot \underbrace{1}_{(8b)} \quad (8b)$$

$$x+x' \cdot y = \underbrace{(x+y)}_{(6a)} \quad (6a)$$

Dokaz $(x \cdot y)' = x' + y'$

- Uporabite popolno indukcijo in dokažite $(x \cdot y)' = x' + y'$

x	y	xy	$(xy)'$	x'	y'	$x' + y'$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

ekvivalentna

Algebrajski dokaz

- Dokažite: $(X+A) \cdot (X'+A) \cdot (A+C) \cdot (A+D) \cdot X = A \cdot X$

$$(X+A)(X'+A)(A+C)(A+D)X$$

$$(X+A)(X'+A)(A+CD)X \quad (12b)\text{-distributivnost}$$
$$x+y \cdot z = (x+y) \cdot (x+z)$$

$$(X+A)(X'+A)(A+CD)X$$


$$(A)(A+CD)X \quad (14b) \text{ - sosednost}$$

$$(A)(A+CD)X$$

$$AX \quad (13b) \text{ - vsebovanje}$$

Prioriteta logičnih operatorjev

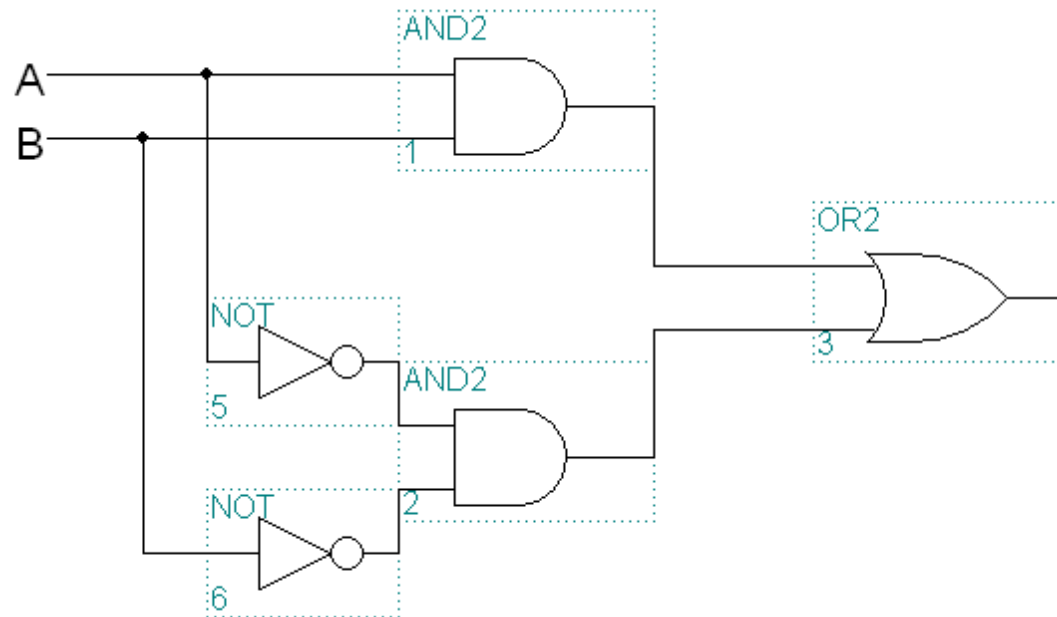- Če v logičnem izrazu **ni oklepajev**, potem se logične operacije izvajajo v zaporedju
 - **NOT, AND, OR**
- Določite zaporedje operatorjev v izrazu: $A \cdot B + A' \cdot B'$





Prioriteta logičnih operatorjev

- Narišite vezje ki realizira naslednji logični funkciji:

- $f(a,b,c)=(a'+b)\cdot c$

- $f(a,b,c)=a'\cdot b+c$

  


Primer načrtovanja logične funkcije

- Izhod vezja f naj bo '1', ko je $x='1'$ **in** ko sta **ali** y **ali** z (**ali** oba) enaka '1'
 - Tri možne kombinacije
 - $x=1, y=0, z=1 \rightarrow x \cdot y' \cdot z$
 - $x=1, y=1, z=0 \rightarrow x \cdot y \cdot z'$
 - $x=1, y=1, z=1 \rightarrow x \cdot y \cdot z$
- Funkcijo lahko zapišemo kot
 - $f(x,y,z) = x \cdot y' \cdot z + x \cdot y \cdot z' + x \cdot y \cdot z$

Primer načrtovanja logične funkcije

 
$$f(x,y,z) = x \cdot y' \cdot z + x \cdot y \cdot z' + x \cdot y \cdot z$$



Primer načrtovanja logične funkcije

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1
 
$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x \cdot y' \cdot z + x \cdot y \cdot z' + x \cdot y \cdot z \\ &= xy'z + xy(z' + z) \\ &= xy'z + xy && (14a) \\ &= x(y'z + y) && (12a) \\ &= x(y + z) && (16a) \end{aligned}$$



Razvoj digitalnih sistemov

Uvod v logična vezja:
Sinteza logičnih funkcij z uporabo
AND, OR in NOT vrat

Zapisi logične funkcije

- Normalna oblika (kanonska)
 - popolno normalna oblika, dvonivojska,
 - normalna oblika,
 - minimalno normalna oblika.
- Nenormalna oblika (večnivojska)
 - $g(x, y, z, w) = ((x'y') + z) \cdot x + y \cdot w'$

Elementarne logične funkcije dveh spremenljivk

2 spremenljivki \rightarrow 16 elementarnih funkcij

- 4 skupine funkcij:
 - Enostavne logične funkcije (iz Boole-ove algebre)
 - konstanta '0', '1'
 - original in negacija x_1, x_2
 - AND, OR operatorja
 - NOR (Pierce \downarrow), NAND (Sheffer \uparrow)
 - XOR, XNOR (oz. EQU)
 - implikacija in negacija implikacije x_1, x_2 (redko)

Elementarne logične funkcije dveh spremenljivk

x1	x2	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

F0 konstanta '0'

F1 NOR (Pierce)

F2 negacija implikacije

F3 negacija spremenljivke

F4 negacija implikacije

F5 negacija spremenljivke

F6 XOR (seštevanje po modulu 2)

F7 NAND (Sheffer)

F15 konstanta '1'

F14 OR (disjunkcija)

F13 implikacija $x_2 \rightarrow x_1$

F12 spremenljivka x_1

F11 implikacija $x_1 \rightarrow x_2$

F10 spremenljivka x_2

F9 XNOR (ekvivalenca)

F8 AND (konjunkcija)

Zapisi logične funkcije

- Popolna normalna oblika
 - Popolna **D**isjunktivna **N**ormalna **O**blika (**PDNO**)
(1. nivo AND, 2. nivo: *ena* OR vrata)
 - Popolna **K**onjunktivna **N**ormalna **O**blika (**PKNO**)
(1. nivo OR, 2. nivo: *ena* AND vrata)

Mintermi

- Funkcijo n spremenljivk $f(a, b, c, \dots)$ lahko zapišemo s pomočjo mintermov
 - $f(a, b, c)$ - pravilni primeri mintermov:
 $a \cdot b \cdot c, a' \cdot b \cdot c, a \cdot b \cdot c'$
 - $f(a, b, c)$ - nepravilni primeri mintermov: $a \cdot b, c', a' \cdot c$
- Funkcija n spremenljivk ima 2^n možnih mintermov.

Mintermi

<i>Minterm</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	
m_0	0	0	0	$x' \cdot y' \cdot z'$
m_1	0	0	1	$x' \cdot y' \cdot z$
m_2	0	1	0	$x' \cdot y \cdot z'$
m_3	0	1	1	$x' \cdot y \cdot z$
m_4	1	0	0	$x \cdot y' \cdot z'$
m_5	1	0	1	$x \cdot y' \cdot z$
m_6	1	1	0	$x \cdot y \cdot z'$
m_7	1	1	1	$x \cdot y \cdot z$

Zapis mintermov

- Enačbo funkcije zapišemo z mintermi:

$$f(a, b, c) = m_0 + m_1 + m_2 + m_4$$

$$f(a, b, c) = a'b'c' + a'b'c + a'bc' + ab'c'$$

$$\begin{array}{cccc} \underbrace{000} & \underbrace{001} & \underbrace{010} & \underbrace{100} \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{array}$$

$$f^3 = V(0, 1, 2, 4)$$

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Primeri zapisa z mintermi

- Zapišite podano funkcijo z mintermi:
 - $f(a, b, c) = abc + a'bc + abc' + a'b'c$

- Zapišite podano funkcijo v PDNO:
 - $f^3 = \bigvee(1, 5, 6, 7)$

Logična sinteza funkcij

- Če je možno funkcijo f sintetizirati ob upoštevanju pravilnostne tabele, ki ima vrstice $f='1'$, potem je možno isto funkcijo f sintetizirati iz vrstic pravilnostne tabele v katerih je $f='0'$.
- Tak pristop uporablja komplemente (negacije) mintermov – ***maksterme***.

Makstermi

<i>Maksterm</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	
M_7	0	0	0	$x+y+z$
M_6	0	0	1	$x+y+z'$
M_5	0	1	0	$x+y'+z$
M_4	0	1	1	$x+y'+z'$
M_3	1	0	0	$x'+y+z$
M_2	1	0	1	$x'+y+z'$
M_1	1	1	0	$x'+y'+z$
M_0	1	1	1	$x'+y'+z'$

Zapis makstermov

- Enačbo funkcije lahko zapišemo v smislu notacije z makstermi (M-notacija)

$$f(a, b, c) = M_0 \cdot M_1 \cdot M_2 \cdot M_4$$

$$f(a, b, c) = (a + b' + c')(a' + b + c')(a' + b' + c)(a' + b' + c')$$

$$\begin{array}{cccc}
 0 & 1 & 1 & \\
 \underbrace{} & & & \\
 4 & & & \\
 & 1 & 0 & 1 \\
 \underbrace{} & & & \\
 2 & & & \\
 & 1 & 1 & 0 \\
 \underbrace{} & & & \\
 1 & & & \\
 & 1 & 1 & 1 \\
 \underbrace{} & & & \\
 0 & & &
 \end{array}$$

$$f^{\beta} = \&(0, 1, 2, 4)$$

#	a	b	c	F
7	0	0	0	1
6	0	0	1	1
5	0	1	0	1
4	0	1	1	0
3	1	0	0	1
2	1	0	1	0
1	1	1	0	0
0	1	1	1	0

Primeri zapisa z makstermi

- Zapišite podano funkcijo v notaciji z makstermi:

$$- f(a, b, c) = (a+b+c)(a'+b+c)(a+b+c')(a'+b'+c)$$

$$f^{\beta} = \&(7, 3, 6, 1)$$

- Izpišite podano funkcijo v PKNO

$$- f(a, b, c) = \&(1, 5, 6, 7)$$

$$f(a, b, c) = (a'+b'+c)(a+b'+c)(a'+b'+c)(a+b+c)$$

Pretvorba med zapisi funkcij

Dana oblika	Želena oblika			
	$f=\Sigma m$	$f= \Pi M$	$f'=\Sigma m$	$f'= \Pi M$
$f=\Sigma m$ (0,2,5,7)		Številke, ki <i>niso</i> na seznamu mintermov. (1,3,4,6)		Številke, ki so na seznamu mintermov. (0,2,5,7)
$f= \Pi M$ (1,3,4,6)	Številke, ki <i>niso</i> na seznamu makstermov (0,2,5,7)		Številke, ki so na seznamu makstermov (1,3,4,6)	Številke, ki <i>niso</i> na seznamu makstermov (0,2,5,7)

Pretvorbe PDNO \leftrightarrow PKNO

- Funkcijo v **PDNO**: $f(x_1, x_2, x_3) = f^3 = V(3, 4, 6, 7)$ pretvorite v **PKNO**:

- **Manjkajoče** minterme \rightarrow maksterme
- $m_i \rightarrow M_j$ (enačba) $j = 2^n - 1 - i = 7 - i$ (za 3 spremenljivke)

$$f^3 = \&(7, 6, 5, 2)$$

- Funkcijo v **PKNO**: $f(x_1, x_2, x_3) = f^3 = \&(7, 6, 5, 2)$ pretvorite v **PDNO**:



- **Manjkajoče** maksterme \rightarrow minterme
- $m_i \rightarrow M_j$ (enačba) $i = 2^n - 1 - j = 7 - j$ (za 3 spremenljivke)

$$f^3 = V(3, 4, 6, 7)$$

DNO in minimalnost funkcije

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>f</i>
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$$f(a,b) = a'b' + a'b + ab = a' + b$$

  

$$f(a,b) = a' + b$$

Razvoj digitalnih sistemov

Uvod v logična vezja:
CAD orodja in VHDL

Uvod v CAD orodja

- CAD sistem navadno vključuje naslednja orodja za načrtovanje
 - Vnos načrtovanih funkcij
(*Design entry*)
 - Sinteza in optimizacija načrtovanih funkcij
(*Synthesis and optimization*)
 - Simulacija načrtovanih funkcij
(*Simulation*)
 - Fizična izvedba in načrtovanje
(*Physical design and implementation*)

Vnos načrtovanih funkcij

- Postopek vnosa opisa načrtovanih funkcij v CAD sistem
(*design entry*)
- Tipične metode za vnos načrtovanih funkcij
 - Pravilnostne tabele
(*truth tables*)
 - Shematski vnos funkcije
(*schematic capture*)
 - Jezik strojnega opisa vezja
(*Hardware Description Language*)

Jeziki strojnega opisa vezja

- Razširjeni HDL jeziki
 - VHDL (VHSIC Hardware Description Language, kjer je VHSIC: very-high-speed integrated circuit)
 - Verilog
 - Več drugih (lastni proizvajalcu)
- VHDL in Verilog sta standardizirana

Sinteza

- **Prevajanje**
 - (*compiling*)
- **Optimiranje** glede na hitrost in/ali velikost – logična optimizacija
 - (*logic synthesis* ali *logic optimization*)
- **tehnološka postavitve**
 - (*technology mapping*)
- **sinteza postavitve**
 - (*layout synthesis*)

Simulacija

- **Funkcionalna simulacija**
(*functional simulation*)
praviloma v obliki časovnega diagrama)
Uporabnik sam preveri dobljene izhode vezja s svojimi pričakovanimi izhodi.
- Simulatorji navadno privzamejo, da je časovna zakasnitev širjenja preko več logičnih vrat zanemarljiva.

Uvod v VHDL

- Predstavitev logičnih signalov v VHDL
 - Logični signali tipa **std_logic** lahko zavzamejo **več** vrednosti:
'U', 'X', '0', '1', 'Z', 'W', 'H', 'L', in '-'
 - 'U': Neiniciliziran.
Signal še ni bil postavljen na nobeno vrednost (simulacija).
 - 'X': Neznano.
Vrednosti/rezultata ni bilo mogoče določiti (simulacija).
 - 'Z': Visoka impedanca (High Z)
 - 'W': Weak driver (za razliko od strong driver, ki da 0 ali 1) ni mogoče določiti ali je 0 oz. 1.
 - 'L': Weak low signal, katerega vrednost naj bi bila 0
 - 'H': Weak high signal, katerega vrednost naj bi bila 1
 - '-': Poljubna vrednost/Redundanca (don't care).

Pisanje enostavne VHDL kode

Definicija vhodnih in izhodnih signalov (**port**)

Ime entitete

```
ENTITY example1 IS
```

```
  PORT (x1,x2,x3
```

```
        f
```

```
END example1;
```

```
: IN
```

```
: OUT
```

```
std_logic;
```

```
std_logic);
```

Način (**Mode**) signala:

IN (vhodni)

OUT (izhodni)

INOUT (vhodno-izhodni)

Tip (**Type**)

signala

Za deklaracijo zadnjega signala *ni* podpičja!

Pisanje enostavne VHDL kode

Ime arhitekture


```
ARCHITECTURE arch OF example1 IS  
BEGIN  
    f <= (x1 AND x2) OR (NOT x2 AND x3);  
END arch;
```

VHDL izrazi, ki opisujejo
funkcionalnost vezja

Pisanje enostavne VHDL kode

interni
signal
 
```
ENTITY example1 IS
  PORT ( x1, x2, x3      : IN      std_logic;
         x4             : INOUT   std_logic;
         f1            : OUT      std_logic );
END example2;
ARCHITECTURE arch OF example1 IS
  SIGNAL x5 : std_logic := '0';
BEGIN
  x4 <= x1 AND x2;
  x5 <= NOT x2 AND x3;
  f1 <= x4 OR x5;
END arch;
```




Boole-ovi operatorji v VHDL

- Nekaj logičnih operatorjev v VHDL:
 - **AND** logična konjunkcija
 - **OR** logična disjunkcija
 - **NOT** logična negacija
 - **NAND, NOR, XOR, XNOR**
- Operator prireditve **<=**
- VHDL NIMA prioritete logičnih operatorjev
- *Enostavna logična izjava*
(*simple assignment statement*)

Enostaven zgled VHDL kode

- Izbiralnik
2/1
 
```
ENTITY example1 IS  
  PORT (x1,x2,x3 : IN std_logic;  
        f       : OUT std_logic  
        );  
END example1;
```



```
ARCHITECTURE arch OF example1 IS  
  BEGIN  
    f <= (x1 AND x2) OR (NOT x2 AND x3);  
  END arch;
```

Enostaven zgled VHDL kode

- Napišite VHDL kodo vezja 3-bitne funkcije večine (*majority function*)
- Funkcija večine postavi izhod $f='1'$ ko je večina od vhodov (x_1, x_2, x_3) enaka '1'
- Načrtajte konstrukt entitete in arhitekturni konstrukt.
 - Konstrukt entitete imenujte **Majority**,
 - Arhitekturni konstrukt imenujte **MajorityFunc**

Razvoj digitalnih sistemov

Optimiranje logičnih funkcij:
Veitch-ev, Karnaugh-jev diagram
in MDNO
Vezja z več izhodi

Diagrami za minimizacijo funkcij

- Najti izražavo funkcije z minimalnim številom členov (mintermov oz. makstermov).
- Minimalna izražava (MDNO, MKNO) temelji na lastnosti **sosednosti**
(14a → MDNO, 14b → MKNO)
 - $f(x,y,z) = xyz + xyz' = xy(z+z') = xy(1) = xy$
- Sistematična pot določitve te funkcije
 - ***Veitch-ev diagram*** (V-diagram)
 - ***Karnaugh-jev diagram*** (K-diagram)

Diagrami za minimizacijo funkcij

- Pravilnostna tabela za 2 spremenljivki in ustrezna diagrama:

x_1	x_2	f
0	0	m_0
0	1	m_1
1	0	m_2
1	1	m_3


Veitch

	x_1	
x_2	m_3	m_1
	m_2	m_0


Karnaugh

	x_1	
x_2	0	1
0	m_0	m_2
1	m_1	m_3

Veitch-ev diagram

 

Karnaugh-jev diagram

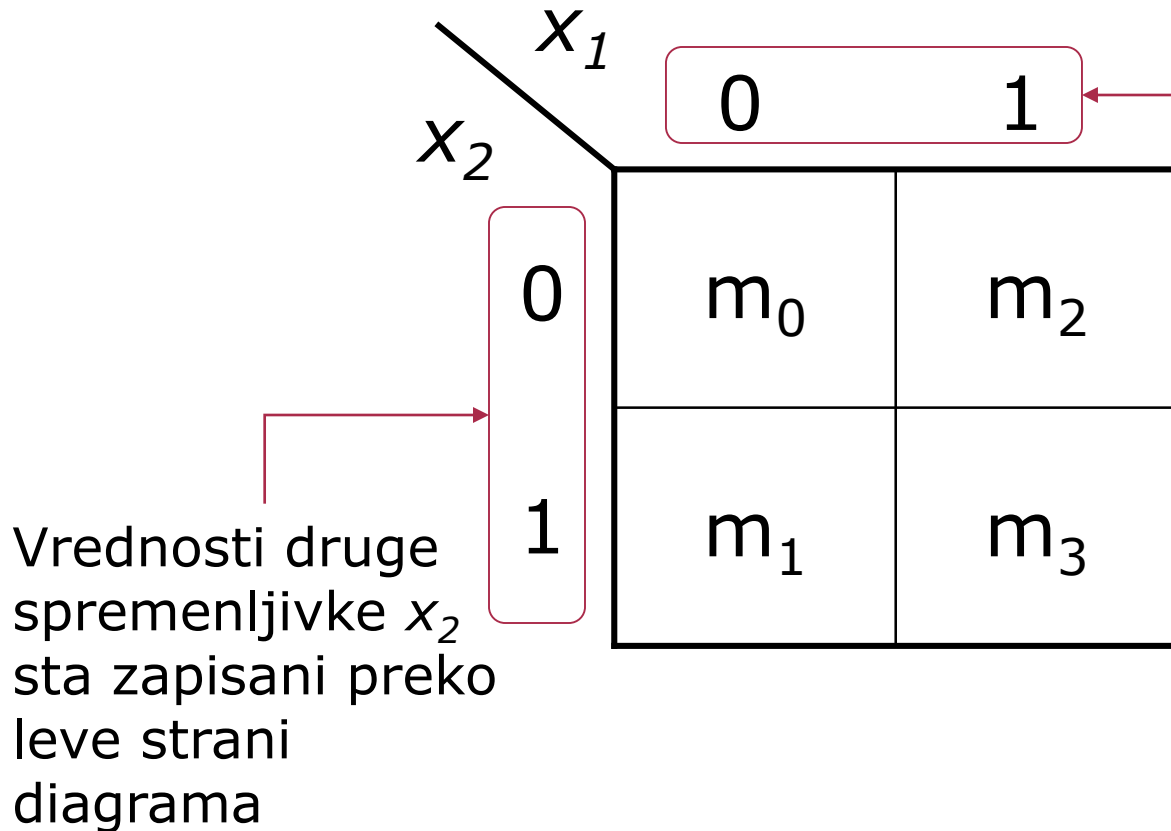

Vrednosti prve spremenljivke x_1 sta zapisani preko vrha diagrama

Združevanje v V-diagramu


x	y	f
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

	x	
y	1	0
	1	0

$$f = xy' + xy = x(y' + y) = x$$


Združevanje v K-diagramu

x	y	f
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

 

Primer združevanja

x	y	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 

Primer združevanja v K-diagramu

- Narišite Karnaugh-jev diagram za spodnjo funkcijo in izrazite minimalno obliko logične funkcije.
- Prikažite postopek združevanja v Karnaugh-jevem diagramu

x	y	f
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


 
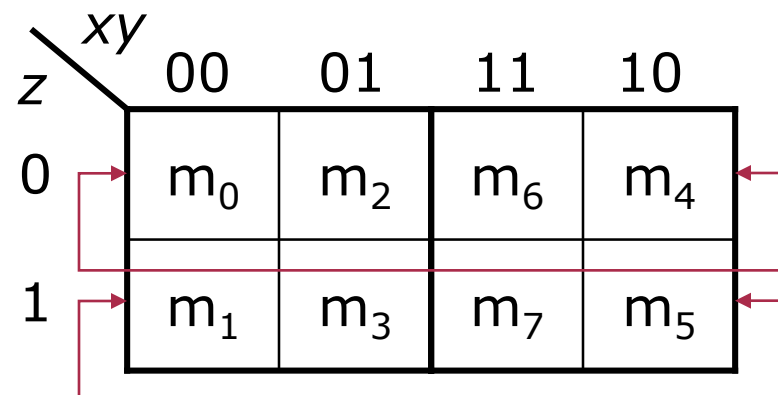


Diagrama treh spremenljivk


x	y	z	$minterm$
0	0	0	$m_0 = x'y'z'$
0	0	1	$m_1 = x'y'z$
0	1	0	$m_2 = x'yz'$
0	1	1	$m_3 = x'yz$
1	0	0	$m_4 = xy'z'$
1	0	1	$m_5 = xy'z$
1	1	0	$m_6 = xyz'$
1	1	1	$m_7 = xyz$

 


Končne celice so 'soležne'

Primer V-diagramov 3 spremenljivk
 
$$f(x, y, z) = \sum m(0, 1, 2, 4) \\ = x'y' + x'z' + y'z'$$


 
$$f(x, y, z) = \sum m(0, 1, 2, 3, 4) \\ = x' + y'z'$$



Primer K-diagramov 3 spremenljivk


$$f(x,y,z) = \sum m(0,1,2,4) \\ = x'y' + x'z' + y'z'$$

z \ xy	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	1	0	0	0


$$f(x,y,z) = \sum m(0,1,2,3,4) \\ = x' + y'z'$$

z \ xy	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	1	1	0	0


Primeri združevanja v V-diagramih

 


$$f = z'$$

 

$$f = yz' + x$$

 

$$f = y' + z'$$

 

$$f = y + x'z'$$

Primeri združevanja v K-diagramih

z \ xy	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0

$$f = z'$$

z \ xy	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	0	1	1

$$f = yz' + x$$

z \ xy	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	1	0	0	1

$$f = z' + y'$$

z \ xy	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0

$$f = y + x'z'$$

Primeri združevanja v K-diagramih

- Narišite K&V diagrama za podano funkcijo in izrazite MDNO: $f(a,b,c)=\Sigma m(1,2,3,4,5,6)$
- Prikažite postopek združevanja v obeh diagramih

	<i>a</i>			
<i>b</i>	1	0	1	1
	1	1	1	0
	<i>c</i>			

	<i>ab</i>	00	01	11	10
<i>c</i>	0	0	1	1	1
	1	1	1	0	1



$$f(a,b,c)=ab'+a'c+bc'$$

Diagrama 4 spremenljivk

	x_1				
x_2	m_{12}	m_{14}	m_6	m_4	x_4
	m_{13}	m_{15}	m_7	m_5	
	m_9	m_{11}	m_3	m_1	
	m_8	m_{10}	m_2	m_0	
	x_3				

	ab			
cd	00	01	11	10
00	m_0	m_4	m_{12}	m_8
01	m_1	m_5	m_{13}	m_9
11	m_3	m_7	m_{15}	m_{11}
10	m_2	m_6	m_{14}	m_{10}

Diagrama 4 spremenljivk

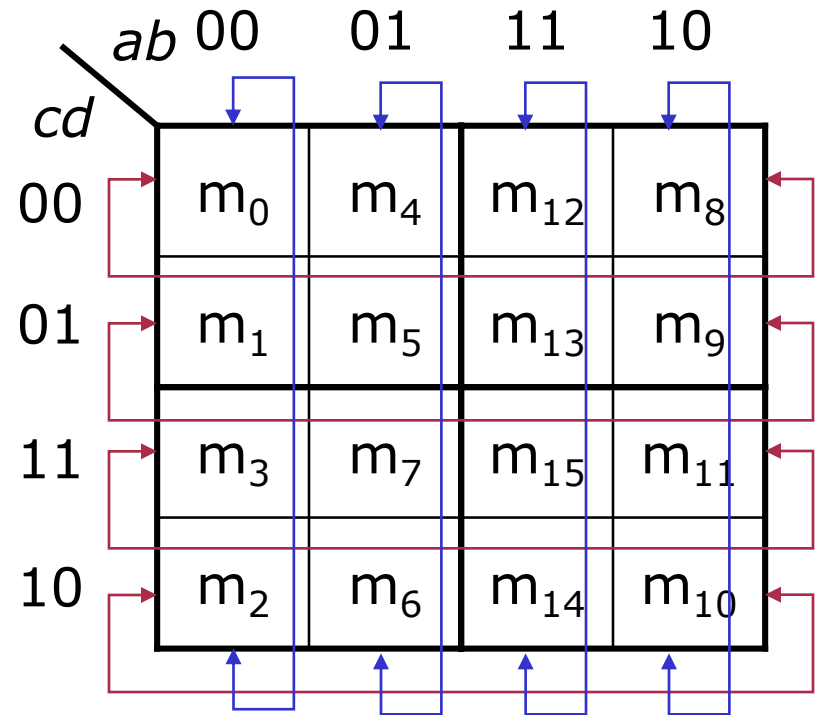 

Primeri združevanja v diagramih



$$f(a,b,c,d) = \sum m(2,3,9-11,13) = ac'd + b'c$$

		a			
		0	0	0	0
b	0	1	0	0	0
	1	1	1	0	
	0	1	1	0	
	c				
		d			


		ab			
		00	01	11	10
cd	00	0	0	0	0
	01	0	0	1	1
	11	1	0	0	1
	10	1	0	0	1

Primeri združevanja v diagramih
  
$$f(a,b,c,d) = \sum m(3-7,9,11-15) \\ = b + cd + ad$$




Primeri združevanja v diagramih

 

$$f(a,b,c,d) = c' + d'$$

$$f(a,b,c,d) = (c \cdot d)'$$

NAND

 

$$f(a,b,c,d) = c'd + cd'$$

$$f(a,b,c,d) = c \text{ XOR } d$$

Primeri združevanja v diagramih

<i>cd</i> \ <i>ab</i>	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	1	1	1

$$f(a,b,c,d) = b' + d'$$

$$f(a,b,c,d) = b \text{ NAND } d$$

<i>cd</i> \ <i>ab</i>	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	0	1	1	0

$$f(a,b,c,d) = b'd + bd'$$

$$f(a,b,c,d) = b \text{ XOR } d$$

Primeri združevanja v diagramih

	<i>a</i>				
	1	0	0	1	
<i>b</i>	0	1	1	0	<i>d</i>
	0	1	1	0	
	1	0	0	1	
	<i>c</i>				

$$f(a,b,c,d) = c'd' + cd$$

$$f(a,b,c,d) = c \text{ XNOR } d$$

	<i>ab</i>			
	00	01	11	10
<i>cd</i>	00	1	1	0
	01	1	0	1
	11	1	0	1
	10	1	1	0

$$f(a,b,c,d) = b'd + bd' + a'b'$$

Razvoj digitalnih sistemov

Optimizacija logičnih funkcij:
Minimizacija funkcij, MKNO,
nepopolno določene funkcije

Glavni vsebovalniki

	a			
b	0	0	0	1
	0	0	1	1
	1	1	0	1
	0	0	0	1
	c			d

$$f(a,b,c,d) = V(0,1,4,5,7,9,11)$$

Primeri vsebovalnikov:

vse same '1',
 $a'c'$, $a'b'c'$,
 $a'bd$, $ab'd$

Glavni vsebovalniki: $a'c'$, $a'bd$, $ab'd$, $b'c'd$

$$f(a,b,c,d)_{\text{MDNO}} = a'c' + a'bd + ab'd$$

MDNO vsebuje *samo* (ne pa nujno vseh) glavne vsebovalnike!

Razlikovanje glavnih vsebovalnikov

	a				
b	0	1	0	1	
	0	1	0	1	
	1	1	1	1	
	0	0	0	0	
	c				
				d	

Vsi glavni vsebovalniki:
 $b'd, a'bc', abc, a'c'd, acd$

Bistveni: $b'd, a'bc', abc$

Nebistveni: $a'c'd, acd$

$$f(a,b,c,d)_{\text{MDNO}} = b'd + a'bc' + abc$$

Primer razlikovanja vsebovalnikov

	a				
	0	0	1	0	
b	1	0	1	1	
	1	0	1	0	d
	0	0	1	0	
					c

Bistveni: $a'c, ac'd$

Nebistveni: $a'bd, bc'd$

Eden od teh dveh mora biti vključen v MDNO

$$f(a,b,c,d)_{\text{MDNO}} = a'c + ac'd + \begin{cases} a'bd \\ bc'd \end{cases}$$

Primer razlikovanja vsebovalnikov

Določite vse glavne vsebovalnike v danem diagramu.
Kateri so bistveni in kateri nebistveni? Določite MDNO funkcije.

	<i>a</i>				
<i>b</i>	0	0	0	0	<i>d</i>
	0	1	1	0	
	1	1	1	0	
	0	1	1	0	
	<i>c</i>				

$$f_{\text{MDNO}}(a,b,c,d) = dc + b'c + ab'd$$

MKNO

$$f_{\text{PKNO}}(a,b,c) = (a+b'+c')(a'+b+c')(a'+b'+c)(a'+b'+c')$$

$$f_{\text{PKNO}}(a,b,c) = \Pi M(3,5,6,7) = \&(3,5,6,7)$$

$$f_{\text{PDNO}}(a,b,c) = V(7,6,5,3)$$

a

	<u> </u>			
<i>b</i>	1	1	1	0
	0	1	0	0
	<u> </u>			
	<i>c</i>			

$$f_{\text{MKNO}}(a,b,c) = (a+c)(b+c)(a+b)$$

Zgled MKNO

$$f_{\text{PDNO}}(a, b, c, d) = \Sigma m(0, 1, 5-7, 13-15)$$

	a				
	0	1	1	0	
b	1	1	1	1	
	0	0	0	1	d
	0	0	0	1	
	c				


$$f'(a, b, c, d) = ab' + b'c + bc'd'$$

$$f = (ab' + b'c + bc'd')' \rightarrow \text{De Morgan}$$

$$f_{\text{MKNO}} = (a' + b)(b + c')(b' + c + d)$$

Zgled

 - Narišite Veitch-ev diagram in določite MKNO.
 - $f(a, b, c) = \prod M(0, 2, 3, 5-7)$
- Prikažite združevanja v diagramu



$$f'(a,b,c) = a' + b'c' + bc \rightarrow \text{De Morgan}$$

$$f(a,b,c) = a(b'c')'(bc)'$$

$$f(a,b,c)_{\text{MKNO}} = a(b+c)(b'+c')$$

Nepopolno določene funkcije

$$f(x, y, z) = \Sigma m(0,1,4,5)$$

Kombinacija $xy=01$ se nikdar ne pojavi.

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	X
0	1	1	X
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$$f_{\text{PDNO}}(x, y, z) = V(0,1,4,5) + V_x(2,3)$$

$$f_{\text{PKNO}}(x, y, z) = \&(0,1) \cdot \&_x(4,5)$$

Zgled nepopolno določene funkcije

$$f(x,y,z) = V(0,1,4,5) + V_x(2,3)$$

x

y	x			
	0	0	X	X
	z			
	1	1	1	1

$$f(x,y,z) = \&(0,1) \cdot \&_x(4,5)$$

x

y	x			
	0	0	X	X
	z			
	1	1	1	1


$$f'(x,y,z) = y$$

$$f(x,y,z) = y' \leftarrow \text{-----} \rightarrow f(x,y,z) = y'$$

MNO (Minimalna normalna oblika)


- Zapišemo MDNO
- Zapišemo MKNO
- Izračunamo COST obeh oblik
- Izberemo nižji COST
- Oblika, ki ima nižji COST je MNO
(če je COST isti, sta obe obliki enakovredni)

Zgled vezja z več izhodi

 

$$f_1(a,b,c,d) = ac' + a'c + bc'd$$

COST=4 vrat+10 vhodov

 


$$f_2(a,b,c,d) = ac' + a'c + bcd$$

COST=4 vrat+10 vhodov

V COST niso všteti inverterji!

Zgled vezja z več izhodi

 

Normalna realizacija vezja z več izhodi

skupni člen, ki ga realiziramo dvakrat (ni optimalno)

	<i>a</i>				
<i>b</i>	0	0	1	0	<i>d</i>
	1	1	1	1	
	0	0	1	1	
	0	0	0	0	
	<i>c</i>				

Optimalna realizacija
 $f_3 = a'd + bd + a'bc$

	<i>a</i>				
<i>b</i>	0	0	1	0	<i>d</i>
	1	1	0	0	
	1	1	1	1	
	0	0	0	0	
	<i>c</i>				

Optimalna realizacija
 $f_4 = ad + b'd + a'bcd'$

Optimalna realizacija vezja z več izhodi

skupni člen, ki ga realiziramo samo enkrat!

<i>a</i>				
<i>b</i>	0	0	1	0
	1	1	1	1
	0	0	1	1
	0	0	0	0
		<i>c</i>		<i>d</i>

Optimalna realizacija
 $f_3 = a'd + abd + a'bcd'$

<i>a</i>				
<i>b</i>	0	0	1	0
	1	1	0	0
	1	1	1	1
	0	0	0	0
		<i>c</i>		<i>d</i>

Optimalna realizacija
 $f_4 = abd + b'd + a'bcd'$

Optimalna skupna realizacija f_3 in f_4

Razvoj digitalnih sistemov

Realizacija optimalnih logičnih
funkcij:

NAND in NOR logična vezja

Funkcijsko polni sistemi

- **AND, NOT**

$$((x_1 + x_2)')' = (x_1'x_2')' \leftrightarrow \text{DeMorgan}$$

- **OR, NOT**

$$((x_1 x_2)')' = (x_1' + x_2')' \leftrightarrow \text{DeMorgan}$$

- **NAND** (Sheffer-jev operator \uparrow)

$$(x_1 x_2)' = x_1 \uparrow x_2$$

- **NOR** (Piercev operator \downarrow)

$$(x_1 + x_2)' = x_1 \downarrow x_2$$

- **XOR, AND, 1**

NAND – Sheffer-jev operator

Negacija (NOT):

$$x' = x' + x' = (x \cdot x)' = x \uparrow x$$

Konjunkcija (AND):

$$x_1 \cdot x_2 = (x_1 \cdot x_2)'' = (x_1 \uparrow x_2)' = (x_1 \uparrow x_2) \uparrow (x_1 \uparrow x_2)$$

Disjunkcija (OR):

$$x_1 + x_2 = (x_1 + x_2)'' = (x_1' \cdot x_2')'$$

$$(x_1' \cdot x_2')' = x_1' \uparrow x_2' = (x_1 \uparrow x_1) \uparrow (x_2 \uparrow x_2)$$

NOR – Pierce-v operator

Negacija (NOT):

$$x' = x' \cdot x' = (x + x)' = x \downarrow x$$

Konjunkcija (AND):

$$\begin{aligned} x_1 \cdot x_2 &= (x_1 \cdot x_2)'' = (x_1' + x_2')' = (x_1' \downarrow x_2')' = \\ &= (x_1 \downarrow x_1) \downarrow (x_2 \downarrow x_2) \end{aligned}$$

Disjunkcija (OR):

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= (x_1 + x_2)'' = (x_1 \downarrow x_2)' = x_1' \downarrow x_2' = \\ &= (x_1 \downarrow x_2) \downarrow (x_1 \downarrow x_2) \end{aligned}$$

XOR, AND, 1


Negacija (NOT):

$$x' = x \oplus 1$$


Disjunkcija (OR):

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= (x_1 + x_2)'' = (x_1' x_2')' = \\ &= ((x_1 \oplus 1)(x_2 \oplus 1)) \oplus 1 \end{aligned}$$

NAND in NOR logična vezja

 

||

 

||





x_1	x_2	$(x_1 \cdot x_2)'$ $x_1 \uparrow x_2$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0





x_1	x_2	$(x_1 + x_2)'$ $x_1 \downarrow x_2$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

DeMorgan-ov teorem v vezjih

  Potiskanje mehurčka (ang. pushing the bubble)




PDNO → NAND vezja (PSNO)

    

$$f(a,b,c,d)_{\text{PDNO}} = V(5,7)$$


$$f(a,b,c,d)_{\text{PSNO}} = \uparrow(5,7)$$

PKNO → NOR vezja (PPNO)

 

$$f(a,b,c,d)_{\text{PKNO}} = \&(6,3)$$
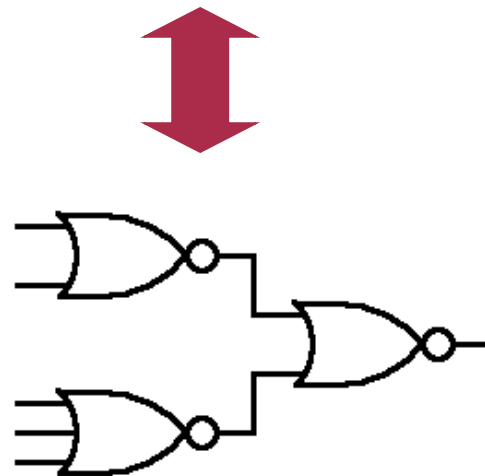
$$f(a,b,c,d)_{\text{PPNO}} = \downarrow(6,3)$$



Zapis DNO z NAND = SNO

$$\begin{aligned}f(x_1, x_2, x_3) &= x_1 x_2 + x_2' x_3 + x_3' = \\ &= (x_1 x_2 + x_2' x_3 + x_3')'' = \\ &= ((x_1 x_2)' (x_2' x_3)' (x_3')')' = \\ &= (x_1 \uparrow x_2) \uparrow (x_2' \uparrow x_3) \uparrow (x_3)\end{aligned}$$


Enak pristop lahko uporabljamo na večnivojskih vezjih

Zapis KNO z NOR = PNO


$$\begin{aligned}f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1 + x_2)(x_2' + x_3')(x_3) = \\ &= ((x_1 + x_2)(x_2' + x_3')(x_3))'' = \\ &= ((x_1 + x_2)' + (x_2' + x_3')' + (x_3)')' = \\ &= (x_1 \downarrow x_2) \downarrow (x_2' \downarrow x_3') \downarrow x_3'\end{aligned}$$

Enak pristop lahko uporabljamo na večnivojskih vezjih


DNO → Večnivojski (NAND-NAND)

 


DNO → Večnivojski (NAND-NAND)

 


DNO → Večnivojski (NAND-NAND)

 



DNO → Večnivojski (NAND-NAND)

 


KNO → Večnivojski (NOR-NOR)

 

  
Prikaz potiskanja mehurčka
(ang. pushing the bubble)



KNO → Večnivojski (NOR-NOR)

 

KNO → Večnivojski (NOR-NOR)

 

Preostale 2-nivojske oblike

Dani nabor operatorjev: AND, OR, NAND, NOR.

AND/OR (DNO)	OR/AND (KNO)
NAND/NAND (SNO)	NOR/NOR (PNO)
NOR/OR	NAND/AND
OR/NAND	AND/NOR

2-nivojske oblike iz DNO

AND/OR (DNO)
NAND/NAND (SNO)
NOR/OR
OR/NAND

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 \cdot x_3'$$

2-nivojske oblike iz DNO

AND/OR ali (DNO)

$$f(x_1; x_2; x_3) = x_1 + x_2 \cdot x_3'$$

NAND/NAND ali (SNO): dvakrat negiramo celotno logično funkcijo in uporabimo DeMorgan-ov teorem

NOR/OR - dvakrat negiramo samo konjunkcije prvega nivoja in uporabimo DeMorgan-ov teorem

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + (x_2 \cdot x_3)''$$

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1 + (x_2' + x_3)' \\ &= x_1 + (x_2' \downarrow x_3) \end{aligned}$$

OR/NAND - dvakrat negiramo celotno logično funkcijo in uporabimo DeMorgan-ov teorem

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1 + x_2 \cdot x_3' = (x_1 + x_2 \cdot x_3')'' \\ &= x_1' \uparrow (x_2' + x_3) \end{aligned}$$

2-nivojske oblike iz KNO

OR/AND (KNO)
NOR/NOR (PNO)
NAND/AND
AND/NOR

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_2 \cdot (x_1' + x_2' + x_3)$$

2-nivojske oblike iz KNO

NOR/NOR ali (PNO) - dvakrat negiramo celotno logično funkcijo in uporabimo DeMorgan-ov teorem

NAND/AND - dvakrat negiramo samo disjunkcije prvega nivoja in uporabimo DeMorgan-ov teorem

$$\begin{aligned}f(x_1, x_2, x_3) &= x_2 \cdot (x_1' + x_2' + x_3)'' = x_2 \cdot (x_1 x_2 x_3')' \\ &= x_2 \cdot (x_1 \uparrow x_2 \uparrow x_3')\end{aligned}$$

AND/NOR - dvakrat negiramo celotno logično funkcijo in uporabimo DeMorgan-ov teorem


$$\begin{aligned}f(x_1, x_2, x_3) &= (x_2 \cdot (x_1' + x_2' + x_3))'' \\ &= (x_2' + (x_1' + x_2' + x_3)')' = x_2' \downarrow (x_1' + x_2' + x_3)' \\ &= x_2' \downarrow (x_1 x_2 x_3')\end{aligned}$$

XOR, AND, 1

V obliki DNO:


$$f(a,b) = a \text{ XOR } b = a \oplus b = a \cdot b' + a' \cdot b$$

a	b	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

Zgled uporabe XOR vezij

 
- Vezje polovičnega seštevalnika (HA)
 - $\text{sum} = x \cdot y' + x' \cdot y$
 - $\text{carry} = x \cdot y$



Linearnost funkcije

$$f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = k_0 \oplus k_1 x_1 \oplus k_2 x_2 \oplus k_3 x_3 \dots \oplus k_n x_n$$

 
Koeficienti $k_0, k_1 \dots k_n$ so lahko 0 ali 1.



XOR treh spremenljivk

- Kakšna je PDNO oblika naslednjega izraza?

$$f(a, b, c) = a \oplus b \oplus c$$

 

$$f(a, b, c) = V(1, 2, 4, 7)$$

$$f(a, b, c) = k_0 \oplus k_1 a \oplus k_2 b \oplus k_3 c$$

Ekvivalenca - Exclusive NOR (XNOR)

- Izvedena iz XOR funkcije: Predstavlja komplement XOR funkcije – vendar samo za 2 spremenljivki.
- XNOR se označuje s \equiv simbolom
 $f = a \equiv b = a \text{ EQU } b = a \text{ XNOR } b$
- V obliki DNO:
 $f = a \equiv b = (a \oplus b)' = a \cdot b + a' \cdot b'$

a	b	$a \equiv b$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



XNOR treh spremenljivk

- Kakšna je PDNO oblika naslednjega izraza?

$$f(a, b, c) = a \equiv b \equiv c = (a \equiv b) \equiv c$$

a	b	c	(a ≡ b)	f
0	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$f(a,b,c) = V(1,2,4,7)$$

Razvoj digitalnih sistemov

Realizacija optimalnih logičnih
funkcij:

Večnivojska sinteza in analiza


Večnivojska sinteza

- Število vhodov narašča → realizacija privede do problemov s ***fan-in***
- **Fan-in**: Število vhodov v določena logična vrata ali komponento vezja

Večnivojska sinteza

- Določite minimalno COST funkcijo za izraz
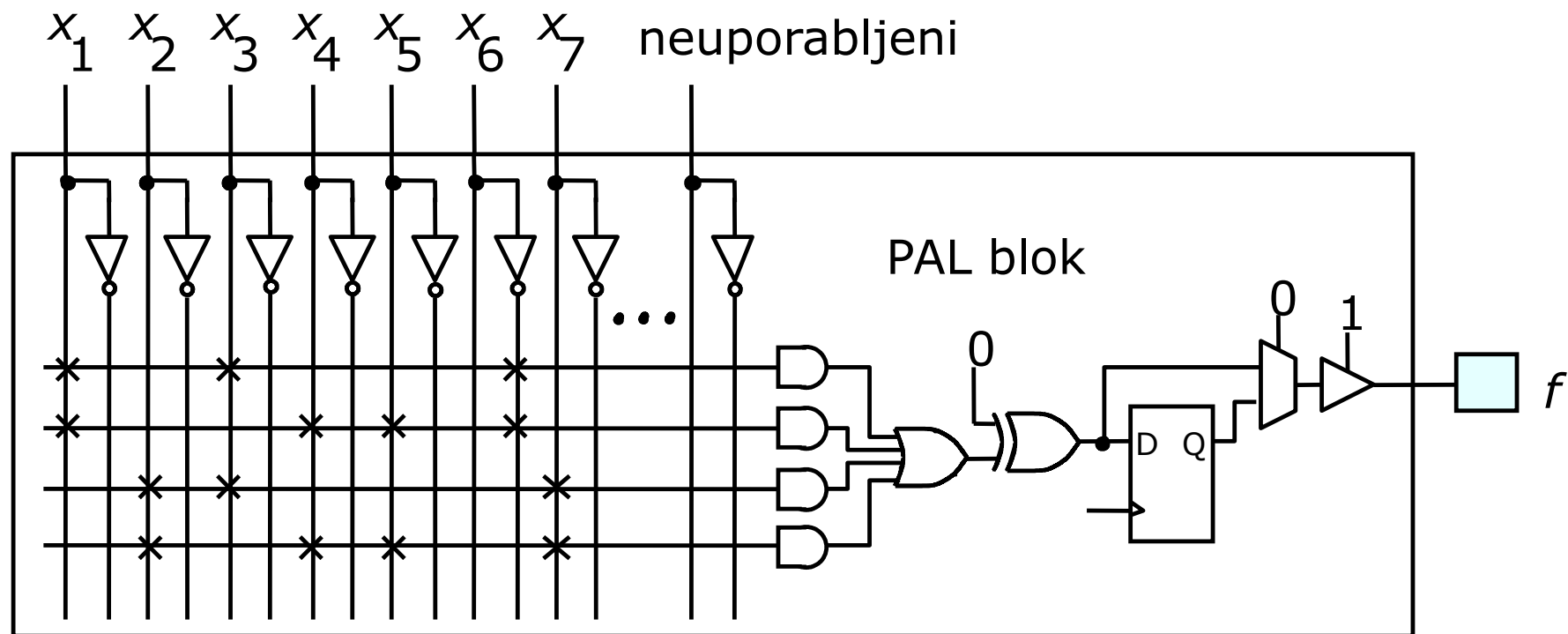
$$f(x_1, \dots, x_7) = x_1 x_3 x_6' + x_1 x_4 x_5 x_6' + x_2 x_3 x_7 + x_2 x_4 x_5 x_7$$



Večnivojska sinteza

- Da bi problem realizacije funkcije f z FPGA rešili, moramo funkcijo zapisati v obliki, ki ima več nivojev logičnih operacij.
 - Taki obliki rečemo **večnivojski logični izraz** (*multilevel logic expression*)
- Metode za sintezo večnivojskih logičnih izrazov:
 - **Faktorizacija**
preoblikovanje dvonivojske logične funkcije v večnivojsko tako, da določi potencialno skupne izraze ali podfunkcije.
 - **Dekompozicija**
(nadomesti eno logično funkcijo z množico novih izrazov)
 - **Ekstrakcija, Substitucija, Razpad**

Faktorski zapis funkcije

$$f(x_1, \dots, x_7) = x_1 x_3 x_6' + x_1 x_4 x_5 x_6' + x_2 x_3 x_7 + x_2 x_4 x_5 x_7$$

$$f(x_1, \dots, x_7) = x_1 x_3 x_6' + x_2 x_3 x_7 + x_1 x_4 x_5 x_6' + x_2 x_4 x_5 x_7$$

$$f(x_1, \dots, x_7) = x_3 \cdot (x_1 x_6' + x_2 x_7) + x_4 x_5 \cdot (x_1 x_6' + x_2 x_7)$$

Faktorska oblika (sekvenca 2-nivojskih izrazov)

$$f(x_1, \dots, x_7) = (x_1 x_6' + x_2 x_7) \cdot (x_3 + x_4 x_5)$$

Problemi s fan-in

- Imamo funkcijo

$$- f = x_1 x_2' x_3 x_4' x_5 x_6 + x_1 x_2 x_3' x_4' x_5' x_6$$

- Direktna (2-nivojska) realizacija te funkcije

COST = (3, 14) oziroma 2 AND6, 1 OR2 in 14 vhodov

- Faktorizacija funkcije v obliko

$$f = (x_1 \cdot x_4' \cdot x_6) \cdot (x_2' x_3 x_5 + x_2 x_3' x_5')$$

COST = (5, 13) oziroma 3 AND3, 1 OR2, 1 AND2 in 13 vhodov

Problemi s fan-in

- Faktorizirajte izraz tako, da bo realizacija zahtevala samo AND2 in OR2 vrata.

$$f(x_1, \dots, x_7) = x_1 x_2' x_4' x_5 + x_1 x_2' x_6 x_7' + x_3' x_4' x_5 + x_3' x_6 x_7'$$

$$f(x_1, \dots, x_7) = x_1 x_2' \cdot (x_4' x_5 + x_6 x_7') + x_3' \cdot (x_4' x_5 + x_6 x_7')$$

$$f(x_1, \dots, x_7) = (x_1 x_2' + x_3') \cdot (x_4' x_5 + x_6 x_7')$$

COST = (6, 12) oziroma 4 AND2 in 2 OR2 vrata in 12 vhodov

Vplivi na zapletenost ožičenja

- Prostor v integriranem vezju zavzema:
 - Vezja logičnih vrat
 - Povezave med posameznimi vrati
- V logičnem izrazu vsaka spremenljivka ustreza eni povezavi v vezju, preko katere se prenaša logični signal
- Faktorizacija zmanjšuje število spremenljivk, zato zmanjša kompleksnost ožičenja logičnega vezja
- Med logično sintezo CAD orodja upoštevajo parametre kot so: COST (število vrat), fan-in, hitrost (zakasnitve) vezja in zapletenost ožičenja

Dekompozicija funkcije

- Podana funkcija
 - $f(w, x, y, z) = x \cdot y \cdot w' + x' \cdot z + y' \cdot z$
- Direktna realizacija:
 - 1 AND3 vrata, 2 AND2 vrata in 1 OR3 vrata.
 - COST = 4 vrata + 10 vhodov = 14
- Funkcijo f zapišemo v naslednjo obliko
 - $f(w, x, y, z) = (x \cdot y) \cdot w' + (x' + y') \cdot z$
- Označimo $g(x, y) = x \cdot y \rightarrow g' = x' + y'$


Zgled dekompozicije

- Funkcija f postane

- $f(g,w,z) = g \cdot w' + g' \cdot z$

Brez realizacije $g(x,y) \rightarrow \text{COST} = (3, 6) = 9$

 Če upoštevamo še $g(x,y) \rightarrow \text{COST} = (4, 7) = 11$



Ekstrakcija funkcije

Ekstrakcija je uporabna v primeru, ko realiziramo hkrati več funkcij (recimo F, G, H). Z ekstrakcijo poiščemo podfunkcije (recimo X in Y), ki so skupne funkcijam (F, G, H). Primer:

$$F = (x_1 + x_2) \cdot x_3 \cdot x_4 + x_5 \quad \rightarrow \text{COST} = (3, 7)$$

$$G = (x_1 + x_2) \cdot x_5' \quad \rightarrow \text{COST} = (2, 4)$$

$$H = x_3 \cdot x_4 \cdot x_5 \quad \rightarrow \text{COST} = (1, 3)$$

Če izluščimo (ekstrahiramo) skupni funkciji:

$$X = x_1 + x_2 \quad \rightarrow \text{COST} = (1, 2) \quad \text{in} \quad Y = x_3 \cdot x_4 \quad \rightarrow \text{COST} = (1, 2):$$

$$F = X \cdot Y + x_5 \qquad G = X \cdot x_5' \qquad H = Y \cdot x_5$$

$$\text{COST} = (2, 3) \qquad \text{COST} = (1, 2) \qquad \text{COST} = (1, 2)$$

$$\Sigma \text{COST} = (6, 14) \qquad : \qquad \Sigma \text{COST} = (6, 11)$$

Substitucija in razpad funkcije

Substitucija je uporaba nove funkcije G v funkciji F . Primer:

$$F(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 \cdot x_3 = (x_1 + x_2) \cdot (x_1 + x_3) = G \cdot (x_1 + x_3)$$

kjer za novo funkcijo določimo $G = (x_1 + x_2)$

Razpad je obraten substituciji. Primer:

$$F(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2) \cdot (x_1 + x_3)$$

$$F = x_1 \cdot x_1 + x_1 \cdot x_3 + x_1 \cdot x_2 + x_2 \cdot x_3$$

$$F(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 \cdot x_3$$

Zgled večnivojske funkcije

Funkcijo $f^4 = V(2,7,8,10,13,15)$ zapišite v večnivojski obliki.

	a			
	0	0	0	0
b	1	1	1	0
	0	0	0	0
	1	1	1	0
	c			

$$f(a,b,c,d)_{\text{MDNO}} = abd + ab'd' + bcd + b'cd'$$

$$\text{COST} = (5, 16)$$

$$d \quad f(a,b,c,d) = abd + ab'd' + bcd + b'cd'$$

$$f(a,b,c,d) = a(b \cdot d + b' \cdot d') + c(b \cdot d + b' \cdot d')$$

$$f(a,b,c,d) = (a+c) \cdot (b \cdot d + b' \cdot d')$$

$$F_1 = b \cdot d$$

$$\text{COST} = (1, 2)$$

$$F_2 = b' \cdot d'$$

$$\text{COST} = (1, 2)$$

$$F_3 = (a+c)$$


$$\text{COST} = (1, 2)$$

$$f(a,b,c,d) = F_3 \cdot (F_1 + F_2)$$

$$\text{COST} = (2, 4)$$


Zgled večnivojske pretvorbe

 - Poiščite ekvivalentno NAND vezje spodnjega vezja:



Analiza večnivojskih vezij

Označimo izhod vseh vrat kot podfunkcijo

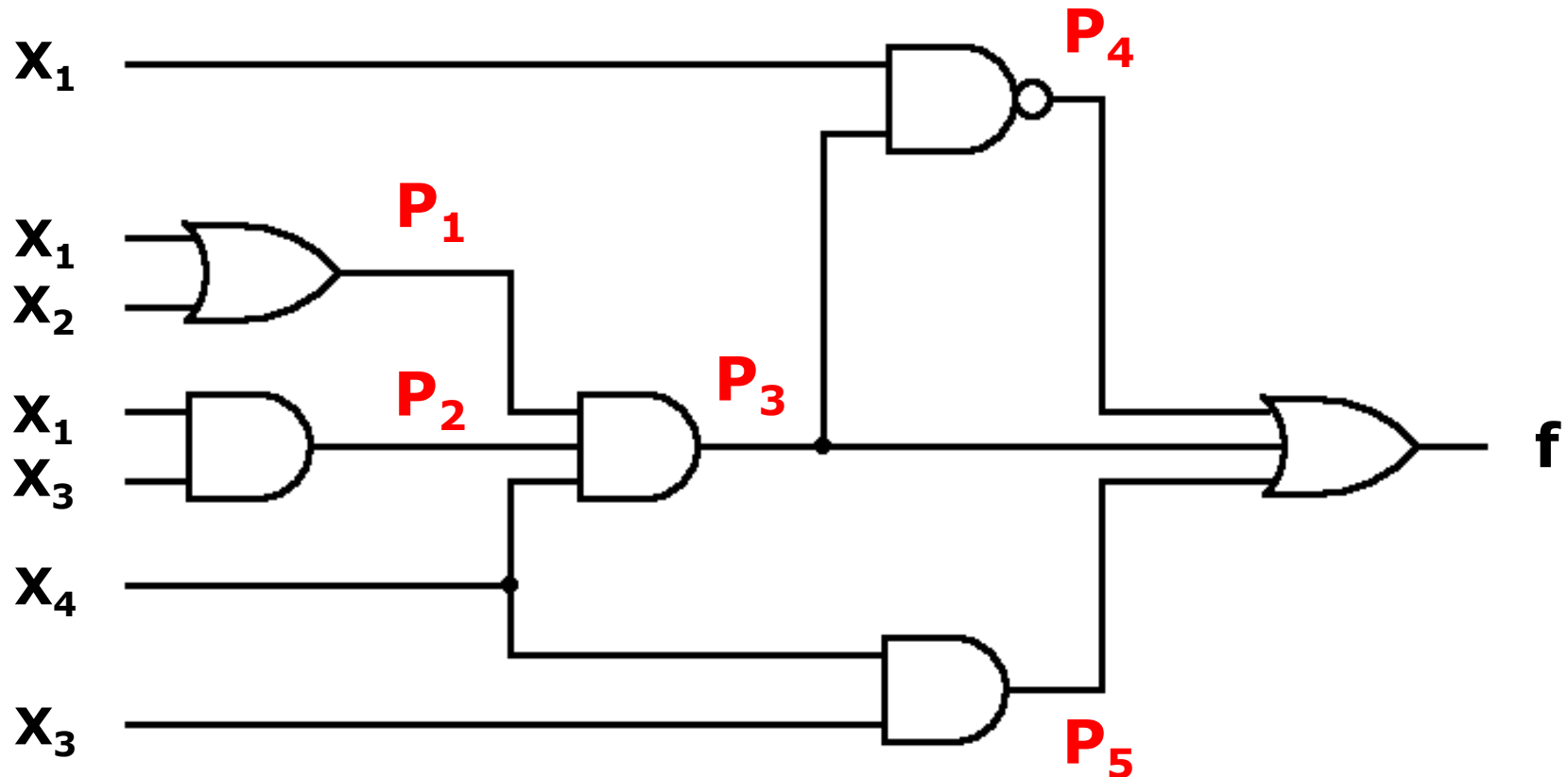

Analiza večnivojskih vezij


- Združimo (in po možnosti poenostavimo) dobljene podfunkcije (P)
 - $P_1 = x_1 + x_2$
 - $P_2 = x_1 x_3$
 - $P_3 = P_1 P_2 x_4 = (x_1 + x_2) x_1 x_3 x_4 = x_1 x_3 x_4 + x_2 x_1 x_3 x_4$
 $= x_1 x_3 x_4$
 - $P_4 = (x_1 P_3)' = (x_1 x_1 x_3 x_4)' = (x_1 x_3 x_4)' = x_1' + x_3' + x_4'$
 - $P_5 = x_3 x_4$
 - $f = P_3 + P_4 + P_5 = \underbrace{(x_1 x_3 x_4)}_A + \underbrace{(x_1 x_3 x_4)'}_{A'} + (x_3 x_4) = 1$

Razvoj digitalnih sistemov

Gradniki kombinacijskih vezij:
Izbiralniki (multiplekserji)


Izbiralniki

 - Vezje izbiralnika oz. multiplekserja (MUX) ima
 - Nekaj podatkovnih vhodov (n)
 - Enega (ali več) izbirnih vhodov (2^n)
 - En izhod (f)
- Signal na enem od vhodov (x_1, x_2) pošlje na svoj izhod (f).
- Kateri vhod je trenutno izbran določajo izbirni vhodi (ang. *select* ali s)




s	$f(s, x_1, x_2)$
0	x_1
1	x_2

Izvedbe multiplekserjev

 


Osnovna
izvedba

 

4/1 izbiralnik

 - 4-vhodni multiplekser (4/1 MUX) na izhodu f 'izbira' enega od 4 podatkovnih vhodov (w_0, w_1, w_2, w_3). Kateri vhod je trenutno izbran določa stanje 2 izbirnih linij (s_1, s_0)




s_1	s_0	f
0	0	w_0
0	1	w_1
1	0	w_2
1	1	w_3

$$f = s_1' s_0' w_0 + s_1' s_0 w_1 + s_1 s_0' w_2 + s_1 s_0 w_3$$

Načrtovanje 4/1 izbiralnika


 
- Izdelamo ga s pomočjo treh 2/1 izbiralnikov



s_1	s_0	f
0	0	w_0
0	1	w_1
1	0	w_2
1	1	w_3


Uporaba MUX: križno stikalo

  - Vezje z n vhodi in k izhodi
- Poveže katerikoli vhod na katerikoli izhod
- To je $n \times k$ križno stikalo (**$n \times k$ crossbar switch**)




Uporaba MUX: Programabilno stikalo

 - V programabilnih vezjih (PLD, CPLD in FPGA) programabilna stikala povezujejo povezave znotraj vezja
 - Tovrstna stikala so izvedena z izbiralniki



 Logični blok vezja FPGA s programabilnimi vhodi



Izvedba MUX

Izvedba logičnih funkcij z MUX



- MUX lahko uporabljamo pri sintezi (tvorbi) logičnih funkcij
 - Vpogledne tabele (LUT) so izvedene z MUX, s katerimi izbiramo (konstantno) vrednost iz vpogledne tabele.
- Vzemimo primer XOR in EQU (XNOR) funkcij

n	naslovni vhodi	podatkovni vhodi
r	r spremenljivk	0, 1 (t.i. trivialna realizacija)
$r+1$	r spremenljivk	funkcije preostale spremenljivke: 0, x_i , x'_i , 1
$r+2$	r spremenljivk	funkcije preostalih dveh spremenljivk:
		0, x_i , x'_i , x_j , x'_j , , ..., 1

Izvedba logičnih funkcij z MUX

- MUX lahko uporabljamo pri sintezi (tvorbi) logičnih funkcij
 - Vpogledne tabele (LUT) so izvedene z izbiralniki, s katerimi izbiramo (konstantno) vrednost iz vpogledne tabele.
- Vzemimo primer XOR in EQU funkcij

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>xor</i>	<i>equ</i>
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

  


Trivialna realizacija ($r=n$)

Za funkcijo z n spremenljivkami vzamemo $r = n$ -naslovni multiplekser.

Primer: Realizacija funkcije
 $f(x, y, z) = V(1, 5, 6, 7)$

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 

Izvedba z MUX ($r=n-1$) - primer


- Realizirajte funkcijo XOR dveh spremenljivk s pomočjo inverterjev in 2/1 izbiralnika.

a	b	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Ko je $a=0$, $f=b$

Ko je $a=1$, $f=b'$


a	f
0	b
1	b'

 

Izvedba z MUX ($r=n-1$) - primer





- Z uporabo 2/1 izbiralnikov in logičnih vrat realizirajte spodnjo funkcijo

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>f</i>
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

 

Izvedba funkcij z MUX ($r=n-1$)

    Realizirajte $f^4 = V(0, 1, 4, 7, 9, 10, 14)$.




Izvedba funkcije z MUX ($r=n-2$) – primer

- Realizirajte 3-vhodna XOR vrata z uporabo 2/1 MUX

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$y \oplus z$

$(y \oplus z)'$

 


Izvedba funkcije z MUX ($r=n-2$)

- Z uporabo 2/1 MUX in logičnih vrat realizirajte spodnjo funkcijo

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1








Groupings for the function f :

 - Rows 1 and 2: $'1'$
- Rows 3 and 4: z
- Rows 5 and 6: $(y \oplus z)'$



Izvedba funkcije z MUX ($r=n-2$) – primer

       Realizirajte $f^4 = V(0,1,4,7,9,10,14)$ in $V_x(3,8,15)$ z enim 4/1 izbiralnikom in inverterji.



Razvoj digitalnih sistemov

Gradniki kombinacijskih vezij:
Shannon-ov razvoj funkcije

Shannon-ov razvoj funkcije

- Katerokoli Boolovo funkcijo $f(w_1, \dots, w_n)$ lahko zapišemo v obliki

$$f(w_1, \dots, w_n) = (w_1)' \cdot f(0, w_2, \dots, w_n) + (w_1) \cdot f(1, w_2, \dots, w_n)$$

- Razvoj lahko naredimo po katerikoli izmed n spremenljivk funkcije
- Če je $f(w_1, w_2, w_3) = w_1 \cdot w_2 + w_1 \cdot w_3 + w_1' \cdot w_2 \cdot w_3$
 - Razvoj po w_1 nam da rezultat

$$f(w_1, w_2, w_3) = w_1 \cdot (w_2 + w_3) + w_1' \cdot (w_2 \cdot w_3)$$


f ko je $w_1 = '1'$

f ko je $w_1 = '0'$

Zgled Shannon-ovega razvoja

w_1	w_2	w_3	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

w_1	f
0	$w_2 \cdot w_3$
1	$w_2 + w_3$

 

Zgled Shannon-ovega razvoja

$$f(x, y, z) = x' \cdot y' \cdot z' + x' \cdot y' \cdot z + x' \cdot y \cdot z + x \cdot y' \cdot z' + x \cdot y' \cdot z$$


Če izberemo x kot spremenljivko razvoja

$$f = x' \cdot (y' \cdot z' + y' \cdot z + y \cdot z) + x \cdot (y' \cdot z' + y' \cdot z)$$

$$f = x' \cdot (y' \cdot z' + y' \cdot z + y \cdot z + y' \cdot z) + x \cdot (y')$$

$$f = x' \cdot (y' \cdot (z' + z) + (y + y') \cdot z) + x \cdot (y')$$

$$f = x' \cdot (y' + z) + x \cdot (y')$$

 

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Zgled Shannon-ovega razvoja

$$f(x, y, z) = x' \cdot y' \cdot z' + x' \cdot y' \cdot z + x' \cdot y \cdot z + x \cdot y' \cdot z' + x \cdot y' \cdot z$$


Če izberemo z kot spremenljivko razvoja

$$f = z' \cdot (x' \cdot y' + x \cdot y') + z \cdot (x' \cdot y' + x' \cdot y + x \cdot y')$$

$$f = z' \cdot (x' \cdot y' + x \cdot y') + z \cdot (x' \cdot y' + x' \cdot y + x \cdot y' + x' \cdot y')$$

$$f = z' \cdot y' \cdot (x + x') + z \cdot (x' \cdot (y' + y) + (x' + x) \cdot y')$$

$$f = z' \cdot y' + z \cdot (x' + y')$$

 

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Zgled Shannon-ovega razvoja

$$f(x, y, z) = x' \cdot y' \cdot z' + x' \cdot y' \cdot z + x' \cdot y \cdot z + x \cdot y' \cdot z' + x \cdot y' \cdot z$$

Če izberemo $x \cdot y$ kot spremenljivki razvoja

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$$f = x' \cdot y' \cdot z' + x' \cdot y' \cdot z + x' \cdot y \cdot z + x \cdot y' \cdot z' + x \cdot y' \cdot z$$

$$f = x' \cdot y' \cdot (z' + z) + x' \cdot y \cdot z + x \cdot y' \cdot (z' + z)$$

$$f = x' \cdot y' \cdot (F_0) + x' \cdot y \cdot (F_1) + x \cdot y' \cdot (F_2)$$

$$f = x' \cdot y' \cdot (1) + x' \cdot y \cdot (z) + x \cdot y' \cdot (1)$$

Kaskadna realizacija z MUX

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = x_1 x_2 x_3 + x_1' x_2 x_4' x_6' + x_1 x_2' x_4 x_5 x_6$$

Na I. nivoju izberemo $x_1 x_2$ kot spremenljivko razvoja


$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = x_1 x_2 (x_3) + x_1' x_2 (x_4' x_6') + x_1 x_2' (x_4 x_5 x_6)$$

Na II. nivoju izberemo $x_4 x_6$ kot spremenljivko razvoja


$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = x_1 x_2 (x_3) + x_1' x_2 (x_4' x_6') + x_1 x_2' (x_4 x_5 x_6)$$

Kaskadna realizacija z MUX
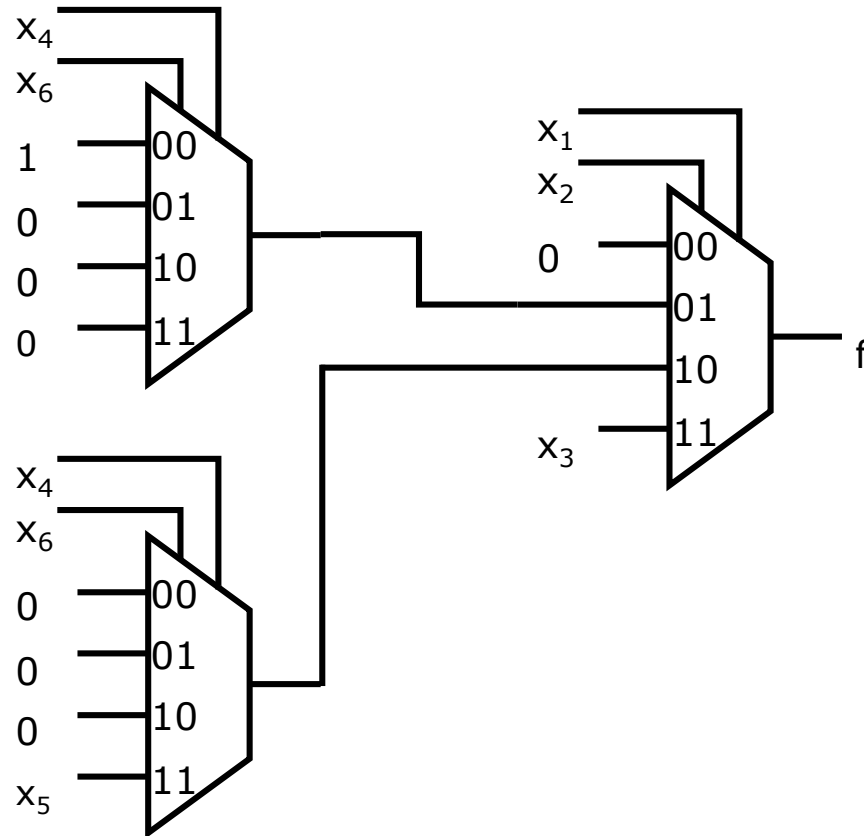
$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = x_1 x_2 (x_3) + x_1' x_2 (x_4' x_6') + x_1 x_2' (x_4 x_5 x_6)$$



Izvedba večjih MUX z manjšimi

 

Imamo več možnosti, katere od manjših izbiralnikov uporabiti.

MUX 8/1 je lahko iz:

- 4/1 MUX
- 2/1 MUX
- 4/1 MUX na višjem in 2/1 MUX na nižjem nivoju
- 2/1 MUX na višjem in 4/1 MUX na nižjem nivoju
- 8/1 v diskretni (MSI) izvedbi obstaja
- 32/1 ne obstaja v MSI obliki (imel bi $32+1+5+1+2 = 41$ priključkov).

Razvoj digitalnih sistemov

Gradniki kombinacijskih vezij:
Izbiralniki v VHDL

Večbitna števila v VHDL (vektorji)

- Število v jeziku VHDL je večbitni podatkovni tip

SIGNAL C: STD_LOGIC_VECTOR (0 TO 3);

- C je 4-bitni STD_LOGIC signal
 - C je 4-bitna veličina
 - Prireditev vrednosti $C \leq "1110"$; ali krajše $C \leq x"E"$;
 - Dostop do bitov: $C(0)$ – 1-bitna veličina (LSB)
 $C(3)$ – 1-bitna veličina (MSB)
- Zaporedje bitov lahko obrnemo

SIGNAL X: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);

- X je 4-bitni STD_LOGIC signal
 - $X(3)$ je MSB
 - $X(0)$ je LSB

Sestavljanje večbitnih števil v VHDL

```
entity concat_demo is
Port( X : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) ;
      Q0, Q1, Q2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0)
      ) ;
end concat_demo ;
architecture arch of concat_demo is
signal REG : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0) := "001" ;
begin
REG <= X ;
Q0 <= REG(0) & REG(2 downto 1) ;
Q1 <= REG(0) & REG(1) & REG(2) ;
Q2 <= X ;
end arch ;
```

Konstante (**CONSTANT**)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity const_demo is
Port ( x1 : in STD_LOGIC;
      x2 : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
      y1 : out STD_LOGIC;
      y2 : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) );
end const_demo;
architecture arch of const_demo is
constant ENA : STD_LOGIC := '1';           -- enobitna konstanta
constant PETNAJST_2 : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "1111"; -- bin
constant PETNAJST_16 : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := x"F"; -- hex
constant C15 : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := (others => '1'); -- hex
constant C1 : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := (0 => '1', others =>
'0'); -- splošna konstanta "0001"
begin
y1 <= x1 xor ENA; -- y1 = not x1
y2 <= x2 xor PETNAJST_16; -- y2 = not x2 (stiribitna operacija)
end arch;
```

Konstanta (**CONSTANT**)
nima strojnega ekvivalenta!
(služi lažjemu programiranju)

Določitveni izrazi (Assignment statements)

- VHDL pozna nekaj tipov izrazov, ki jih lahko uporabimo za določanje logičnih vrednosti signalom
 - Enostavni določitveni izrazi
 - Izbirni izrazi signalov (**with select** izrazi)
 - Pogojni izrazi signalov (**when ... else** izrazi)
 - **If-then-else** izrazi
 - **Case** izrazi

WHEN OTHERS (4/1 MUX)

```
ENTITY mux4to1 IS
PORT (
    w : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ;
    s : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ;
    f : OUT STD_LOGIC ) ;
END mux4to1;
ARCHITECTURE arch OF mux4to1 IS
BEGIN
    WITH s SELECT
    f <= w(0) WHEN "00",
        w(1) WHEN "01",
        w(2) WHEN "10",
        w(3) WHEN OTHERS ;
END arch;
```

WHEN ELSE (2/1 MUX)

```
ENTITY mux2to1 IS
PORT ( w0, w1, s : IN STD_LOGIC;
      f : OUT STD_LOGIC
      );
END mux2to1;

ARCHITECTURE Behavior OF mux2to1 IS
BEGIN
    f <= w0 WHEN s = '0' ELSE w1;
END Behavior;
```

VHDL ARHITEKTURE

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity mux2_to_1 is
Port ( x1, x2, s: in STD_LOGIC;
      f : out STD_LOGIC);
end mux2_to_1;
architecture arch1 of mux2_to_1 is
begin
with s select
    f <= x1 when '0',
        x2 when others;
end arch1;
architecture arch2 of mux2_to_1 is
begin
    f <= x1 when s = '0' else x2;
end arch2;
...
```

```
...
architecture arch3 of mux2_to_1 is
begin
process ( x1, x2 ,s)
begin
    if s = '0' then
        f <= x1;
    else
        f <= x2;
    end if;
end process;
end arch3;

architecture arch4 of mux2_to_1 is
begin
process ( x1, x2 , s)
begin
case s is
    when '0'    => f <= x1;
    when others => f <= x2;
end case;
end process;
end arch4;
```

Proces

- **Sočasni določitveni izrazi** (v logičnih enačbah)
(*concurrent assignment statements*)
 - **Zaporedje** teh izrazov v VHDL kodi **ne vpliva** na dejanski pomen kode
- **Sekvenčni določitveni izrazi** (v procesnih stavkih)
(*sequential assignment statements*)
 - Zaporedje teh izrazov v VHDL kodi *lahko vpliva* na dejanski pomen kode
 - **If-then-else** in **Case** izrazi so sekvenčni.
VHDL zahteva, da se sekvenčni določitveni izrazi nahajajo znotraj procesnega stavka (***process***)
- Kombinacijski stavki in procesni stavki se izvajajo vzporedno.

Proces (MUX 2/1)

ARCHITECTURE arch OF mux2to1 IS

BEGIN

PROCESS (w0, w1, s)

BEGIN

IF s = '0' THEN

f <= w0 ;

ELSE

f <= w1 ;

END IF ;

END PROCESS ;

END arch ;

Seznam občutljivosti



IF-THEN-ELSE izraz
ki realizira MUX
funkcijo



Proces (MUX 2/1)

```
ARCHITECTURE arch OF mux2to1 IS
BEGIN
  PROCESS ( w0, w1, s )
    BEGIN
      CASE s IS
        WHEN '0'           => f <= w0;
        WHEN OTHERS       => f <= w1;
      END CASE;
    END PROCESS;
  END arch;
```

Proces – spremenljivke (**VARIABLE**)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity xor_v is
Port ( A, B, C : in STD_LOGIC;
      X,Y : out STD_LOGIC);
end xor_v;
architecture arch of xor_v is
begin
    process (A, B, C)
    variable D : STD_LOGIC;
    begin
        D := A; -- D se priredi vrednost A
        X <= C xor D; -- A se uporabi pri izracunu X=C⊕A
        D := B; -- D se priredi vrednost B
        Y <= C xor D; -- B se uporabi pri izracunu Y=C⊕B
    end process;
end arch;
```

Spremenljivka (VARIABLE) nima strojnega ekvivalenta! (služi lažjemu programiranju)

Vešana je na določen proces.

Ovrednoti se **SPROTI**.

Proces – signali (**SIGNAL**)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity xor3_s is
Port ( A, B, C : in STD_LOGIC;
      X,Y : out STD_LOGIC);
end xor3_s;
architecture arch of xor3_s is
signal D : STD_LOGIC;
begin
    process (A, B, C)
    begin
        D <= A; -- se ne upošteva
        X <= C xor D;
        D <= B; -- velja zadnja prireditev!
        Y <= C xor D; -- Y=C⊕B ter X=C⊕B
    end process;
end arch;
```

Signal ima strojni ekvivalent!
ŽICA

Signal je "globalen".

*WARNING: Xst:647 - Input <A> is never used.
This port will be preserved and left
unconnected to a top-level block or it belongs
to a sub-block and the hierarchy of this sub-block
is preserved.*

Povratne zanke v VHDL - BUFFER

- Priključkov tipa **OUT**, ne moremo uporabiti kot vhode (**IN**) v isto ali drugo entiteto.
- Prva možnost implementacije povratnih zank (izhod je obenem vhod v funkcijo):
 - Izhoda ne deklariramo kot **OUT** ampak kot **BUFFER**
 $C \leq A \text{ or } (B \text{ and } C)$.

Žal morajo biti vse spremenljivke na katere se veže C tipa BUFFER.


Povratne zanke v VHDL - SIGNAL

- Druga možnost implementacije povratnih zank je uvedba **žice** (signal):
 - Izhod C deklariramo kot OUT
C <= A or (B and C).


```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
entity loopback is
    Port (    A : in STD_LOGIC;
            B : in STD_LOGIC;
            C : out STD_LOGIC);
end loopback;
architecture arch of loopback is
    signal C_signal : STD_LOGIC;
begin
    C <= C_signal;
    C_signal <= A or ( B and C_signal );
end arch;
```

Povezovanje komponent v VHDL


 
```
entity vezjeA is
Port ( vhod1, vhod2: in STD_LOGIC;
      izhod : out STD_LOGIC);
end vezjeA;
architecture arch of vezjeA is
begin
  izhod <= vhod1 and vhod2;
end arch;
```


 
```
entity vezjeB is
Port (vhod1, vhod2: in STD_LOGIC;
      izhod : out STD_LOGIC);
end vezjeB;
architecture arch of vezjeB is
begin
  izhod <= vhod1 xor vhod2;
end arch;
```



  
```
entity vezjeC is
Port (vhod1, vhod2: in STD_LOGIC;
      izhod : out STD_LOGIC);
end vezjeC;
architecture arch of vezjeC is
begin
  izhod <= vhod1 or vhod2;
end arch;
```



Povezovanje komponent v VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity vezjeABC is
Port ( A, B, C, D : in STD_LOGIC;
      Z : out STD_LOGIC);
end vezjeABC;
architecture arch of vezjeABC is
signal X, Y : STD_LOGIC;
component vezjeA is
Port ( vhod1, vhod2: in STD_LOGIC;
      izhod : out STD_LOGIC);
end component;
component vezjeB is
Port ( vhod1, vhod2: in STD_LOGIC;
      izhod : out STD_LOGIC);
end component;
component vezjeC is
Port ( vhod1, vhod2: in STD_LOGIC;
      izhod : out STD_LOGIC);
end component;
begin
```
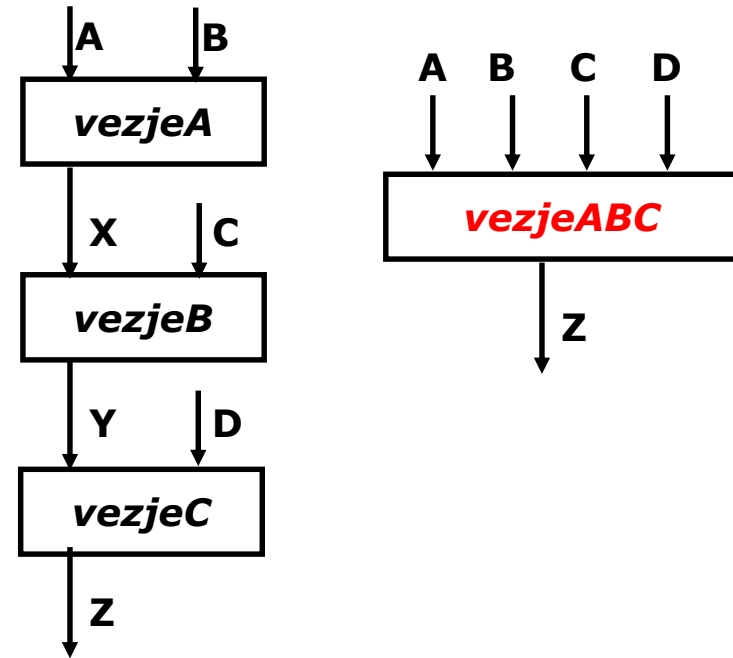
```
U1: vezjeA port map( A, B, X ); --polozajno povezovanje (positional association)
U2: vezjeB port map( C, X, Y );
U3: vezjeC port map( vhod2 => Y,
                    vhod1 => D,
                    izhod => Z); --imensko povezovanje – lahko zamenjamo vrstni red
end arch;
```




Povezovanje komponent v VHDL


- **U1: vezjeA port map(A, B, X);**
 - Definira primer komponente **vezjeA** z imenom **U1**
 - Uporablja *položajno povezovanje* (*positional association*)
 - Vhodi in izhodi, navedeni v PORT MAP se pojavljajo v enakem zaporedju kot v stavku COMPONENT (Deklaracijo entitete kopiramo in zamenjamo ENTITIJ ↔ COMPONENT)
 - **Pisanje je hitrejše, zato hitro lahko zamenjamo dva položaja. VHDL primerja samo velikost povezav in take napake ne odkrije, zato tega načina ne uporabljajte!**
- **U3: vezjeC port map(vhod2 => Y, vhod1 => D, izhod => Z);**
 - Definira primer komponente **vezjeC** z imenom **U3**
 - Uporablja *imensko povezovanje* (*named association*)
 - Vhodi in izhodi, navedeni v PORT MAP so povezani z določenim poimenovanjem signala v stavku COMPONENT
 - Nepovezanih vhodov ne izpišemo, zaradi popolnosti pa raje uporabimo vhod2=>**open**

Implicitni spomin v procesu
 
```
ARCHITECTURE arch OF c1 IS
BEGIN
PROCESS ( A, B )
BEGIN
    AeqB <= '0';
    IF A = B THEN
        AeqB <= '1' ;
    END IF ;
END PROCESS ;
END arch ;
```


 
```
ARCHITECTURE arch OF c1 IS
BEGIN
PROCESS ( A, B )
BEGIN
    IF A = B THEN
        AeqB <= '1' ;
    END IF ;
END PROCESS ;
END arch ;
```




Izogibanje zatičem v VHDL

- Stavek **IF** brez **ELSE** ohranja staro stanje spremenljivke, ki ji v **IF** stavku prirejamo vrednost!
- Ohranjanje stanja → izhod vezja je odvisen:
 - od vrednosti vhodov in
 - od stare vrednosti izhoda
- Velja za vse pogojne stavke znotraj procesnega stavka (**IF**, **CASE**)

```
ARCHITECTURE arch OF c1 IS
BEGIN
PROCESS ( A, B )
BEGIN
    IF A = B THEN
        AeqB <= '1';
    END IF ;
END PROCESS ;
END arch ;
```

 
WARNING:Xst :737 - Found 1-bit latch for signal <AeqB>.



Razvoj digitalnih sistemov


Gradniki kombinacijskih vezij:
Dekoderji, demultiplekserji,
kodirniki, pretvorniki kode
in primerjalniki

Dekoderji

 


- Enable='0' → ni izbran noben izhod (vsi onemogočeni)
- Enable='1' → izbran samo eden od izhodov glede na kombinacijo vhodov (koda 1-od-N oz. koda "ena naenkrat")

Vezje dekoderja 2/4

 


\overline{En}	w_1	w_0	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
1	X	X	0	0	0	0

 


Realizacija večjih dekoderjev iz manjših

DMUX 3/8

 


Realizacija večjih dekoderjev iz manjših


dekoder 3/8

 

Dvojni dekoder 2/4 - 74139


 


\overline{G}	B	A	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
1	X	X	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

 


Uporaba dekodiranj

  - Tipična uporaba dekodiranj je pri realizaciji funkcij v DNO obliki – generator mintermov
- Z uporabo dekodiranj 3/8 in OR vrat realizirajte funkciji: $f(x, y, z) = x' \cdot y' \cdot z' + x' \cdot y' \cdot z + x' \cdot y \cdot z$ in $g(x, y, z) = x \cdot y' \cdot z' + x \cdot y \cdot z'$



Demultiplekser

 - MUX izbira med n podatkovnimi vhodi in enim izhodom. Vezje, ki deluje obratno je demultiplekser.
- Demultiplekser postavi vrednost enega vhoda na izhod, ki je trenutno izbran.
- Dekoder $n/2^n$ lahko realizira $1/n$ demultiplekser, če ima podatkovni vhod (Enable)



DMUX v VHDL

```
ENTITY dec2to4 IS
PORT (      w : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
        En  : IN STD_LOGIC;
        y   : OUT STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 3));
END dec2to4;


ARCHITECTURE arch OF dec2to4 IS
SIGNAL Enw : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
BEGIN
    Enw <= En & w;
    WITH Enw SELECT
        y <=      "1000" WHEN "100",
                "0100" WHEN "101",
                "0010" WHEN "110",
                "0001" WHEN "111",
                "0000" WHEN OTHERS;
END arch;
```

Razvoj digitalnih sistemov

Tehnologija realizacije:
Ojačevalniki (buffer), tri-stanjska
(Tri-state) vrata, Prenosna vrata
(Transmission gate)


3-stanjski ojačevalniki in vrata

 Tri-stanjski ojačevalnik (3-state buffer)



$f = x$ če je $e = 1$, sicer $f = Z$

 $f < = x$ **when** $e = '1'$ **else** $'Z'$;




$f = x$ če je $e = 0$, sicer $f = Z$

$f < = x$ **when** $e = '0'$ **else** $'Z'$;

Če je izhod invertiran,
je to tristanjski inverter (3-state inverter)

3-stanjski ojačevalniki

 - $e=1 \rightarrow f=x$
(ojačevalnik na svojem izhodu dal enako vrednost kot f)
- $e=0, \rightarrow f=Z$
(ojačevalnik svoj izhod izključi od obeh logičnih nivojev).
- Tok takrat ne bo tekel:
 - Ne v izhod (sink),
 - Ne iz izhoda (source)




e	x	f_N	f
0	0	Z	Z
0	1	Z	Z
1	0	1	0
1	1	0	1

Tipi tri-stanjskih ojačevalnikov

- 4 konfiguracije 3-stanjskih ojačevalnikov glede na:
 - tip izhoda
 - Invertirajoč (inverter), neinvertirajoč (buffer)
 - tip kontrolnega signala (e)
 - akt. visok (active-high), akt. nizek (active-low)
 - Vezja 74XX družine:
 - '244 (neinv., akt. nizek) '240 (inv., akt. nizek)
- Aktivno nizek pomeni, da je izhod aktiven ($f=x$) ko je kontrolni signal ($e=0$).

Povezovanje več izhodov - vodilo

 


$f=x$ samo če je $e=1$, sicer $f=Z$

$f=y$ samo če je $e=0$, sicer $f=Z$

VHDL: $f <= x$ **when** $e='1'$ **else** $'Z'$;

Uporaba tri-stanjskih ojačevalnikov

MUX 2/1 s tristanjskimi ojačevalniki

 

s	x1	x2	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Izhodi tristanjskih ojačevalnikov so vezani skupaj!

```
f <= x1 when s='0' else x2;
```

Razvoj digitalnih sistemov

Gradniki kombinacijskih vezij:
Kodirniki

Pretvorniki kode (code converters)

- Pretvorijo kodiranje vhodnih signalov v drug tip kodiranja izhodnih signalov.
- Primera:
 - 3/8 dekodirnik:
pretvori število na vhodu v zaporedno številko izhoda (kodiranje "ena naenkrat" oz. "1-od-N", ang. "one-hot encoding")
 - 8/3 kodirnik:
pretvori vhod z zaporedno številko v število na izhodu

BIN \rightarrow BCD pretvornik kode

00000 \rightarrow 0 0000	(0 0 _{BCD})	01010 \rightarrow 1 0000	(1 0 _{BCD})
00001 \rightarrow 0 0001	(0 1 _{BCD})	01011 \rightarrow 1 0001	(1 1 _{BCD})
00010 \rightarrow 0 0010	(0 2 _{BCD})	01100 \rightarrow 1 0010	(1 2 _{BCD})
00011 \rightarrow 0 0011	(0 3 _{BCD})	01101 \rightarrow 1 0011	(1 3 _{BCD})
00100 \rightarrow 0 0100	(0 4 _{BCD})	01110 \rightarrow 1 0100	(1 4 _{BCD})
00101 \rightarrow 0 0101	(0 5 _{BCD})	01111 \rightarrow 1 0101	(1 5 _{BCD})
00110 \rightarrow 0 0110	(0 6 _{BCD})	10000 \rightarrow 1 0110	(1 6 _{BCD})
00111 \rightarrow 0 0111	(0 7 _{BCD})	10001 \rightarrow 1 0111	(1 7 _{BCD})
01000 \rightarrow 0 1000	(0 8 _{BCD})	10010 \rightarrow 1 1000	(1 8 _{BCD})
01001 \rightarrow 0 1001	(0 9 _{BCD})	10011 \rightarrow 1 1001	(1 9 _{BCD})
		10100 \rightarrow 10 0000	(2 0 _{BCD})

Pomik levo eno mesto je množenje z 2


BIN → BCD pretvornik kode

01010 → **1 0000** (1 0_{BCD})
01011 → **1 0001** (1 1_{BCD})
01100 → **1 0010** (1 2_{BCD})
01101 → **1 0011** (1 3_{BCD})
01110 → **1 0100** (1 4_{BCD})
01111 → **1 0101** (1 5_{BCD})
10000 → **1 0110** (1 6_{BCD})
10001 → **1 0111** (1 7_{BCD})
10010 → **1 1000** (1 8_{BCD})
10011 → **1 1001** (1 9_{BCD})

2^{i+4}	2^{i+3}	2^{i+2}	2^{i+1}	2^i					
0	0	0	0	X	0	0	0	0	X
0	0	0	1	X	0	0	0	1	X
0	0	1	0	X	0	0	1	0	X
0	0	1	1	X	0	0	1	1	X
0	1	0	0	X	0	1	0	0	X
0	1	0	1	X	1	0	0	0	X
0	1	1	0	X	1	0	0	1	X
0	1	1	1	X	1	0	1	0	X
1	0	0	0	X	1	0	1	1	X
1	0	0	1	X	1	1	0	0	X


BIN → BCD pretvornik kode

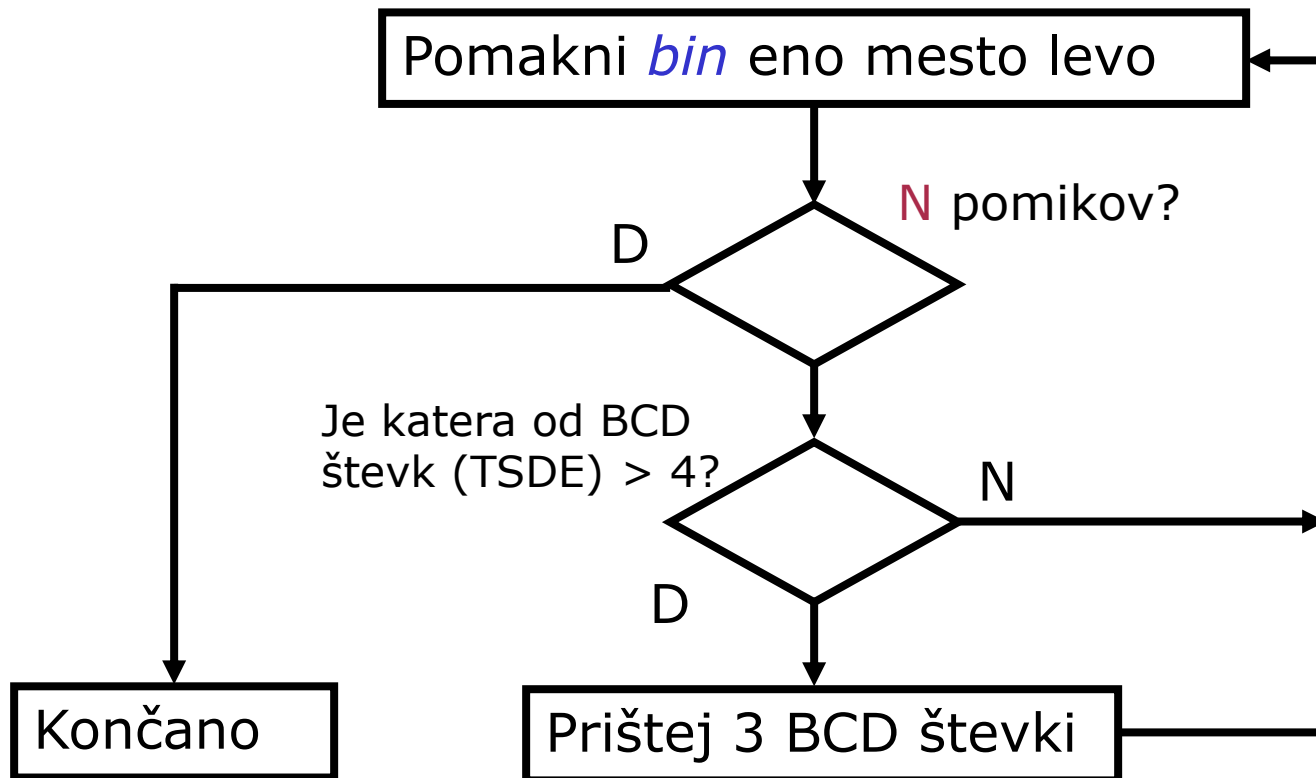- "Double dabble" algoritem za pretvorbo N bitnega števila (*bin*) v BCD zapis (TSDE)



4 bitni BIN → BCD primer 14_{10}

D	E	bin	operacija	opomba
		1110	pomik1	
	1	110	pomik2	<4
	11	10	pomik3	<4
	111	0	+3	>4
	1010	0	pomik4	
1	0100		končano	
1	4			

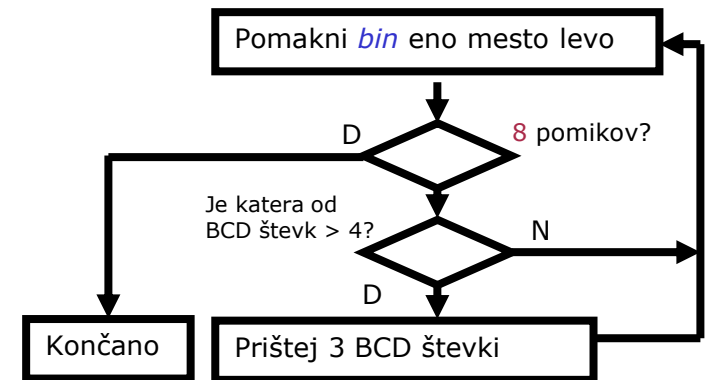

8 bitni BIN → BCD primer 255_{10}

S	D	E	F	F	operacija	opomba
			1111	1111	pomik1	
		1	1111	111	pomik2	
		11	1111	11	pomik3	
		111	1111	1	+3	>4
		1010	1111	1	pomik4	
	1	0101	1111		+3	>4
	1	1000	1111		pomik5	
	11	0001	111		pomik6	
	110	0011	11		+3	>4
	1001	0111	11		pomik7	
1	0010	1010	1		+3	>4
1	0010	0101	1		pomik8	
10	0101	0101			končano	

2


5

5

8 bitni BIN → BCD primer 143_{10}


S	D	E	Š	T	E	V	I	L	O	operacija
			1	0	0	0	1	1	1	POMIK1
		1	0	0	0	1	1	1	1	POMIK2
		1	0	0	1	1	1	1		POMIK3
		1	0	0	0	1	1	1		POMIK4
		1	0	0	0	1	1	1	1	+3
		1	0	1	1	1	1	1		POMIK5
	1	0	1	1	1	1	1	1		+3
	1	1	0	1	0	1	1	1		POMIK6
	1	1	0	1	0	1	1	1		+3
	1	1	1	0	0	0	1	1		POMIK7
	1	1	1	0	0	0	1	1		+3
	1	0	1	0	0	0	0	1	1	POMIK8
1	0	1	0	0	0	0	1	1		
1	4	3								

BIN → BCD: blok prištej 3 (ADD3)

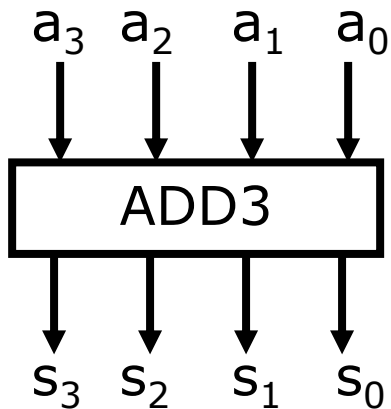

a_3	a_2	a_1	a_0	s_3	s_2	s_1	s_0	operacija
0	0	0	0	0	0	0	0	<4
0	0	0	1	0	0	0	1	<4
0	0	1	0	0	0	1	0	<4
0	0	1	1	0	0	1	1	<4
0	1	0	0	0	1	0	0	=4
0	1	0	1	1	0	0	0	>4 (+3)
0	1	1	0	1	0	0	1	>4 (+3)
0	1	1	1	1	0	1	0	>4 (+3)
1	0	0	0	1	0	1	1	>4 (+3)
1	0	0	1	1	1	0	0	>4 (+3)
1	0	1	0	X	X	X	X	ni eno BCD mesto
1	0	1	1	X	X	X	X	ni eno BCD mesto
1	1	0	0	X	X	X	X	ni eno BCD mesto
1	1	0	1	X	X	X	X	ni eno BCD mesto
1	1	1	0	X	X	X	X	ni eno BCD mesto
1	1	1	1	X	X	X	X	ni eno BCD mesto


BIN → BCD: realizacija v prostoru

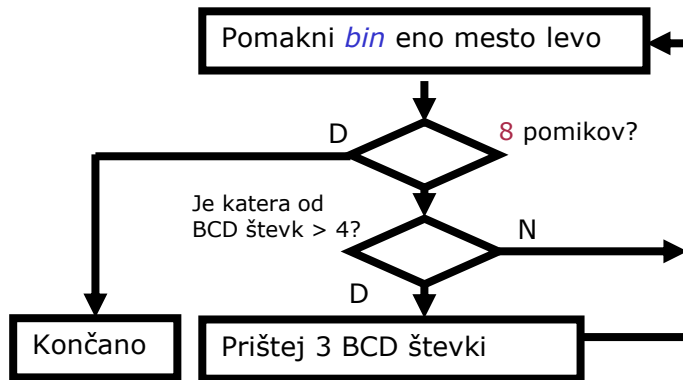

$$B = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \cdot 2^i = ((b_{n-1} \cdot 2 + b_{n-2}) \cdot 2 + b_{n-3}) \cdot 2 + \dots + b_0$$


$$B = ((b_3 \cdot 2 + b_2) \cdot 2 + b_1) \cdot 2 + b_0$$

BCD		BIN	operacija	opomba
d ₀	e ₃ e ₂ e ₁ e ₀	b ₃ b ₂ b ₁ b ₀		
		1 1 1 0	pomik1	
	1	1 1 0	pomik2	<4
	1 1	1 0	pomik3	<4
	1 1 1	0	+3	>4
	1 0 1 0	0	pomik4	
1	0 1 0 0		končano	
1	4			

 


BIN → BCD: realizacija v prostoru

BCD		BIN	operacija	opomba
$d_1 d_0$	$e_3 e_2 e_1 e_0$	$b_4 b_3 b_2 b_1 b_0$		
		1 1 1 1 0	pomik1	
	1	1 1 1 0	pomik2	<4
	1 1	1 1 0	pomik3	<4
	1 1 1	1 0	+3	>4
	1 0 1 0	1 0	pomik4	
1	0 1 0 1	0	+3	>4
1	1 0 0 0	0	pomik5	
1 1	0 0 0 0		končano	
3	0			

 


BIN → BCD: realizacija v prostoru

s_0	$d_3d_2d_1d_0$	$e_3e_2e_1e_0$	$b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$	
			1 1 1 1 1 1 0	pomik1
		1	1 1 1 1 1 1 0	pomik2
		1 1	1 1 1 1 1 0	pomik3
		1 1 1	1 1 1 0	+3
		1 0 1 0	1 1 1 0	pomik4
	1	0 1 0 1	1 1 0	+3
	1	1 0 0 0	1 1 0	pomik5
	1 1	0 0 0 1	1 0	pomik6
	1 1 0	0 0 1 1	0	+3
	1 0 0 1	0 0 1 1	0	pomik6
1	0 0 1 0	0 1 1 0		

 

8 bit BIN → BCD pretvornik kode

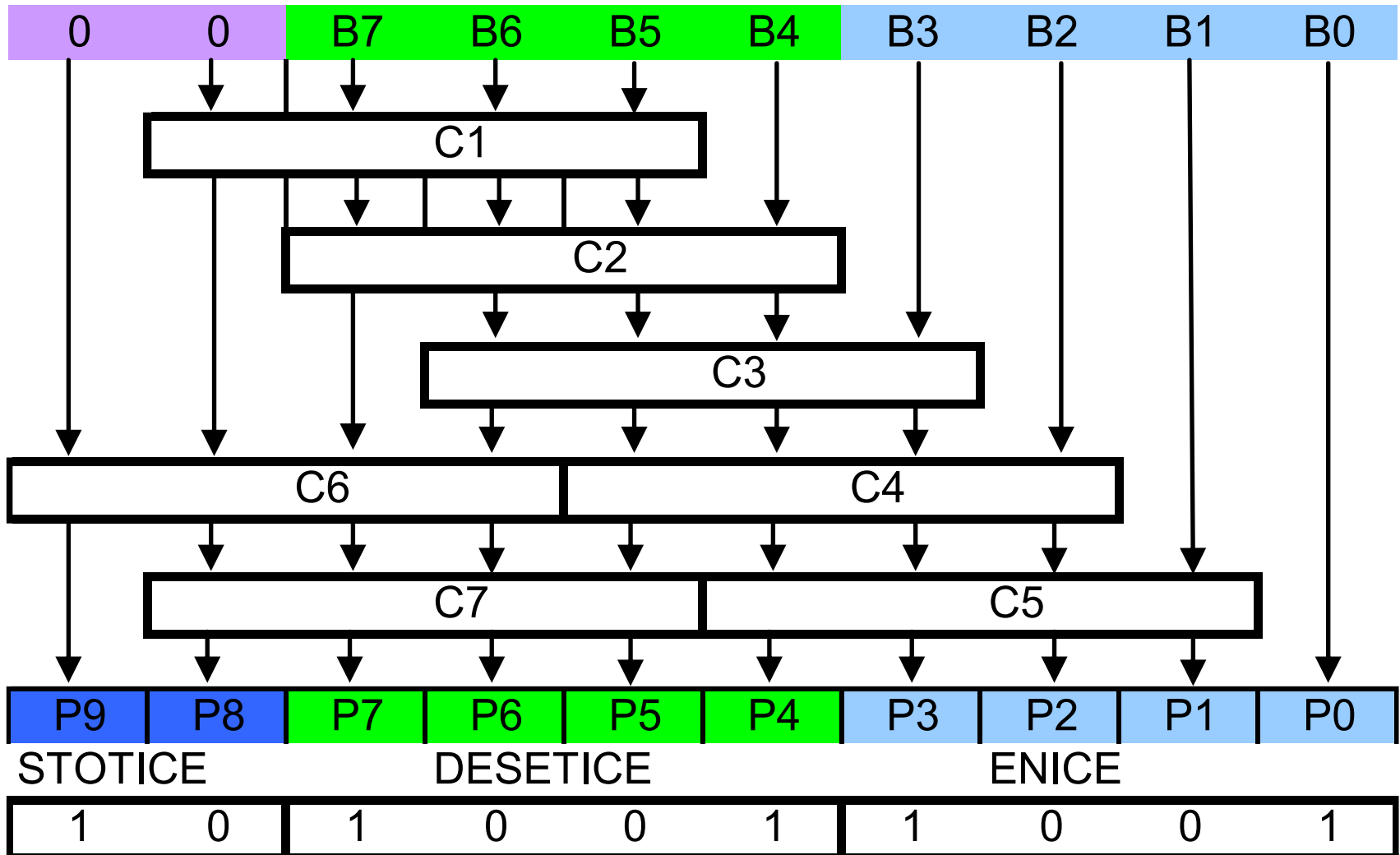


BCD → BIN pretvornik kode

- 4-bitni prekodirnik odšteje 3 od števil, ki so večja ali enaka 8.
- Če je BCD številka >7 odštej 3
- Večje (ali enako) od binarne 8 pomeni večje (ali enako) od 10_{BCD}

$(1\ 0_{\text{BCD}})$	1 0000	→	01010
$(1\ 1_{\text{BCD}})$	1 0001	→	01011
$(1\ 2_{\text{BCD}})$	1 0010	→	01100
$(1\ 3_{\text{BCD}})$	1 0011	→	01101
$(1\ 4_{\text{BCD}})$	1 0100	→	01110
$(1\ 5_{\text{BCD}})$	1 0101	→	01111
$(1\ 6_{\text{BCD}})$	1 0110	→	10000
$(1\ 7_{\text{BCD}})$	1 0111	→	10001
$(1\ 8_{\text{BCD}})$	1 1000	→	10010
$(1\ 9_{\text{BCD}})$	1 1001	→	10011


BCD → BIN pretvornik kode

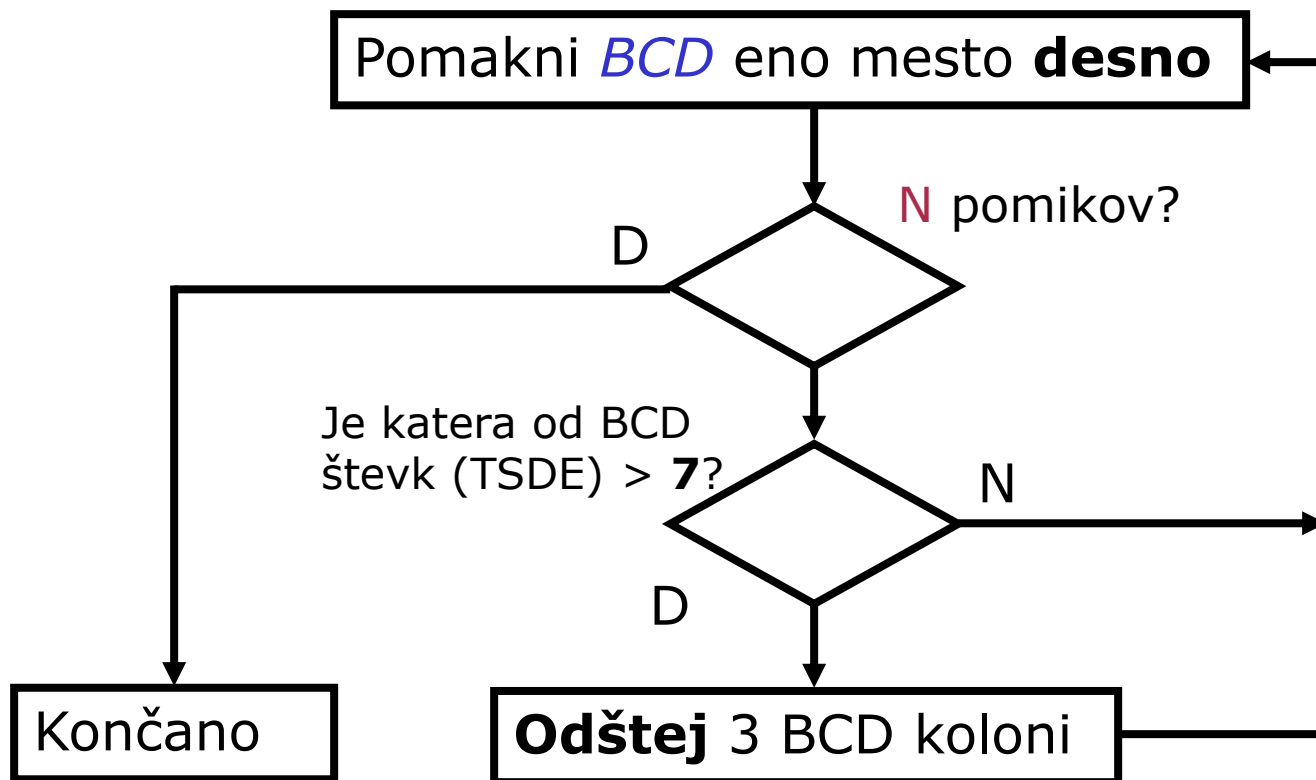- Algoritem za pretvorbo **BCD** števila (TSDE) v **N** bitno dvojiško število (*bin*)



4 bit BCD → BIN primer 14_{10}


D	E	bin	operacija	opomba
1	0100		pomik1	<7
	1010	0	-3	>7
	0111	0	pomik2	<7
	011	10	pomik3	<7
	01	110	pomik4	<7
	0	1110	končano	

 

8 bitni BCD → BIN primer $8F_{16}$


S				D				E				ŠTEVILO				operacija				
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1					POMIK1				
	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1				-3				
	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1				POMIK2				
		0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1			-3				
			0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1			POMIK3				
				0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1		-3				
				0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1		POMIK4				
				0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	-3				
				0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	POMIK5				
					0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	POMIK6			
						0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	POMIK7		
							0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	POMIK8	
							0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	$8F_{16}$

BCD → BIN : blok odštej 3 (SUB3)

 

a_3	a_2	a_1	a_0	d_3	d_2	d_1	d_0	operacija
0	0	0	0	0	0	0	0	<7
0	0	0	1	0	0	0	1	<7
0	0	1	0	0	0	1	0	<7
0	0	1	1	0	0	1	1	<7
0	1	0	0	0	1	0	0	<7
0	1	0	1	0	1	0	1	<7
0	1	1	0	0	1	1	0	<7
0	1	1	1	0	1	1	1	=7
1	0	0	0	0	1	0	1	>7 (-3)
1	0	0	1	0	1	1	0	>7 (-3)
1	0	1	0	0	1	1	1	>7 (-3)
1	0	1	1	1	0	0	0	>7 (-3)
1	1	0	0	1	0	0	1	>7 (-3)
1	1	0	1	X	X	X	X	ni možno!
1	1	1	0	X	X	X	X	ni možno!
1	1	1	1	X	X	X	X	ni možno!

BCD → BIN : shema pretvorbe 999₁₀

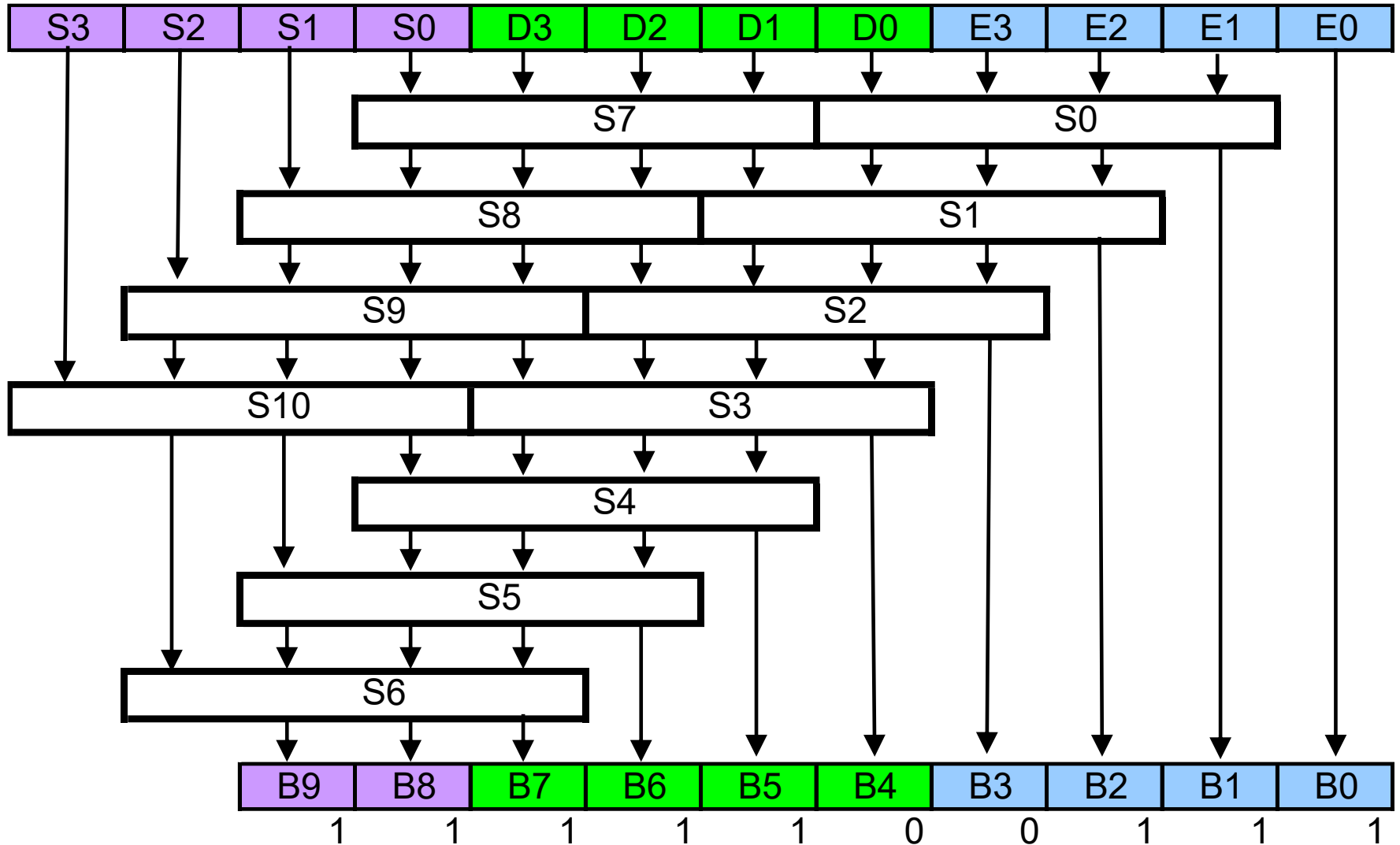

Digitalne strukture

Gradniki kombinacijskih vezij:
Kodirniki: Gray-eva koda

Gray-eva koda

00 0 0

01 0 1

10 1 1

11 1 0

000 0 00

001 0 01

010 0 11

011 0 10

100 1 10

101 1 11

110 1 01

111 1 00

0000 0 000

0001 0 001

0010 0 011

0011 0 010

0100 0 110

0101 0 111

0110 0 101

0111 0 100

1000 1 100

1001 1 101

1010 1 111

1011 1 110

1100 1 010

1101 1 011

1110 1 001

1111 1 000

$n_2 \rightarrow$ Gray-eva koda


DK: 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0

+ 0 1 1 0 1 0 0 1 1

GK: 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1

- Dvojiško kodo za eno mesto zamaknemo eno mesto desno
- Dobljeno vrednost prištejemo brez prenosov (XOR med bitoma):
 - Vsoti $0+1=1$ in $1+0=1 \rightarrow 1$ v GK
 - Vsoti $0+0=0$ in $1+1=0 \rightarrow 0$ v GK.

 Strojna izvedba pretvornika $n_2 \rightarrow GK$




$$g_0 = b_0 \oplus b_1$$

$$g_1 = b_1 \oplus b_2$$

\vdots


$$g_{n-1} = b_{n-1}$$

Gray-eva koda \rightarrow n_2

 

- Prepišemo MSB bit Grayeve kode na prvo mesto dvojiške kode,
- XOR z naslednjim bitom Grayeve kode,
- dobimo drugi bit dvojiške kode,
- dobljeni bit prištejemo naslednjemu bitu Grayeve kode,
- postopek ponavljamo do zadnjega bita Grayeve kode.

 Strojna izvedba pretvornika $n_2 \rightarrow GK$



Strojna izvedba pretvornika $n_2 \rightarrow GK$

$$b_{n-1} = g_{n-1}$$



$$b_{n-2} = g_{n-2} \oplus g_{n-1}$$

$$b_{n-3} = g_{n-3} \oplus g_{n-2} \oplus g_{n-1}$$

$$b_{n-4} = g_{n-4} \oplus g_{n-3} \oplus g_{n-2} \oplus g_{n-1}$$


Lastnost združevanja
(Boole-ova logika)
  
$$= (g_{n-4} \oplus g_{n-3}) \oplus (g_{n-2} \oplus g_{n-1})$$




XOR vrata so samo 2-vhodna v TTL \rightarrow sestavimo drevesno strukturo.
(manjša zakasnitev, manj nivojev)

Kodirniki (Encoder)

 

$2^n/n$ binarni kodirnik

w_3	w_2	w_1	w_0	y_1	y_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

 

To bi delovalo, če bi bil aktiven *vedno samo en vhod*.

Sicer pri $w=0110$ dobimo $y=11$, česar ne želimo. Zato imamo prioriteto.

Kodirnik prioritete (Priority encoder)

- Naj ima w_0 najnižjo prioriteto in w_3 najvišjo
- Izhod z določa kdaj noben od vhodov ni 1
- Zapišemo
 - $i_0 = w_3' \cdot w_2' \cdot w_1' \cdot w_0$
 - $i_1 = w_3' \cdot w_2' \cdot w_1$
 - $i_2 = w_3' \cdot w_2$
 - $i_3 = w_3$

4/2 kodirnik prioritete

w_3	w_2	w_1	w_0	y_1	y_0	z
0	0	0	0	X	X	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	X	0	1	1
0	1	X	X	1	0	1
1	X	X	X	1	1	1

$$y_0 = i_1 + i_3, \quad y_1 = i_2 + i_3$$

$$z = i_1 + i_2 + i_3 + i_4$$


Kodirnik prioritete v VHDL

```
ENTITY priority IS
PORT (w : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
      y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
      z : OUT STD_LOGIC);
END priority;
ARCHITECTURE arch OF priority IS
BEGIN
    y <="11" WHEN w(3) = '1' ELSE
        "10" WHEN w(2) = '1' ELSE
        "01" WHEN w(1) = '1' ELSE "00";


    z <='0' WHEN w = "0000" ELSE '1';
END arch;
```

Kombinacijski generator parnosti

 - $f='1'$, če je število enic na vseh liho, sicer je $f='0'$.
- XOR operacijo več spremenljivk se uporablja tudi kot generator paritete. (74280 → 9-bitni MSI generator paritete)
- Realizira XOR in XNOR 9 spremenljivk.



Pomikalnik podatkov – barrel shifter

 

S_1	S_0	funkcija	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	ni pomika	D_3	D_2	D_1	D_0
0	1	ROL 1 mesto	D_2	D_1	D_0	D_3
1	0	ROL 2 mesti	D_1	D_0	D_3	D_2
1	1	ROL 3 mesta	D_0	D_3	D_2	D_1


Pomikalnik podatkov v VHDL

```
architecture arch of brlshft4 is
begin
process (I,S)
begin
  case S is
    when "00" => O <= I;
    when "01" =>
      O(3) <= I(0);
      O(2 downto 0) <= I(3 downto 1);
    when "10" =>
      O(3 downto 2) <= I(1 downto 0);
      O(1 downto 0) <= I(3 downto 2);
    when "11" =>
      O(3 downto 1) <= I(2 downto 0);
      O(0) <= I(3);
    when others => O <= I;
  end case;
end process;
end arch;
```

		Vhodi				Izhodi			
S1	S0	I0	I1	I2	I3	O0	O1	O2	O3
0	0	a	b	c	d	a	b	c	d
0	1	a	b	c	d	b	c	d	a
1	0	a	b	c	d	c	d	a	b
1	1	a	b	c	d	d	a	b	c

BCD → 7-segmentni dekodirnik v VHDL



```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY seg7 IS
PORT (D      : IN  STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); -- BCD vhod
      S      : OUT STD_LOGIC_VECTOR (6 DOWNTO 0)); -- 7 segmentni izhod,
                                           -- negativna logika: vrstni red gfedcba
END seg7;
ARCHITECTURE display OF SEG7 IS
BEGIN
s <= "1000000" WHEN d = "0000" ELSE
     "1111001" WHEN d = "0001" ELSE
     "0100100" WHEN d = "0010" ELSE
     "0110000" WHEN d = "0011" ELSE
     "0011001" WHEN d = "0100" ELSE
     "0010010" WHEN d = "0101" ELSE
     "0000010" WHEN d = "0110" ELSE
     "1111000" WHEN d = "0111" ELSE
     "0000000" WHEN d = "1000" ELSE
     "0010000" WHEN d = "1001" ELSE
     "0001000" WHEN d = "1010" ELSE
     "0000011" WHEN d = "1011" ELSE
     "1000110" WHEN d = "1100" ELSE
     "0100001" WHEN d = "1101" ELSE
     "0000110" WHEN d = "1110" ELSE
     "0001110";
END display;
```

 

Razvoj digitalnih sistemov


Gradniki kombinacijskih vezij:
Primerjava nepredznačenih števil

4 bitni primerjalnik enakosti

  


"Equality comparator"

4 bitni primerjalnik enakosti

 

$f=0$, ko velja
($A == B$)

 



"Equality comparator"

4 bitni primerjalnik velikosti

Primerja števili A in B. Kdaj bo $A > B$? $A = A_3A_2A_1A_0$ in $B = B_3B_2B_1B_0$

- Če je $A=9$ in $B=7$ je jasno $A > B$. Zakaj?
 $A = 1001 = A_3A_2A_1A_0$
 $B = 0111 = B_3B_2B_1B_0$
- Velja $A_3 > B_3$, oziroma $A_3 \cdot B_3' = 1$
- Če je $A=13$ in $B=11$ je jasno $A > B$. Zakaj?
 $A = 1101$
 $B = 1011$
- Zato ker velja $A_2 > B_2$, torej pišemo $A_2 \cdot B_2' = 1$ ob pogoju, da sta A_3 in B_3 enaka
- Če je $A=11$ in $B=10$ je spet jasno $A > B$. Zakaj?
 $A = 1011$
 $B = 1010$
- Zato ker velja $A_0 > B_0$, torej pišemo $A_0 \cdot B_0' = 1$ ob pogoju, da sta enaka A_3 in B_3 , A_2 in B_2 , A_1 in B_1


4 bitni primerjalnik velikosti

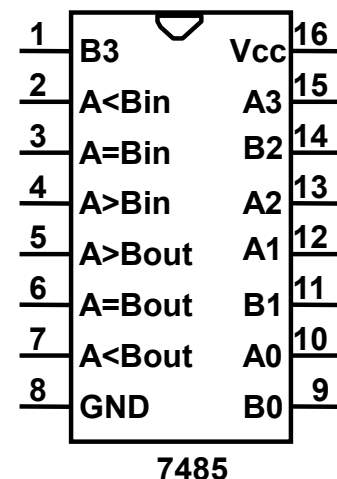 

$$A > B \rightarrow f = A_3 \cdot B_3' + C_3 \cdot A_2 \cdot B_2' + C_3 \cdot C_2 \cdot A_1 \cdot B_1' + C_3 \cdot C_2 \cdot C_1 \cdot A_0 \cdot B_0'$$

Večbitni primerjalnik velikosti

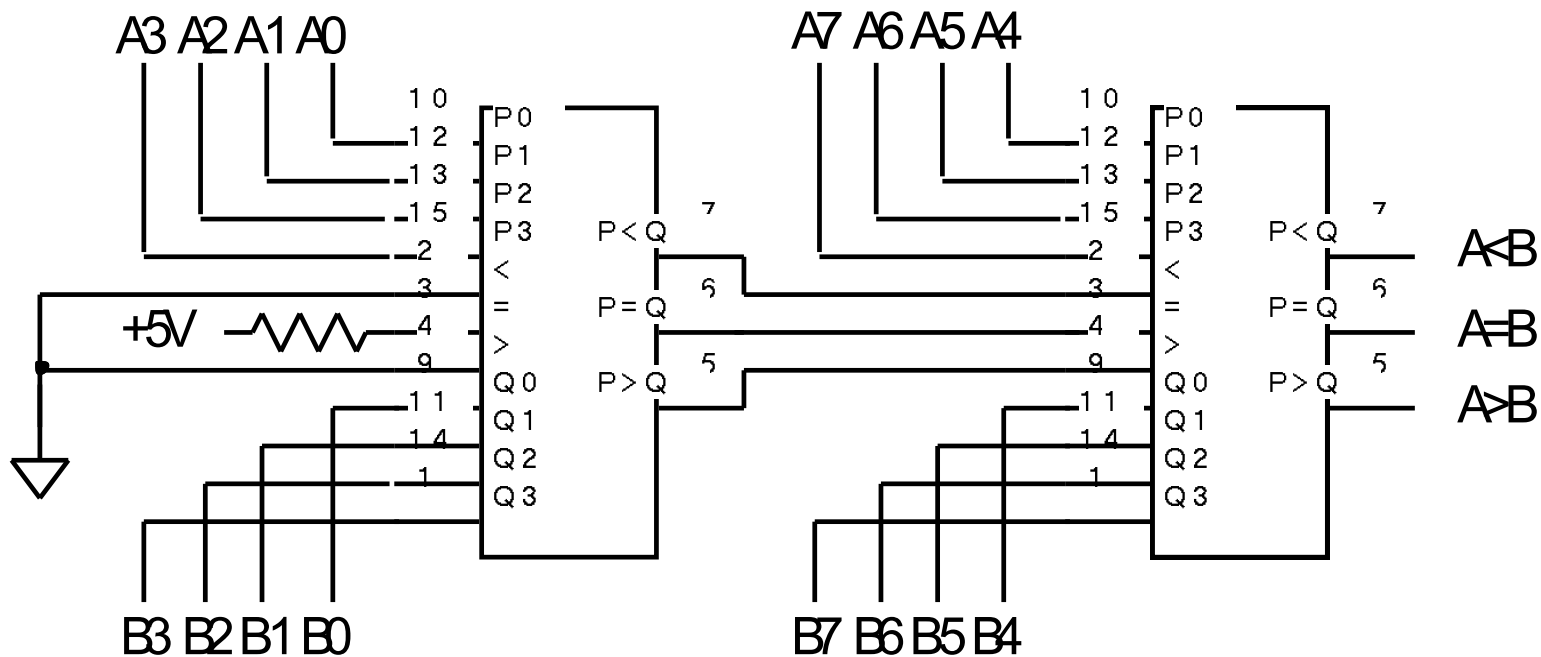Kako bi določili $A > B$? Če bi šli neposredno primerjati vse kombinacije (4 bite A + 4 bite B) bi imeli 256 kombinacij.



Kaskadna vezava dveh 7485 primerjalnikov:
8-bitni primerjalnik velikosti

Večbitni primerjalnik velikosti v VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Comparator is
generic(n: natural :=2);
  port(
    A: in std_logic_vector(n-1 downto 0);
    B: in std_logic_vector(n-1 downto 0);
    less, equal, greater: out std_logic
  );
end Comparator;
architecture arch of Comparator is
begin
  process(A,B)
  begin
    if (A<B) then
      less <= '1';
      equal <= '0';
      greater <= '0';
    elsif (A=B) then
      less <= '0';
      equal <= '1';
      greater <= '0';
    else
      less <= '0';
      equal <= '0';
      greater <= '1';
    end if;
  end process;
end arch;
```


VHDL operator	Opis
=	Enakost
/=	Neenakost
<	Manj kot
<=	Manjši ali enak
>	Večji
>=	Večji ali enak

Razvoj digitalnih sistemov

Gradniki kombinacijskih vezij:
Aritmetično logična enota


74181 - aritmetično logična enota

 - Kombinacijsko vezje, ki izvaja različne aritmetične in logične operacije.
- Vhodi: $A[]$, $B[]$, C_n , S , M
- Izhodi: F , C_{n+4} , P , G , $A==B$
- M določa tip operacije:
 - $M=0$ za aritmetične in
 - $M=1$ za logične operacije.
- Vhodi $S(3:0)$ določajo konkretno operacijo
- Realizira 48 različnih operacij.



74181 - aritmetično logična enota

$S_3S_2S_1S_0$	M=1	C=0	C=1
		M=0	
0 0 0 0	$F = A'$	F = A minus 1	F = A
0 0 0 1	$F = (AB)'$	F = AB minus 1	F = AB
0 0 1 0	$F = A \vee B$	F = AB' minus 1	F = AB'
0 0 1 1	F = 1	F = minus 1 (2'K)	F = 0
0 1 0 0	$F = (A \vee B)'$	F = A plus (A v B')	F = A plus (A v B') plus 1
0 1 0 1	$F = B'$	F = AB plus (A v B')	F = AB plus (A v B') plus 1
0 1 1 0	$F = A \equiv B$	F = A minus B minus 1	F = A minus B
0 1 1 1	$F = A \vee B'$	F = A v B'	F = (A v B') plus 1
1 0 0 0	$F = A'B$	F = A plus (A v B)	F = A plus (A v B) plus 1
1 0 0 1	$F = A \oplus B$	F = A plus B	F = A plus B plus 1
1 0 1 0	F = B	F = AB' plus (A v B)	F = AB plus (A v B) plus 1
1 0 1 1	$F = A \vee B$	F = A v B	F = (A v B) plus 1
1 1 0 0	F = 0	F = A plus A	F = A plus A plus 1
1 1 0 1	$F = AB'$	F = AB plus A	F = AB plus A plus 1
1 1 1 0	F = AB	F = AB' plus A	F = AB' plus A plus 1
1 1 1 1	F = A	F = A	F = A plus 1

 

$$F_i = f(A_i, B_i) \quad i=0..3$$

Primer: M=1, S=1110

$$F_0 = A_0 \text{ AND } B_0$$

$$F_1 = A_1 \text{ AND } B_1$$

$$F_2 = A_2 \text{ AND } B_2$$


$$F_3 = A_3 \text{ AND } B_3$$

74181 - aritmetično logična enota

Kako se izognemo uporabi inverterjev na vseh vhodih in izhodih ALU?

- Pri logičnih funkcijah uporabimo dualno funkcijo:
 
$$f(x_1 \dots x_n) = (f(x_1', x_2', x_3', \dots, x_n'))'$$
 - dualna funkcija $\text{AND} \leftrightarrow \text{OR}$
 - dualna funkcija $\text{XOR} \leftrightarrow \text{EQU}$.
- Pri aritmetičnih funkcijah negiramo C_n in C_{n+4} .
 - Pri seštevanju vzamemo $S=1001$ ($F = A \text{ plus } B \text{ plus } 1$) $\rightarrow C_n=1$, ne $C_n=0$.
 - Izhodni prenos invertiramo



Normalno seštevanje/odštevanje

0011	3_{10}	0011	3_{10}
+ 0010	2_{10}	- 1110	$(-2)_{10}$
0101	5_{10}	0101	5_{10}



Seštevanje/odštevanje s 74181 in pozitivno logiko vhodov in izhodov

1100	+	1101	1100
+ 1	C_n	- 0001	1011
1010		0101	$= 5_{10}$
(C _{n+4}) 1		(C _{n+4}) 0	

Seštevanje in odštevanje s 74181

Pri aritmetičnih funkcijah vzamemo negirane vrednosti C_n in C_{n+4} :

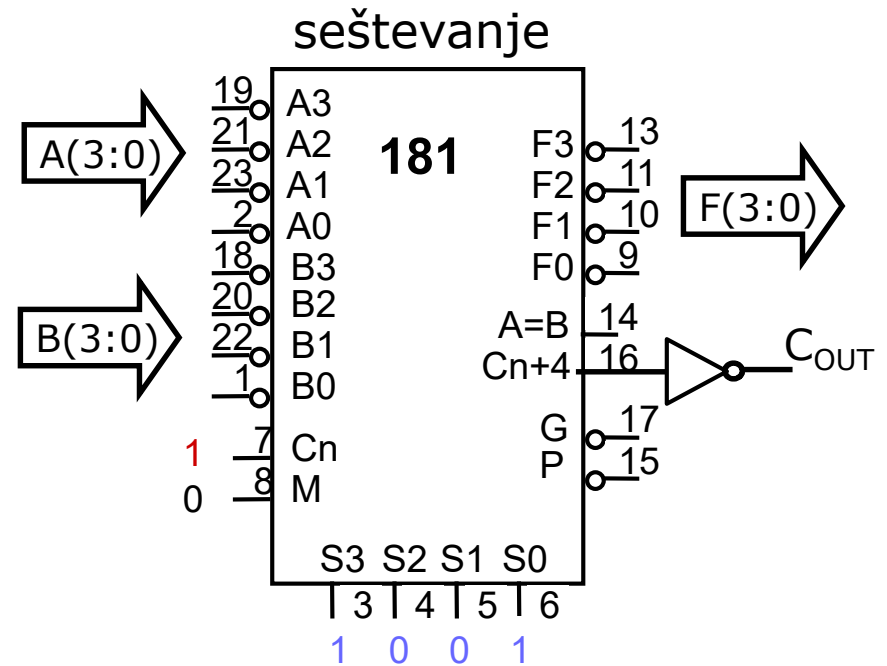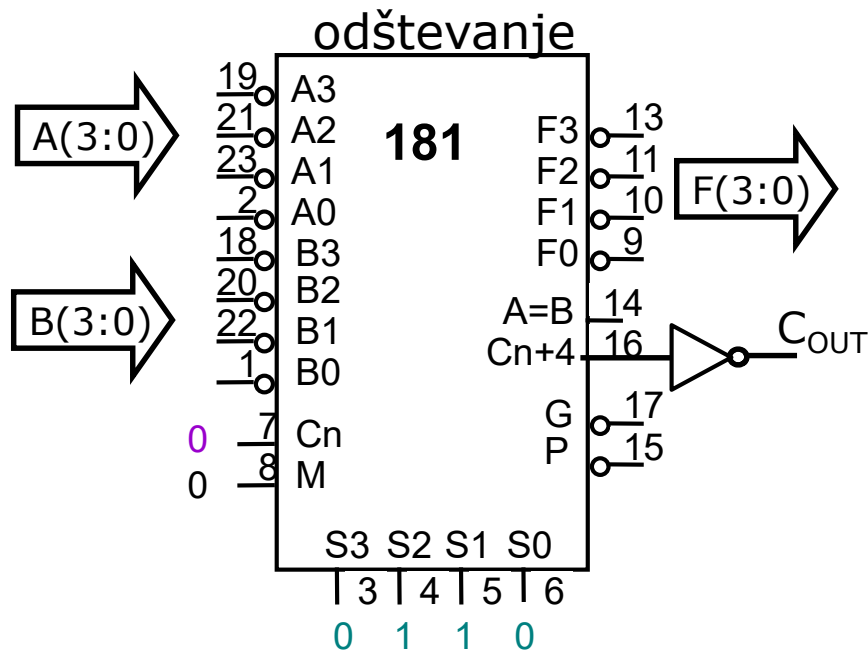- Pri seštevanju vzamemo
 $S=1001$ ($F = A$ plus B plus 1) $\rightarrow C_n=1$, ne $C_n=0$.
- Izhodni prenos C_{n+4} invertiramo.
- Pri odštevanju vzamemo
 $S=0110$ ($F = A$ minus B) $\rightarrow C_n=0$, ne $C_n=1$.
- Izhodni prenos C_{n+4} invertiramo.



Razvoj digitalnih sistemov

Predstavitev števil in
aritmetična vezja:
Predstavitev števil in
nepredznačeno seštevanje

Števíla v različnih sistemih

X_1 0	X_2	X_8	X_1 6
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7

X_1 0	X_2	X_8	X_1 6
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Pretvorba BIN → HEX oz. BIN → OCT

- Združujemo binarne številke v skupine (po 4 za HEX oz. 4 za OCT) in vsaki skupini določimo ustrezno šestnajstiško številko.

0110	1011	0111
6	B	7

- $X_2 \rightarrow X_8$:

011	010	110	111
3	2	6	7

- $X_{16} \rightarrow X_2$:

A	1	9
1010	0001	1001

- $X_8 \rightarrow X_2$:

5	0	3	1
101	000	011	001

Seštevanje dvojiških števil



x	0	0	1	1
+ y	+ 0	+ 1	+ 0	+ 1
c	s	0	1	1
0	0	0	1	1

x	y	c	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Prenos (Carry)

Vsota (Sum)

  Polovični seštevalnik (Half Aadder oz. HA)



$$s = (x \oplus y)$$

$$c = x \cdot y$$

Polni seštevalnik (FA)

C_j	X_i	Y_i	C_{i+1}	S_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


Y_i	X_i			
	0	1	0	1
	1	0	1	0
	C_j			

$$S_{i+1} = X_i \oplus Y_i \oplus C_j$$

Y_i	X_i			
	1	1	1	0
	0	1	0	0
	C_j			

$$C_{i+1} = X_i \cdot Y_i + Y_i \cdot C_j + X_i \cdot C_j$$

Vezje polnega seštevalnika (FA)

 

FA sestavljen iz HA

C_i	X_i	Y_i	C_{i+1}	S_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Iz analize HA

$$S_{HA} = (X_i \oplus Y_i)$$

$$C_{HA} = X_i \cdot Y_i$$

$$C_{i+1} = C_i' X_i Y_i + C_i X_i' Y_i + C_i X_i Y_i' + C_i X_i Y_i$$

$$C_{i+1} = C_i (X_i' Y_i + X_i Y_i') + X_i Y_i (C_i' + C_i)$$

$$C_{i+1} = C_i (X_i \oplus Y_i) + X_i Y_i$$

$$C_{i+1} = C_i S_{HA} + C_{HA}$$



$$S_i = C_i' X_i' Y_i + C_i' X_i Y_i' + C_i X_i' Y_i + C_i X_i Y_i$$

$$S_i = C_i' (X_i \oplus Y_i) + C_i (X_i \oplus Y_i)'$$

$$S_i = C_i' S_{HA} + C_i S_{HA}'$$

$$S_i = C_i \oplus S_{HA} = C_i \oplus X_i \oplus Y_i$$

FA sestavljen iz HA

  

Polni seštevalnik v jeziku VHDL


Osnovni enačbi iz analize: $s_{i+1} = x_i \oplus y_i \oplus c_i$

$$c_{i+1} = x_i \cdot y_i + y_i \cdot c_i + x_i \cdot c_i$$

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY fulladd IS
    PORT ( Cin, x, y : IN  STD_LOGIC ;
          s, Cout  : OUT STD_LOGIC ) ;
END fulladd ;
ARCHITECTURE arch OF fulladd IS
BEGIN
    s <= x XOR y XOR Cin ;
    Cout <= (x AND y) OR (Cin AND x) OR (Cin AND y) ;
END arch;
```


Ripple-carry (RC) seštevalnik

seštevanje n bitnih števil $s=x+y$

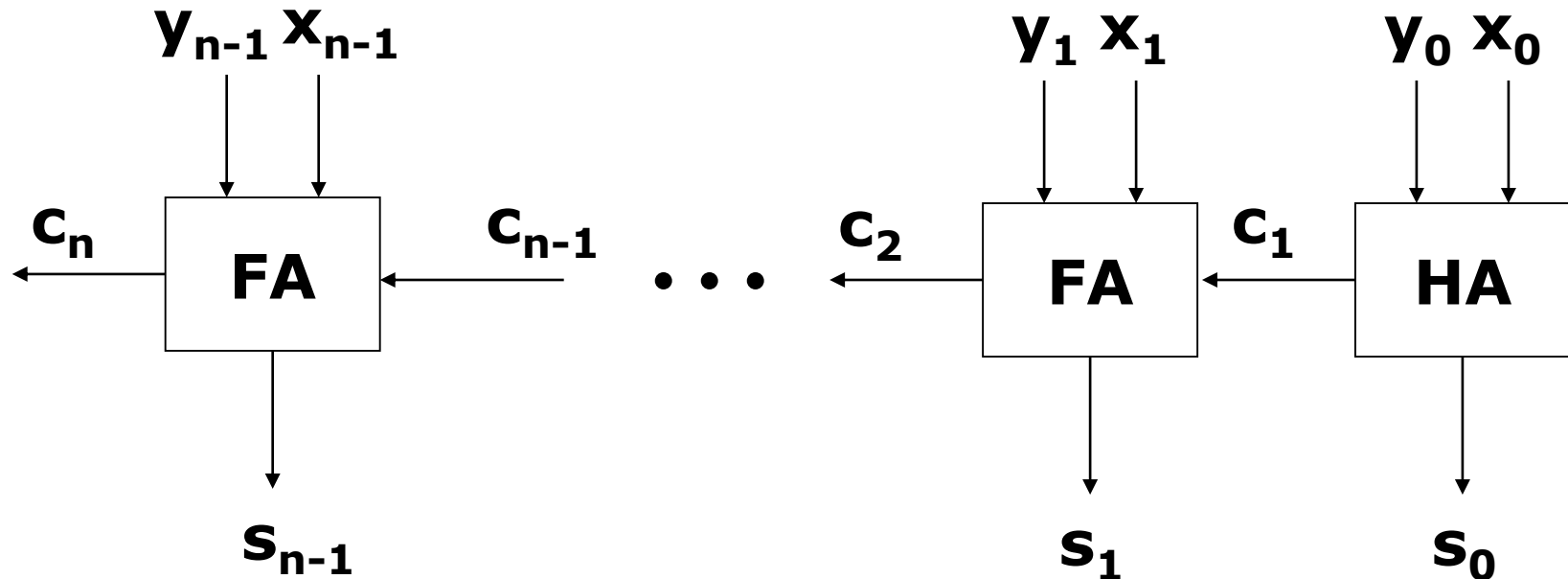

Odštevanje dvojiških števil



x	0	0	1	1
$- y$	$- 0$	$- 1$	$- 0$	$- 1$
b	d	0	1	0

x	y	b	d
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	0	0

Sposodek
(Borrow)

Razlika
(Difference)

  Polovični odštevalnik
(Half Subtractor oz. HS)



$$d = (x \oplus y)$$

$$b = x' \cdot y$$

Odštevanje dvojiških števil

- Večja števila imajo več mest
 - Princip odštevanja je isti kot za eno mesto (odštevamo soležne bite)
 - Na vsakem mestu i , ima lahko odštevanje tudi **vhodni sposodek** (borrow-in) z višjega mesta $i+1$

$$X = x_4x_3x_2x_1x_0 \quad 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \quad (12)_{10}$$

$$Y = y_4y_3y_2y_1y_0 \quad - \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \quad (07)_{10}$$

$$- \ 0 \ 1 \ 1 \ 1$$

← generirani sposodki

$$D = d_4d_3d_2d_1d_0 \quad 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \quad (05)_{10}$$

Odštevanje dvojiških števil


$X = x_7x_6x_5x_4x_3x_2x_1x_0$	1 1 1 0 0 1 1 1	$(E7)_{16}$	$(231)_{10}$
$Y = y_7y_6y_5y_4y_3y_2y_1y_0$	- 1 0 1 0 1 1 1 1	$(AF)_{16}$	$(175)_{10}$
	<hr/>		
	- 0 1 1 1 0 0 0		
	<hr/>		
$D = d_7d_6d_5d_4d_3d_2d_1d_0$	0 0 1 1 1 0 0 0	$(38)_{16}$	$(56)_{10}$

Poloviční odštevateľník (HS)

x_i	y_i	d_{out}	b_{out}
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

$$d_{out} = x_i \oplus y_i$$

$$b_{out} = x_i' \cdot y_i$$

 

HS = half subtractor

Polni odštevalnik (FS)

$$d_{out} = (x_i - y_i) - b_{in}$$

x_i	y_i	b_{in}	d_{out}	b_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

FS = full subtractor


	x_i			
y_i	0	1	0	1
	1	0	1	0
	b_{in}			

$$d_{out} = x_i \oplus y_i \oplus b_{in}$$

	x_i			
y_i	0	1	1	1
	0	0	1	0
	b_{in}			

$$b_{out} = x_i' \cdot y_i + y_i \cdot b_{in} + x_i' \cdot b_{in}$$

Vezje polnega odštevalnika (FS)

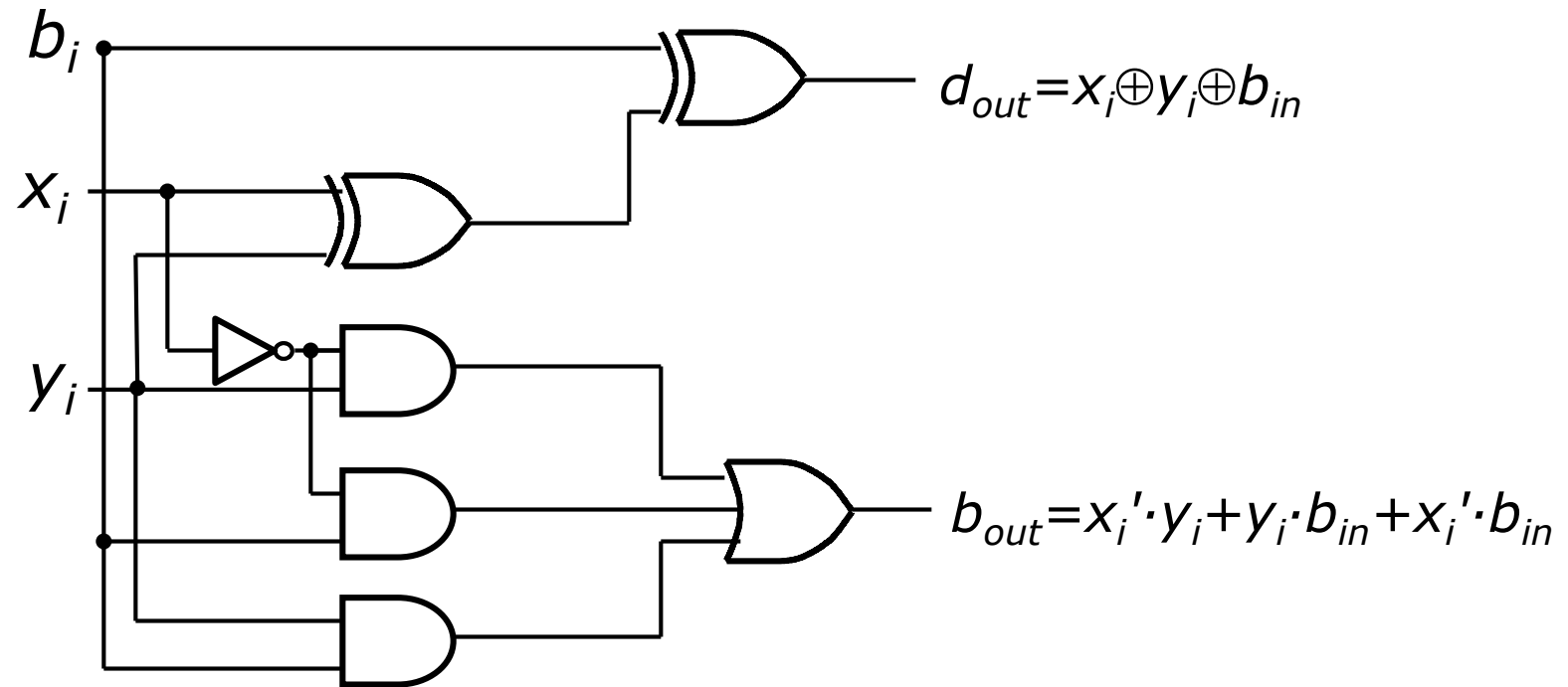

FS sestavljen iz HS

x_i	y_i	b_{in}	d_{out} t	b_{out} t
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

Iz analize HS:

$$d_{out} = x_i \oplus y_i$$

$$b_{out} = x_i' \cdot y_i$$

$$b_{out} = b_{in}x_i'y_i' + b_{in}'x_i'y_i + b_{in}x_i'y_i + b_{in}x_iy_i$$

$$b_{out} = b_{in}x_i'y_i' + b_{in}'x_i'y_i + b_{in}x_i'y_i + b_{in}x_iy_i$$

$$b_{out} = b_{in} \cdot (x_i'y_i' + x_iy_i) + (b_{in}' + b_{in}) \cdot x_i'y_i$$

$$b_{out} = b_{in} \cdot (x_i \oplus y_i)' + x_i'y_i$$

$$d_{01} = x_i \oplus y_i \quad b_{01} = x_i' \cdot y_i$$

$$b_{out} = b_{in} \cdot d_{01}' + b_{01} = b_{02} + b_{01}$$

$$d_{out} = x_i'y_i'b_{in} + x_i'y_ib_{in}' + x_iy_i'b_{in}' + x_iy_ib_{in}$$

$$d_{out} = x_i'y_i'b_{in} + x_i'y_ib_{in}' + x_iy_i'b_{in}' + x_iy_ib_{in}$$


$$d_{out} = (x_i'y_i' + x_iy_i)b_{in} + x_i'y_ib_{in}' + x_iy_i'b_{in}'$$

$$d_{out} = (x_i \text{ xor } y_i)' \cdot b_{in} + (x_i \text{ xor } y_i) \cdot b_{in}'$$

$$d_{out} = (x_i \text{ xor } y_i)' \cdot b_{in} + (x_i \text{ xor } y_i) \cdot b_{in}'$$


$$d_{out} = x_i \oplus y_i \oplus b_{in}$$

FS sestavljen iz HS

 


$$d_{01} = x_i \oplus y_i \quad d_{out} = d_{01} \oplus b_{in}$$

$$b_{out} = b_{in} d_{01}' + b_{01}$$

 


Ripple-carry (RC) odštevalnik

odštevanje n bitnih števil $s=x-y$

 


Kritična pot RC seštevalnika
 
$$T_{\text{ripple-add}} = T_{\text{FA}}(x,y \rightarrow c_{\text{out}}) + (k-2) \times T_{\text{FA}}(c_{\text{in}} \rightarrow c_{\text{out}}) + T_{\text{FA}}(c_{\text{in}} \rightarrow s)$$




 Seštevanje dveh 4-bitnih števil – simbolični zapis:



4-bitni RC seštevalnik v VHDL

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY adder4 IS
    PORT (
        Cin          : IN STD_LOGIC ;
        x3, x2, x1, x0 : IN STD_LOGIC ;
        y3, y2, y1, y0 : IN STD_LOGIC ;
        s3, s2, s1, s0 : OUT STD_LOGIC ;
        Cout         : OUT STD_LOGIC
    );
END adder4 ;
ARCHITECTURE arch OF adder4 IS
    SIGNAL c1, c2, c3 : STD_LOGIC ;
    COMPONENT fulladd
        PORT ( Cin, x, y : IN      STD_LOGIC ;
              Cout      : OUT    STD_LOGIC );
    END COMPONENT ;
BEGIN
    stage0: fulladd PORT MAP ( Cin, x0, y0, s0, c1 );
    stage1: fulladd PORT MAP ( c1, x1, y1, s1, c2 );
    stage2: fulladd PORT MAP ( c2, x2, y2, s2, c3 );
    stage3: fulladd PORT MAP ( Cin => c3, Cout => Cout, x => x3, y => y3, s => s3 );
END arch ;
```

 


Razvoj digitalnih sistemov

Predstavitev števil in
aritmetična vezja:

Predznačena števila, dvojiški
seštevalniki in odštevalniki

Predznačena števila

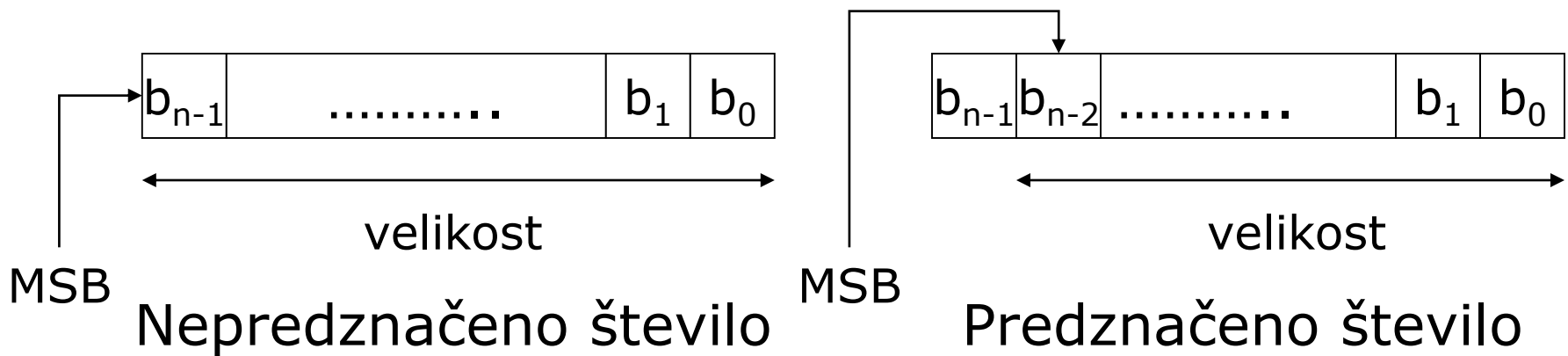- Za predznačena števila v dvojiškem sistemu je predznak števila (sign) označen z MSB bitom
 - 0 = pozitivno število
 - 1 = negativno število
- Za n -bitno število bo preostalih $n-1$ bitov predstavljalo velikost števila (magnitude)



Negativna števila

- Negativne vrednosti predznačenih števil lahko zapišemo v treh najbolj pogostih oblikah
 - Predznak-velikost
 - Eniški komplement
 - Dvojiški komplement
- Predznak-velikost zapis primer za 4-bitna števila

+5=0101	-5=1101
+3=0011	-3=1011
+7=0111	-7=1111

Predstavitve predznačenih dvojiških števil


Izmed različnih predstavitev omenimo:

- predznak-veličina (sign-magnitude, SM) – zoprn za seštevanje/odštevanje.
- eniški komplement (1'K),
- dvojiški komplement (2'K) – zelo primeren za seštevanje/odštevanje

b_2	b_1	b_0	SM	1'K	2'K
0	0	0	+0	+0	+0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	2	2	2
0	1	1	3	3	3
1	0	0	-0	-3	-4
1	0	1	-1	-2	-3
1	1	0	-2	-1	-2
1	1	1	-3	-0	-1

Dvojiški komplement (2'K)

 - Ima samo eno predstavitev za število nič.
- Ima eno negativno število v obsegu več kot pozitivno: obsega zapis n-bitnih števil $[-2^{n-1} \dots +2^{n-1}-1]$



Dvojiški komplement

- Z eniškim komplementom n -bitno negativno število K zapišemo v dvojiškem komplementu:

$$K = (2^n) - P$$

- Če je $n=4$, potem

$$K = 2^4 - P = (16)_{10} - P = (10000)_2 - P$$

$$-5 = (16)_{10} - 5 = (10000)_2 - (0101)_2 = (1011)_2$$

$$-3 = (16)_{10} - 3 = (10000)_2 - (0011)_2 = (1101)_2$$


Ročno določanje dvojiškega komplementa

- Primer

B=00110100

- Dvojiški komplement B je

B=00110100 → K=11001100



Spremenjeno Nespremenjeno

Operacije z dvojiškim komplementom

$$\begin{array}{r} (+5) \quad 0101 \\ + (+2) \quad +0010 \\ \hline (+7) \quad 0111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (-5) \quad 1011 \\ + (+2) \quad +0010 \\ \hline (-3) \quad 1101 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (+5) \quad 0101 \\ + (-2) \quad +1110 \\ \hline (+3) \quad 10011 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (-5) \quad 1011 \\ + (-2) \quad +1110 \\ \hline (-7) \quad 11001 \end{array}$$

↑
ignoriramo

↑
ignoriramo

Odštevanje z dvojiškim komplementom

$$\begin{array}{r} (+5) \\ - (+2) \\ \hline (+3) \end{array} \quad \begin{array}{r} 0101 \\ - 0010 \\ \hline \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 0101 \\ + 1110 \\ \hline 10011 \\ \uparrow \\ \text{ignoriramo} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (-5) \\ - (-2) \\ \hline (-3) \end{array} \quad \begin{array}{r} 1011 \\ - 1110 \\ \hline \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 1011 \\ + 0010 \\ \hline 1101 \end{array}$$

Preliv (overflow)

- Za zapis *predznačenega* števila uporabljamo n bitov
- Rezultat operacije je v območju $[-2^{n-1} \dots +2^{n-1}-1]$
- Z n -bitnim zapisom v (2^k) lahko predstavimo števila v obsegu $[-2^{n-1} \dots +2^{n-1}-1]$
 - Za $n=3 \rightarrow [-4..3]$, za $n=16 \rightarrow [-32768.. 32767]$
- Če 32767 prištejemo 1, dobimo -32768
- To je neveljaven rezultat.

- Če rezultata ne moremo zapisati v območje predstavitve n -bitnega števila, potem govorimo o prelivu ali prekoračitvi (***arithmetic overflow***).

Primeri aritmetičnega preliva

$$\begin{array}{rcccc}
 X_3 & X_2 & X_1 & X_0 \\
 + & Y_3 & Y_2 & Y_1 & Y_0 \\
 \hline
 C_4 & C_3 & C_2 & C_1 & \\
 \hline
 S_3 & S_2 & S_1 & S_0 &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 (+7) \\
 + (+2) \\
 \hline
 (+9) \\
 \\
 0\ 1\ 1\ 1 \\
 + 0\ 0\ 1\ 0 \\
 \hline
 1\ 0\ 0\ 1 \\
 \\
 C_4 = 0 \\
 C_3 = 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 (-7) \\
 + (+2) \\
 \hline
 (-5) \\
 \\
 1\ 0\ 0\ 1 \\
 + 0\ 0\ 1\ 0 \\
 \hline
 1\ 0\ 1\ 1 \\
 \\
 C_4 = 0 \\
 C_3 = 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 (+7) \\
 + (-2) \\
 \hline
 (+5) \\
 \\
 0\ 1\ 1\ 1 \\
 + 1\ 1\ 1\ 0 \\
 \hline
 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\
 \\
 C_4 = 1 \\
 C_3 = 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 (-7) \\
 + (-2) \\
 \hline
 (-9) \\
 \\
 1\ 0\ 0\ 1 \\
 + 1\ 1\ 1\ 0 \\
 \hline
 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \\
 \\
 C_4 = 1 \\
 C_3 = 0
 \end{array}$$

Če imajo števila različne predznake, se preliv ne zgodi!

Preliv v zapisu z 2^k

Zaznavanje preliva


$$\begin{array}{l} \text{Pozitivno} \\ + \text{ Pozitivno} \\ \hline = \text{Negativno} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Negativno} \\ + \text{ Negativno} \\ \hline = \text{Pozitivno} \end{array}$$


Določanje preliva

$$OF_{2^k} = \overline{a_{n-1}} \cdot \overline{b_{n-1}} \cdot s_{k-1} + a_{k-1} \cdot b_{k-1} \cdot \overline{s_{k-1}} = c_k \oplus c_{k-1}$$

Vezje seštevalnika in odštevalnika

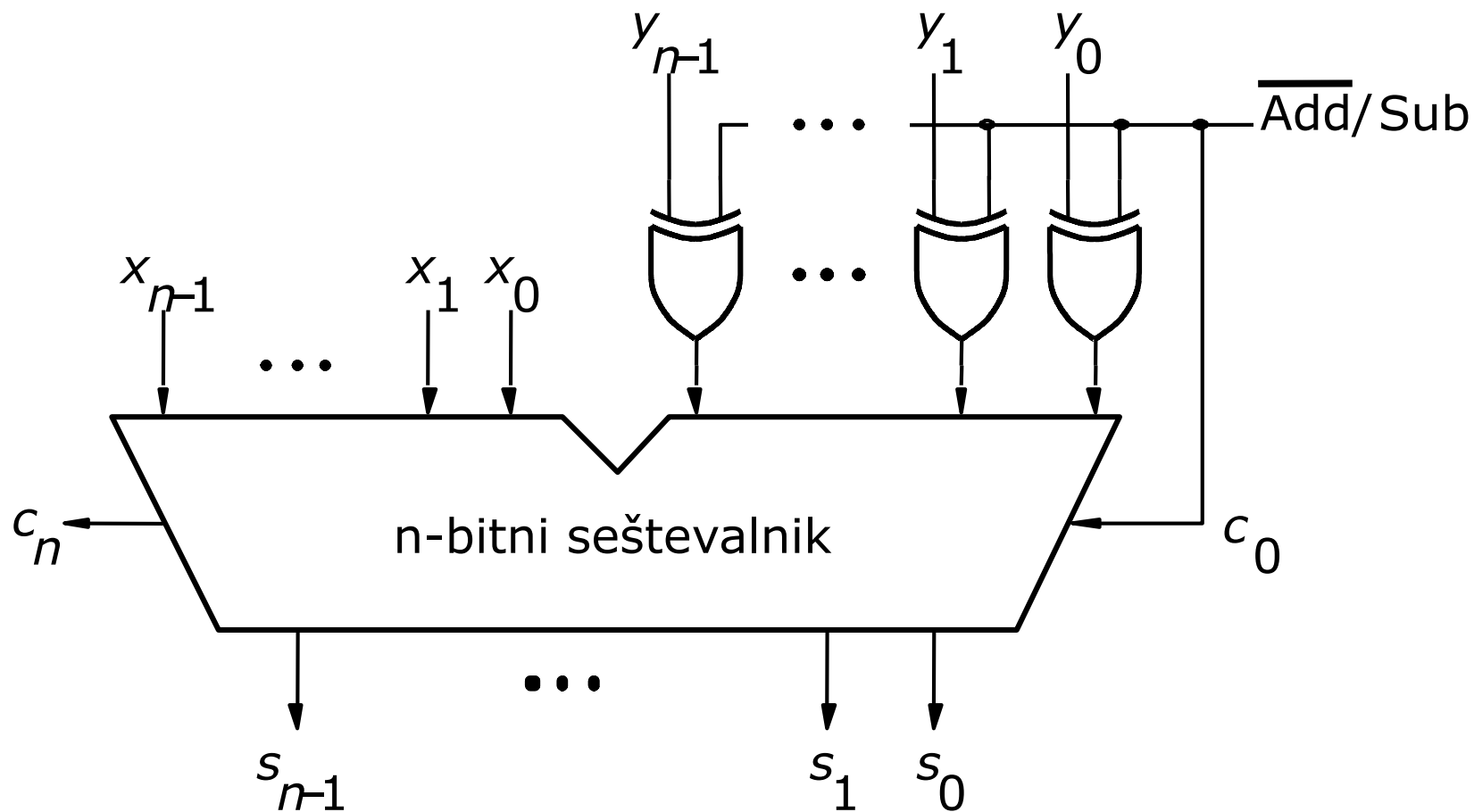

NCVZ biti RC seštevalnika

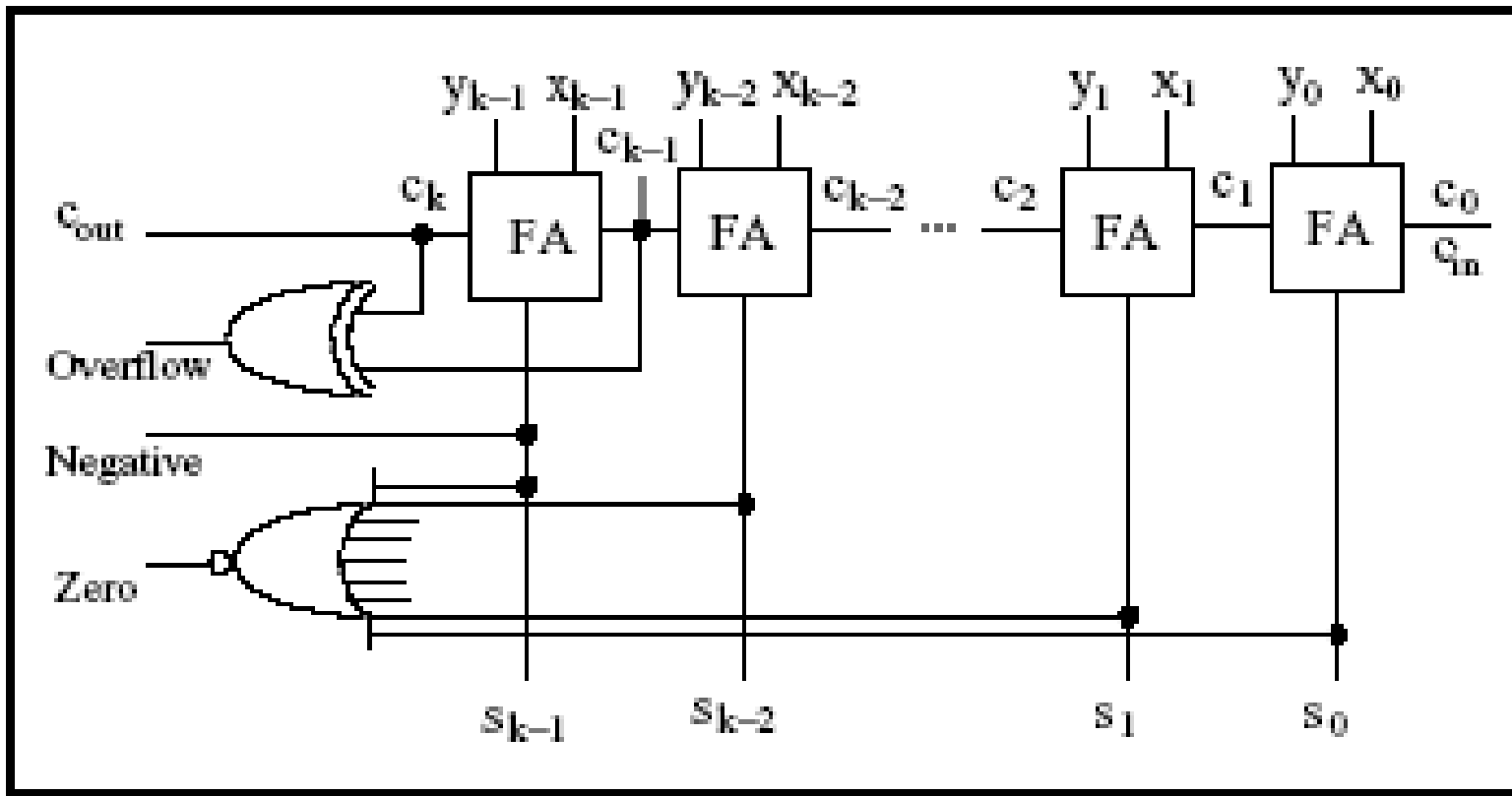

Razvoj digitalnih sistemov

Predstavitev števil in
aritmetična vezja:
Hitre realizacije seštevalnikov,
kompromisi in primeri

Carry Look Ahead (CLA) seštevalnik

- Funkcijo izhodnega prenosa na i -ti stopnji lahko zapišemo kot

$$c_{i+1} = x_i \cdot y_i + x_i \cdot c_i + y_i \cdot c_i = x_i \cdot y_i + (x_i + y_i) \cdot c_i$$

- Označimo $g_i = x_i y_i$ in $p_i = x_i + y_i$, tako da je $c_{i+1} = g_i + p_i \cdot c_i$

$g_i = 1$ ko sta oba x_i **in** y_i enaka 1, ne glede na vhodni prenos c_i

- V tem primeru bo stopnja i zanesljivo tvorila izhodni prenos, zato funkciji g pravimo "funkcija tvorjenja prenosa" (**generate** function)

$p_i = 1$ ko sta x_i **ali** y_i enaka 1. Izhodni prenos se zgodi, če je vhodni prenos $c_i = 1$

- Če povemo drugače, se bo vhodni prenos (ki je 1) širil preko stopnje i ; zato funkciji p pravimo "funkcija širjenja prenosa" (**propagate** function)

Carry Look Ahead (CLA) seštevalnik

- Funkcijo izhodnega prenosa na i -ti stopnji

$$C_{i+1} = x_i \cdot y_i + x_i \cdot C_i + y_i \cdot C_i = x_i \cdot y_i + (x_i + y_i) \cdot C_i$$

- $g_i = x_i y_i$ in $p_i = x_i + y_i$,

- Izpišemo PDNO p_i :

$$p_i = x_i + y_i = x_i \cdot y_i + x_i' \cdot y_i + x_i \cdot y_i'$$

- Vstavimo v izraz za prenos: $c_{i+1} = x_i \cdot y_i + (x_i + y_i) \cdot c_i$

$$C_{i+1} = x_i \cdot y_i + x_i \cdot y_i \cdot c_i + (x_i' \cdot y_i + x_i \cdot y_i') \cdot c_i$$

Uporabimo lastnost Boole-ove algebre ($x + x \cdot y = x$):
in dobimo končni izraz za funkcijo p_i :

$$g_i = x_i \cdot y_i \text{ in } p_i = x_i \oplus y_i$$

Carry Look Ahead (CLA) seštevalnik

- Zapišimo izraz izhodnega prenosa za n-bitni seštevalnik

Če je,
$$c_n = g_{n-1} + p_{n-1} \cdot c_{n-1}$$

in,
$$c_{n-1} = g_{n-2} + p_{n-2} \cdot c_{n-2}$$

potem,
$$c_n = g_{n-1} + p_{n-1} \cdot (g_{n-2} + p_{n-2} \cdot c_{n-2})$$

$$c_n = g_{n-1} + p_{n-1} \cdot g_{n-2} + p_{n-1} \cdot p_{n-2} \cdot c_{n-2}$$

- Če bi to vstavljanje ponovili na preostalih stopnjah, bi dobili

$$c_n = g_{n-1} + p_{n-1} \cdot g_{n-2} + p_{n-1} \cdot p_{n-2} \cdot g_{n-3} + \dots + p_{n-1} \cdot p_{n-2} \dots \\ \dots + p_1 \cdot g_0 + p_{n-1} \cdot p_{n-2} \dots p_0 c_0$$

Carry Look Ahead (CLA) seštevalnik

Prenos, ki se tvori na stopnji $n-2$, in se širi prek preostalih stopenj

Prenos, ki se tvori na stopnji $n-2$, in se širi prek preostalih stopenj

$$c_n = g_{n-1} + p_{n-1}g_{n-2} + p_{n-1}p_{n-2}g_{n-3} + \dots + p_{n-1}p_{n-2}\dots p_1g_0 + p_{n-1}p_{n-2}\dots p_0c_0$$


Prenos, ki se tvori na zadnji stopnji

Prenos, ki se tvori na stopnji $n-3$, in se širi prek preostalih stopenj

Vhodni prenos c_0 ki se širi preko vseh stopenj

Kritična pot RC seštevalnika

 3 zakasnitev vrat za c_1 ,
5 zakasnitev vrat za c_2




V splošnem,
 $2n+1$ zakasnitev
za n -bitni
RC seštevalnik

Kritična pot CLA seštevalnika

3 zakasnitev vrat za c_1 ,

3 zakasnitev vrat za c_2

3 zakasnitev vrat za c_n

 

Skupna zakasnitev
 n -bitnega

CLA seštevalnika je 4
zakasnitve vrat:

Vsi g_i in p_i , eno zakasnitev

Vsi c_i , dve zakasnitvi
+ zakasnitev za s_i

Carry Look Ahead Generator (CLAG)

- Realizira tvorbo izhodnih prenosov C_{n+x} , C_{n+y} , C_{n+z} na osnovi vhodnih funkcij $g_0, p_0, g_1, p_1, g_2, p_2$ in g_3, p_3 ter vhodnega prenosa C_n po enačbah:


$$G = G_3 + G_2 + G_1 + G_0$$

$$P = P_3 \cdot (G_3 + P_2) \cdot (G_3 + G_2 + P_1) \cdot (G_3 + G_2 + G_1 + P_0)$$

$$C_{n+x} = P_0 \cdot (G_0 + C_n)$$


$$C_{n+y} = P_1 \cdot (G_1 + P_0 \cdot (G_0 + C_n))$$
 
$$C_{n+z} = P_2 \cdot (G_2 + P_1 \cdot (G_1 + P_0 \cdot (G_0 + C_n)))$$



- Primeren je za neposredno uporabo s 74181 (negirani izhodi in vhodi)

Kaskadna vezava CLA seštevalnikov

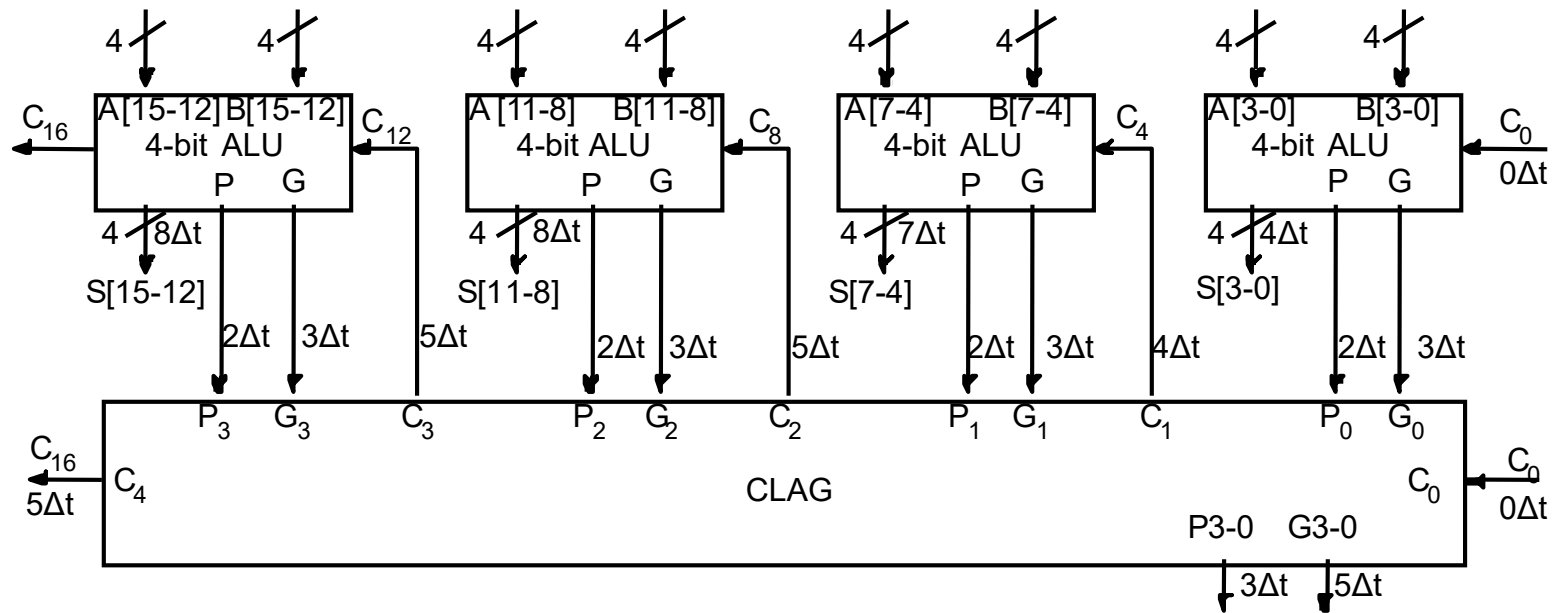

Razvoj digitalnih sistemov

Množenje in deljenje


$$7_{10} * 6_{10} = 42_{10}$$

					1	1	1
				*	1	1	0
					<hr/>		
					0	0	0
	+			1	1	1	
	+				1		
		1	1	1	1		
					<hr/>		
42_{10}	=	1	0	1	0	1	0


$$7_{10} * 4_{10} = 28_{10}$$

				1	1	1		
				*	1	0	0	
				<hr/>				
				0	0	0	0	
+			0	0	0		0	
+		1	1	1			1	
		<hr/>						
28_{10}	=	1	1	1	0	0		

3-bitni množilnik

 

 Deljenje: $53_{10} / 7_{10} = 7_{10} + 4_{10}$



Deljenje: $253_{10} / 17_{10} = 14_{10} + 15_{10}$


					1	1	1	0			
					1	1	1	1	1	0	1
				-	1	0	0	0	1	↓	↓
					1	1	1	0	1	↓	↓
				-	1	0	0	0	1	↓	↓
					1	1	0	0	0	↓	↓
				-	1	0	0	0	1	↓	↓
					0	1	1	1	1	↓	↓
					1	0	0	0	1		
					0	1	1	1	1		

Razvoj digitalnih sistemov

Tehnologija realizacije logičnih
funkcij:


Standardna in programabilna
logična vezja (PLD)

Programabilna logična vezja

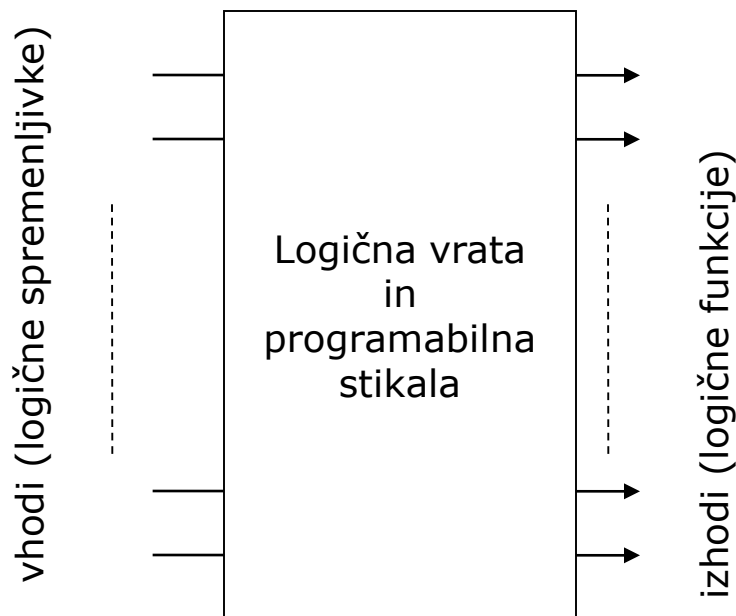


VEZJE / matrika	AND	OR
PLA	PROGRAMIRAMO	PROGRAMIRAMO
PAL	PROGRAMIRAMO	FIKSNO
ROM	FIKSNO	PROGRAMIRAMO


Diagram PLA na nivoju log. vrat

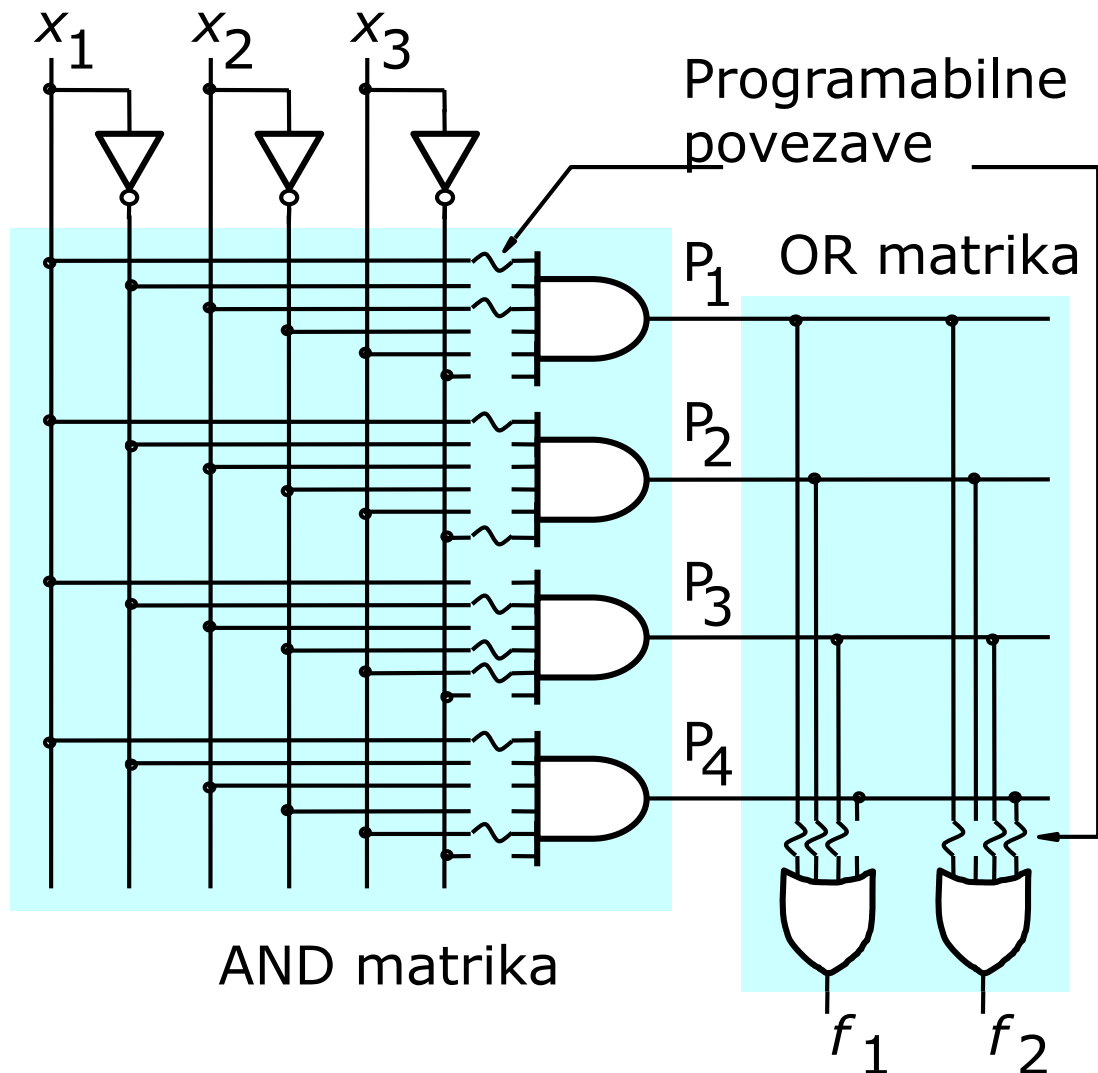

Poenostavljena shema PLA

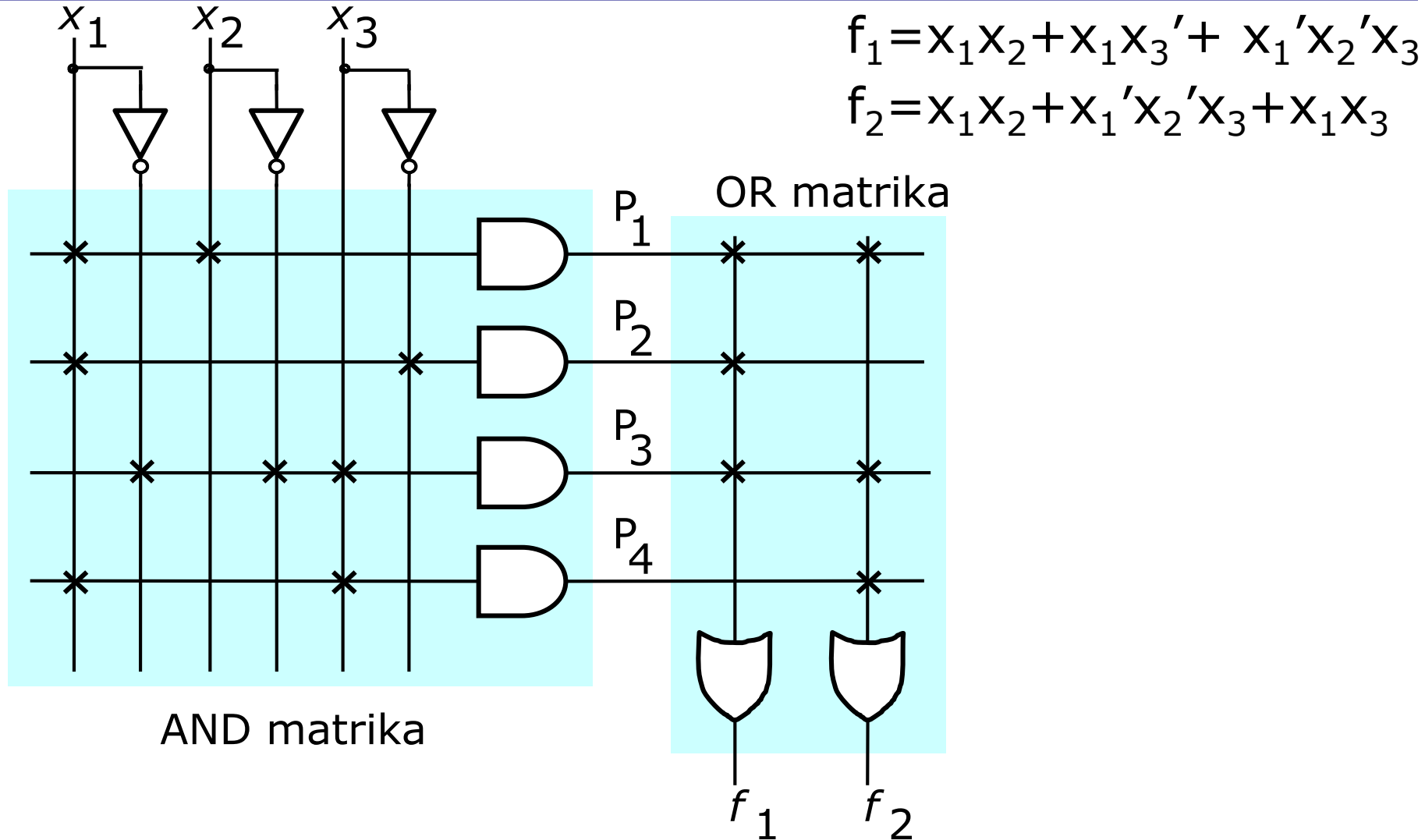


Programmable Array Logic (PAL)

 


AND matrika

Dodatna vezja v PAL strukturi

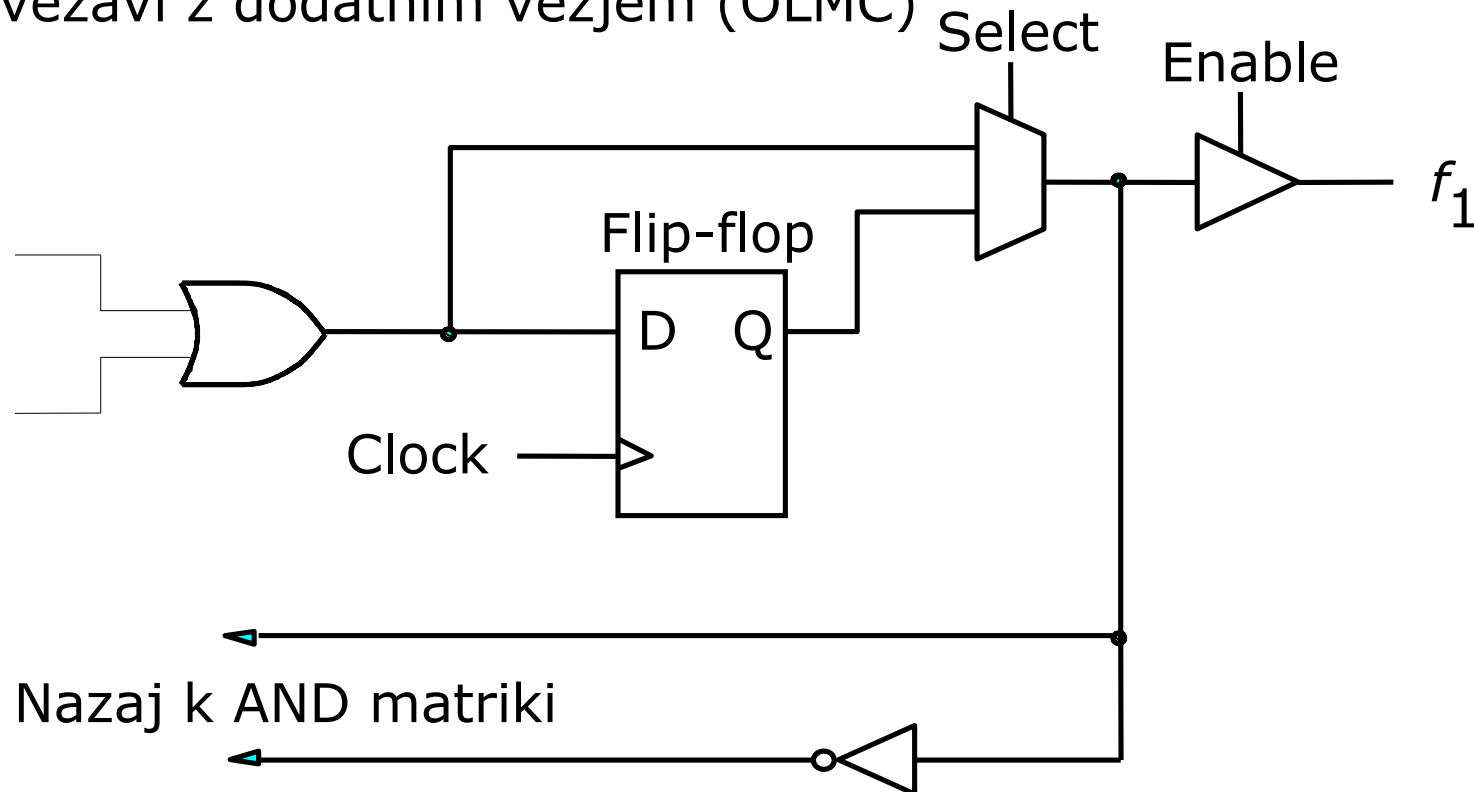
- PAL strukture vsebujejo dodatno spominsko celico na izhodu vsakih OR vrat, za realizacijo **sekvenčnih** funkcij
- Termin **makrocelice** (macrocell) se nanaša na OR vrata v povezavi z dodatnim vezjem (OLMC)




CPLD (Kompleksna PLD) vezja

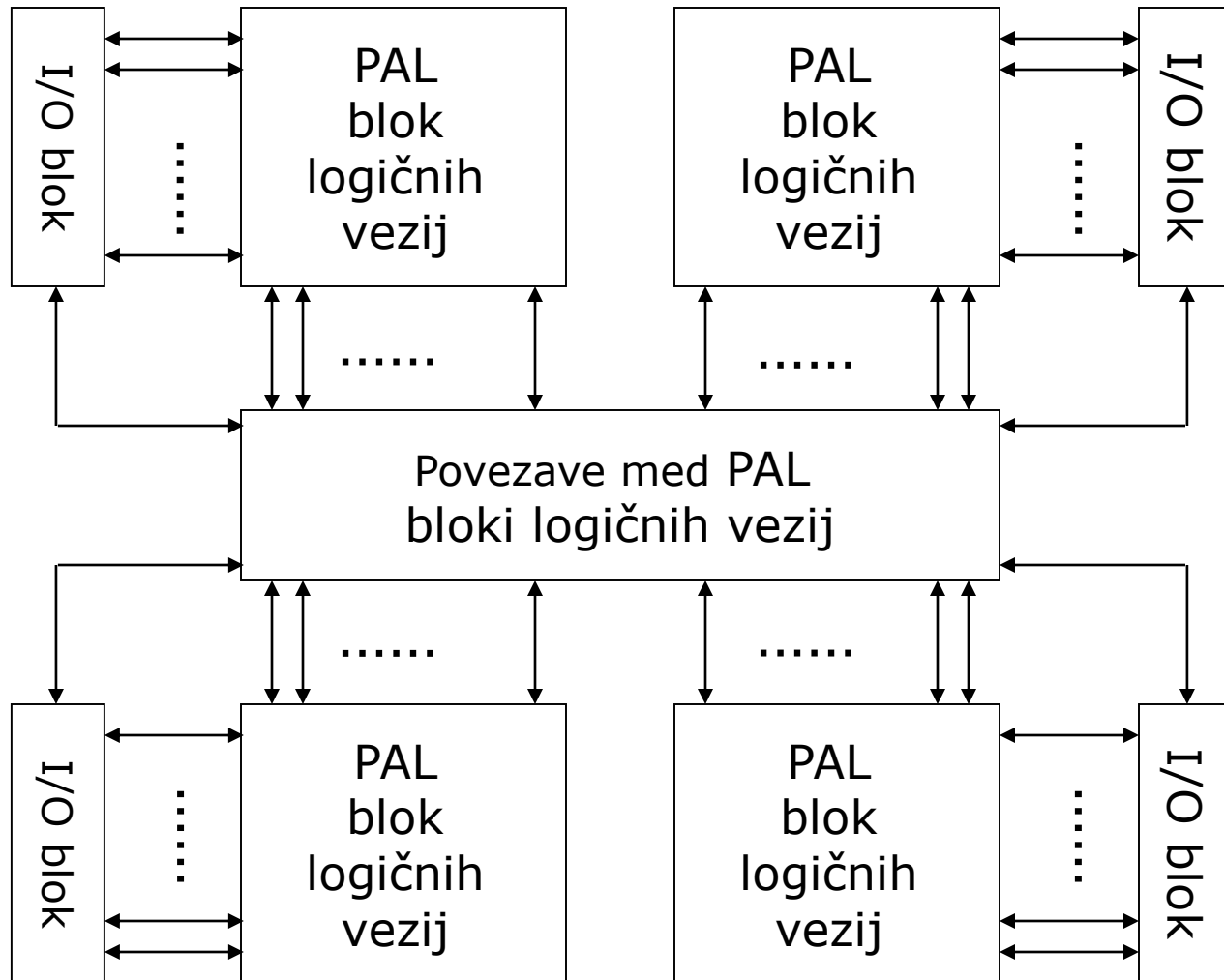

FPGA vezja

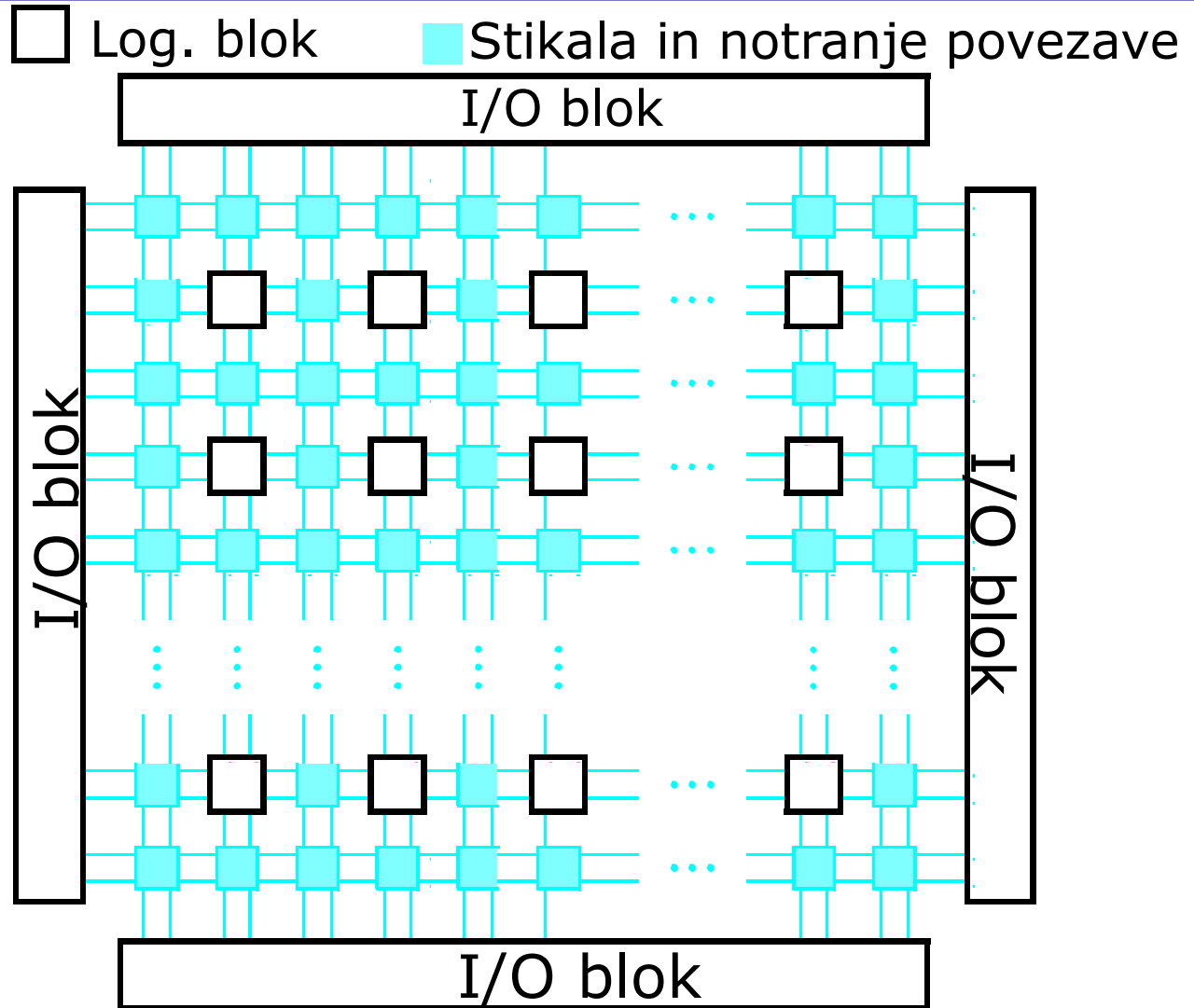

Poenostavljen CLB v FPGA


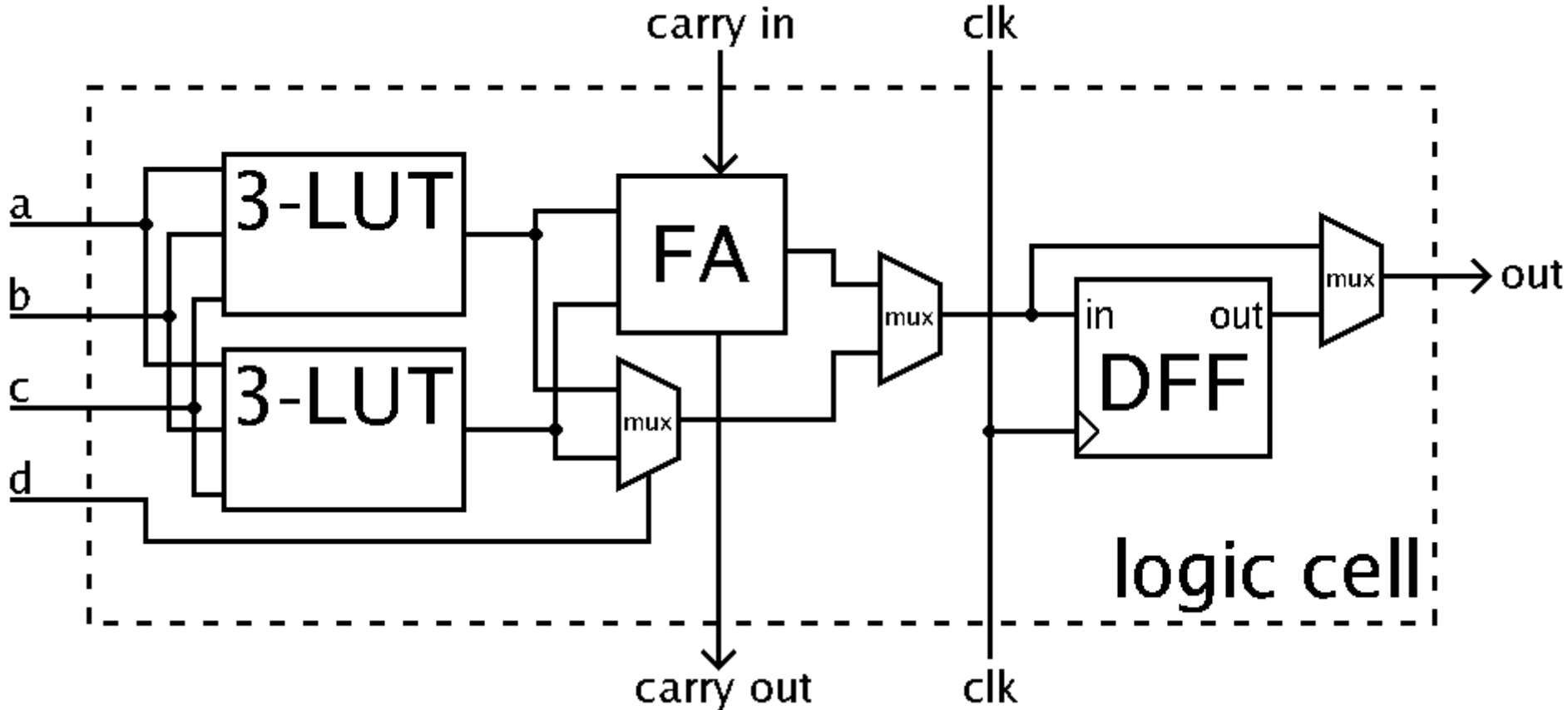


Vir: [Wikipedija](#).

Razvoj digitalnih sistemov


Tehnologija realizacije funkcij:
Vpogledne tabele oz.
LUT (Look-Up Tables)

Simbol in zgradba LUT2

  


Programirana LUT ($f=a'b+ab'$)

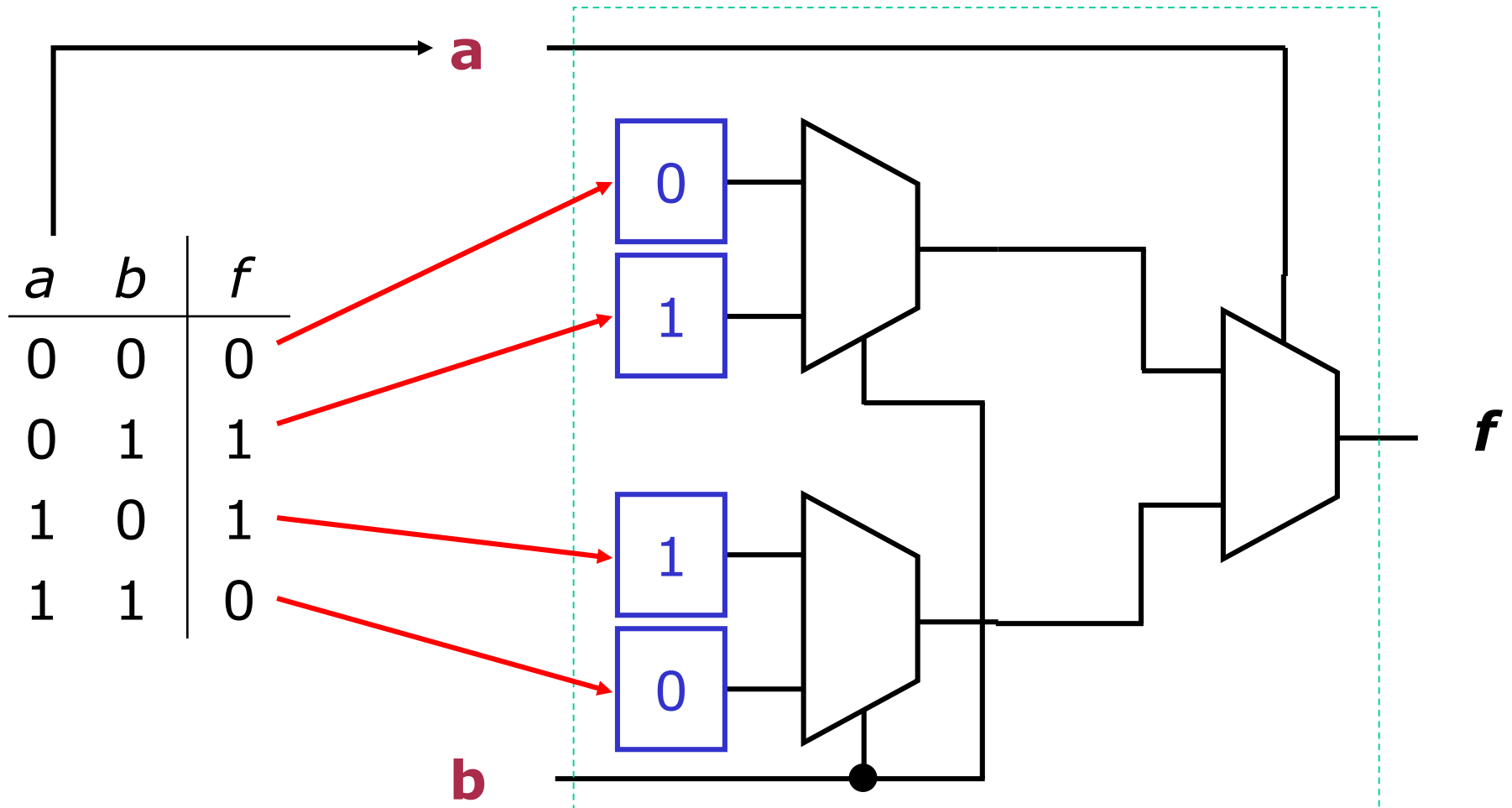
Najbolj pomembna spremenljivka (a) krmili zadnji izbiralnik



Faktorski zapis funkcije v FPGA z LUT2

 


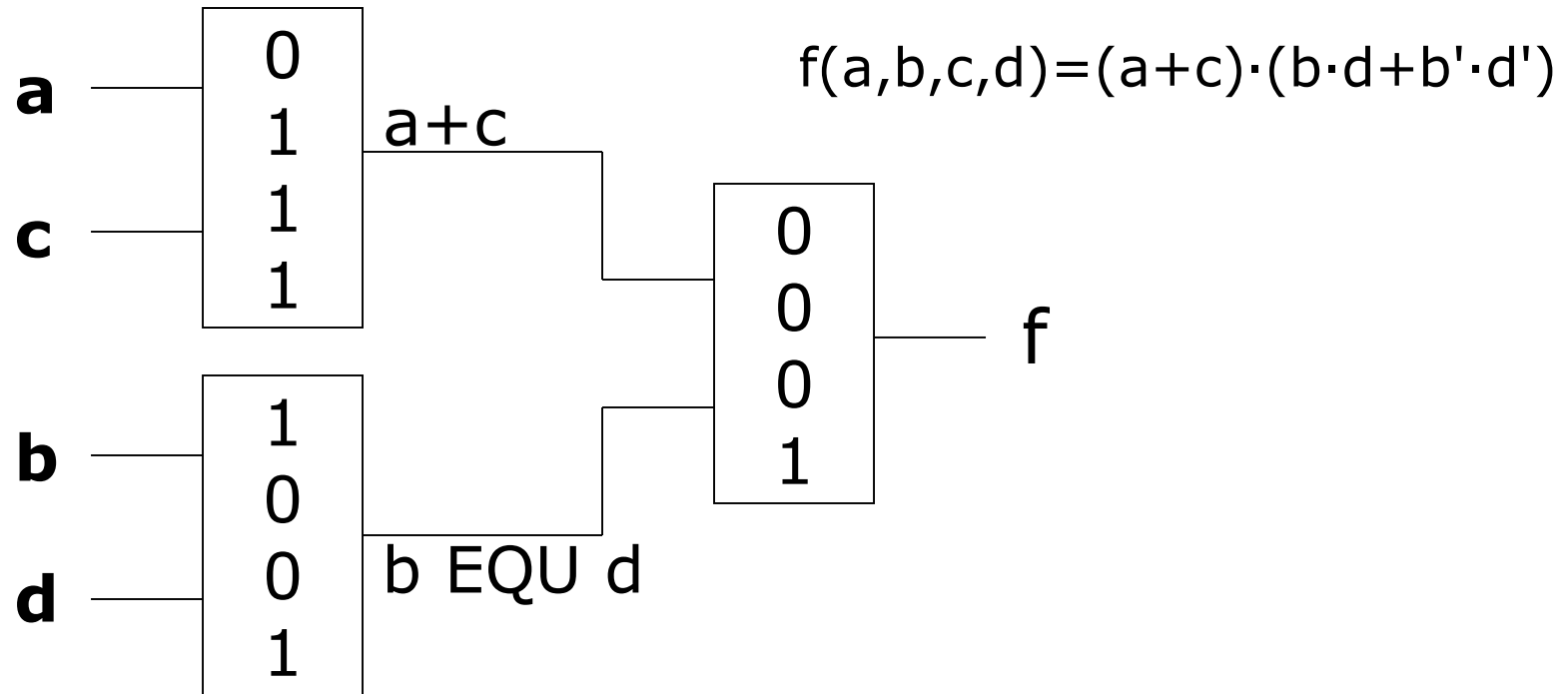Realizacija zгледа večnivojske funkcije z FPGA, ki ima samo LUT2




$$f(a,b,c,d) = (a+c) \cdot (b \text{ equ } d)$$
$$\text{COST} = (3, 6)$$

Trovhodna struktura LUT

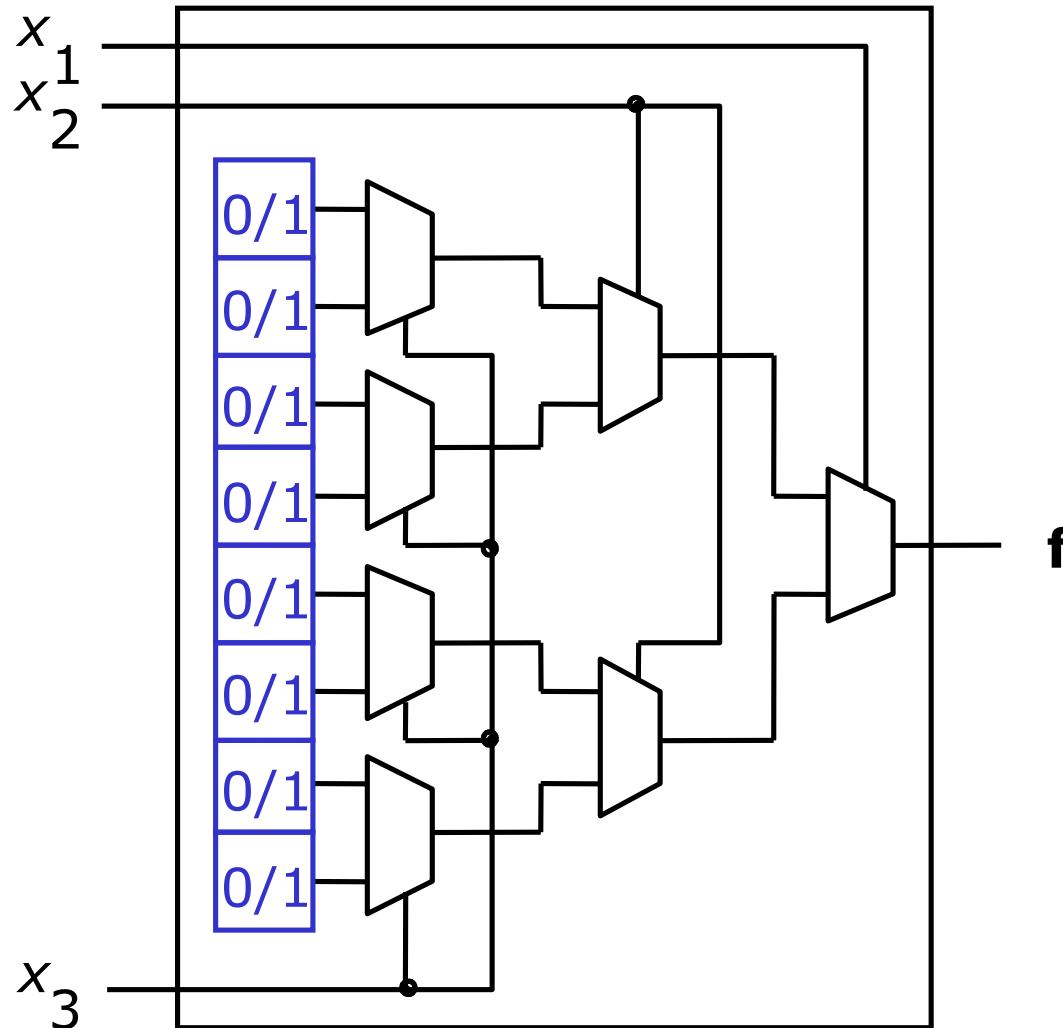

Zgled 3-vhodne strukture LUT

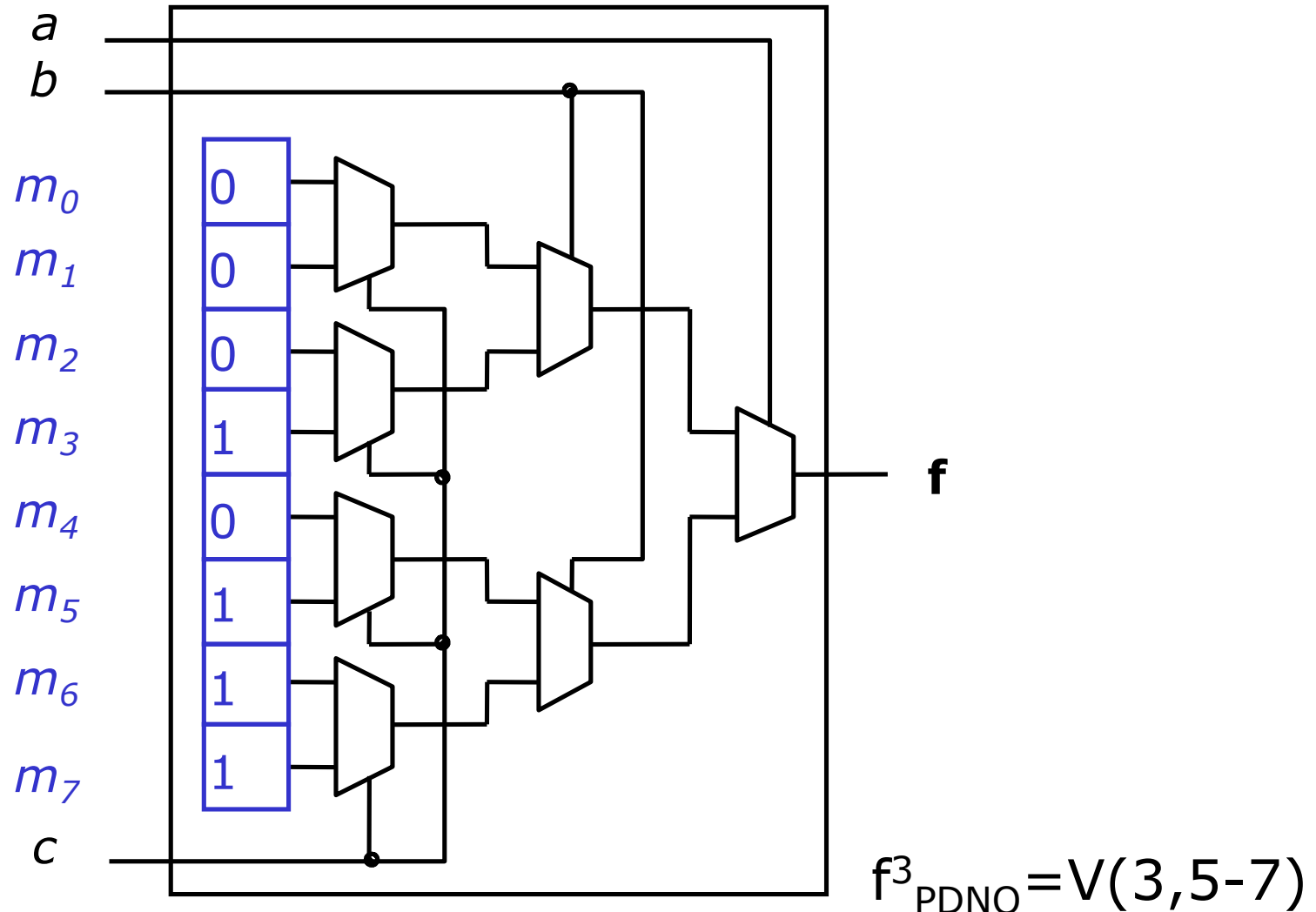

Zgled trovhodne strukture LUT


- Prikažite diagram programirane strukture LUT ki realizira funkcijo
- $f(a, b, c) = a' \cdot b \cdot c + a \cdot b \cdot c' + a \cdot c$

	a			
b	1	1	1	0
	0	1	0	0
	c			

$$f^3_{\text{PDNO}} = V(3, 5-7)$$

Realizacija zглеđa večnivojske funkcije s PLD vezjem
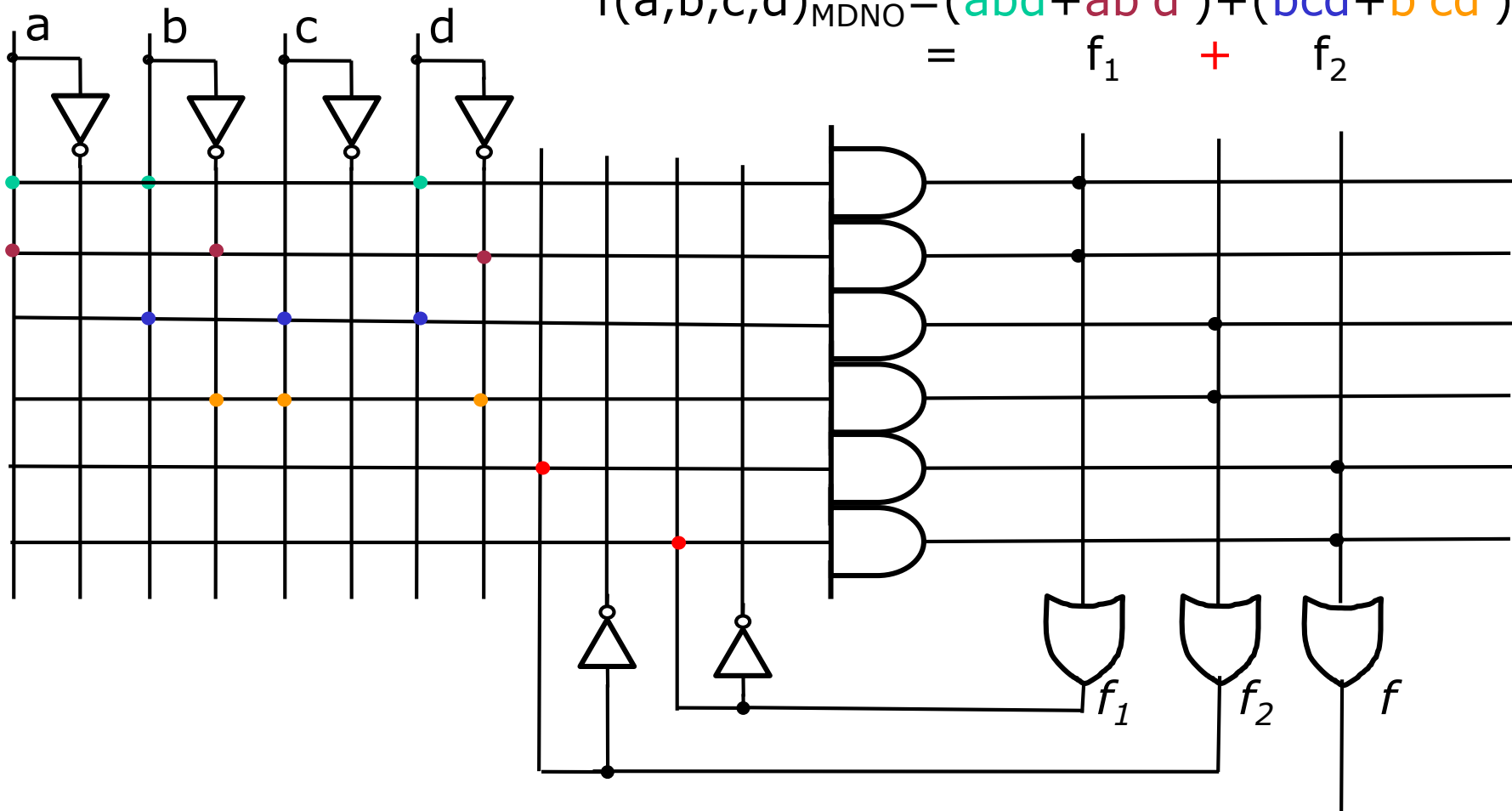
$$f(a,b,c,d)_{\text{MDNO}} = (abd + ab'd') + (bcd + b'cd') = f_1 + f_2$$



Načrtovanje funkcij s PAL, PLA, ROM

$$g_1 = x_1 + x_2'x_3'$$

$$g_2 = x_1'x_3 + x_1x_2$$

$$g_3 = x_2'x_3' + x_1x_2$$

$$g_4 = x_2'x_3 + x_1$$

OR

x_1x_2

$x_2'x_3$

$x_1'x_3$

$x_2'x_3'$

x_1

$x_1x_2x_3$

1 1 -

- 0 1

1 - 0

- 0 0

1 - -

$g_1g_2g_3g_4$

0 1 1 0

0 0 0 1

0 1 0 0

1 0 1 0

1 0 0 1

Načrtovanje funkcij s PLA

$$g_1 = x_1 + x_2'x_3'$$

$$g_2 = x_1'x_3 + x_1x_2$$

$$g_3 = x_2'x_3' + x_1x_2$$

$$g_4 = x_2'x_3 + x_1$$

OR termi


$$P_1 = x_1x_2$$

$$P_2 = x_2'x_3$$

$$P_3 = x_1'x_3$$

$$P_4 = x_2'x_3'$$

$$P_5 = x_1$$

 


Načrtovanje funkcij s PAL

$$g_1 = x_1 + x_2'x_3'$$

$$g_2 = x_1'x_3 + x_1x_2$$

$$g_3 = x_2'x_3' + x_1x_2$$

$$g_4 = x_2'x_3 + x_1$$

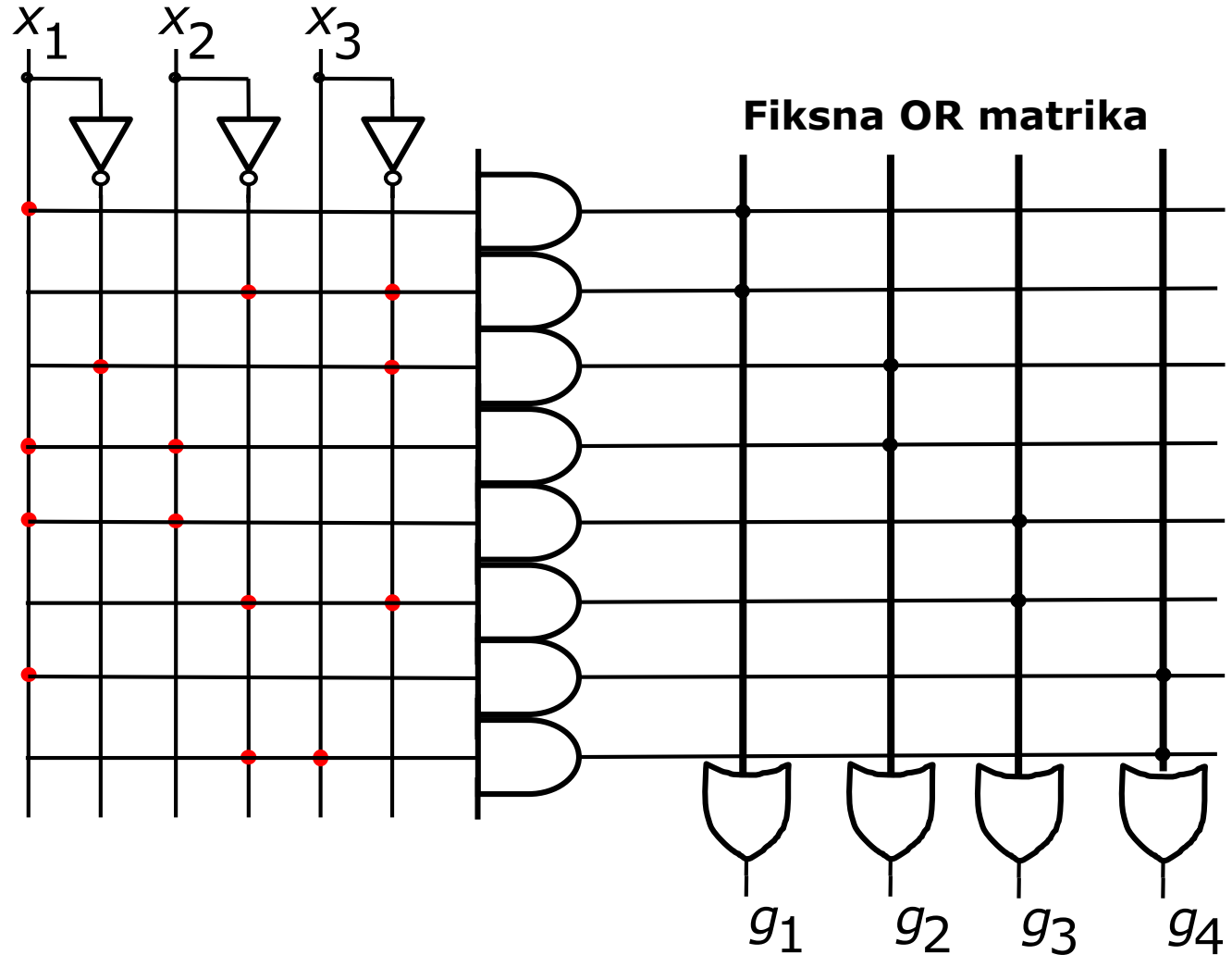


Načrtovanje funkcij s PAL

$$F_1 = A' \cdot B' + C'$$

$$F_2 = A' \cdot B \cdot C' + A \cdot C + A \cdot B'$$


$$F_3 = A \cdot D + B \cdot D + F_1$$

$$F_4 = A \cdot B + C \cdot D + F_1'$$

 

Načrtovanje funkcij z ROM

x_1	x_2	x_3	g_1	g_2	g_3	g_4
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

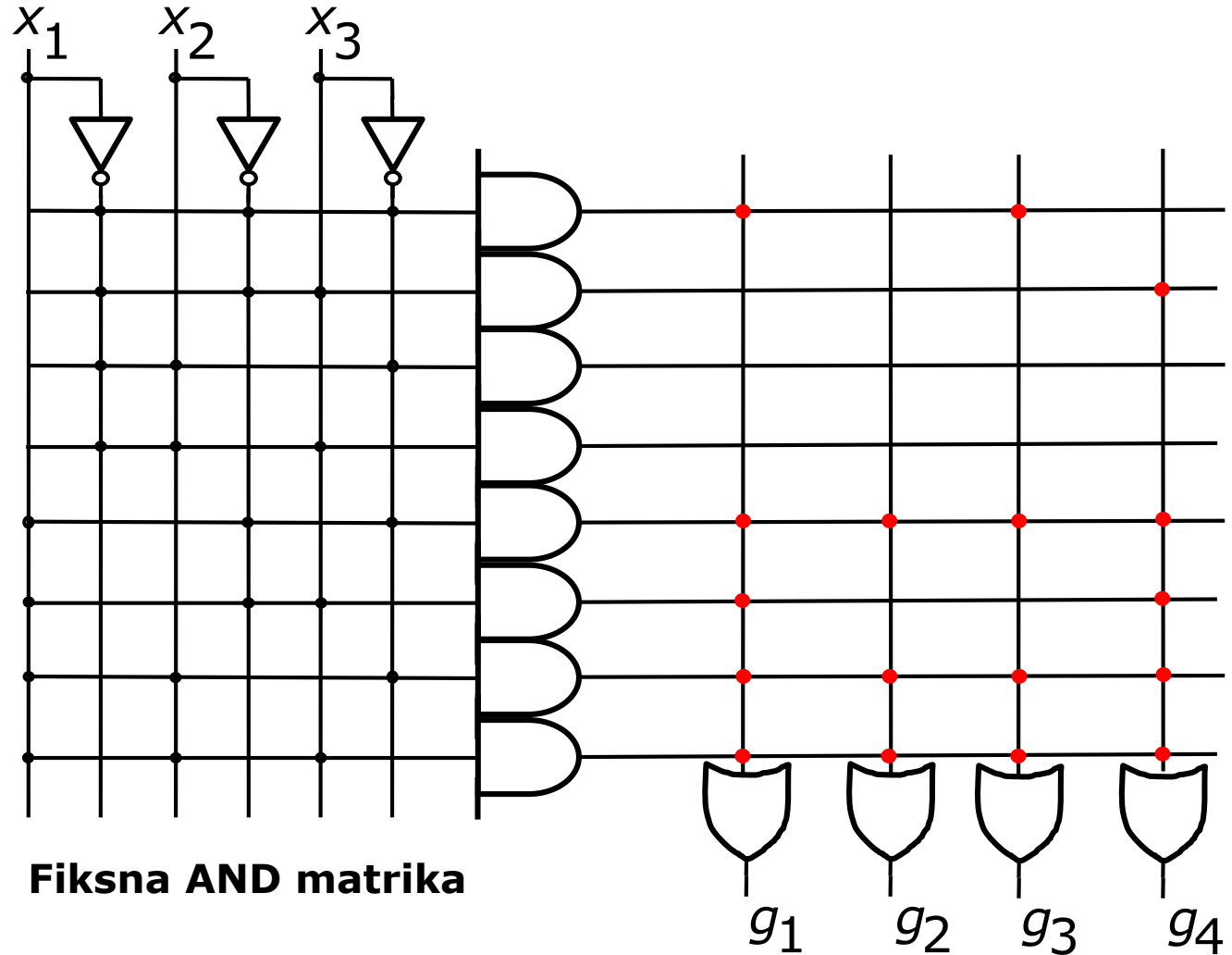

Fiksna AND matrika

Izbira PAL, PLA, ROM

Odvisno od strukture funkcij:

- Število OR izrazov za izvedbo logičnih funkcij
- Do katere stopnje se OR izrazi ponavljajo v različnih funkcijah
- PLA so primerni za manjše število različnih OR, ki se pojavljajo na številnih izhodnih funkcijah.
- PAL je tudi omejen z majhnim številom OR na izhodih.
- ROM je primeren za veliko število OR.

Razvoj digitalnih sistemov

Flip-flopi, registri in števc:
Zapah (ang. Latch)


Spominski elementi

- Do sedaj → kombinacijska vezja
(izhod odvisen samo od vrednosti signalov na vseh vhodih)
- Sekvenčna vezja
(izhodi odvisni ne samo od trenutnih izhodov, tudi od preteklega obnašanja vezja)

Sekvenčna vezja

- Vsebina spominskih elementov predstavlja stanje vezja (ang. *state*)
- Spremembe vhodov pustijo vezje v istem stanju ali pa povzročijo njegovo spremembo
- Ko čas teče, vezje prehaja preko zaporedja stanj kot odziv na spremembo vhodov
- To so sekvenčna vezja (*sequential circuits*)

Osnovna izvedba RS zapaha

 

Karakteristična tabela:

S	R	Q _a	Q _b	S	R	Q(t+1)
0	0	0/1	1/0	0	0	Q(t)
0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1	0

S	Q		Q
0	0	1	1
0	0	1	0


$$Q(t+1) = R' \cdot Q(t) + S \cdot R'$$

$$Q(t+1) = R' \cdot (Q(t) + S)$$


$$Q(t+1) = R' \cdot (Q'(t) \cdot S')$$

$$Q(t+1) = (R + (Q(t) + S)')'$$

Časovni diagram RS zapaha

 


Vezje sinhronnega RS zapaha

 


Karakteristična tabela

CLK	S	R	Q(t+1)
0	X	X	Q(t)
1	0	0	Q(t)
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	X

 


Q(t)=trenutno stanje
Q(t+1)=naslednje stanje

Časovni diagram sinhronnega RS zapaha


 


Sinhroni D zapah

 

Karakteristična tabela

CLK	D	Q(t+1)
0	X	Q(t)
1	0	0
1	1	1

  


Vzbujevalna tabela

Q(t)	Q(t+1)	R	S	D
0	0	X	0	0
0	1	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	X	1

Sinhroni D zapah

 
- R in S povežemo preko inverterja ($R=S'$),
- Dobimo **sinhroni D zapah** - zapah z enim vhodom, **D**, ki hrani vrednost tega vhoda skladno z signalom ure. (*gated D latch*)



Učinki zakasnitev širjenja

- Za sinhroni D zapah (in ostale) se D ne spreminja ob času ko gre signal ure iz 1 na 0
- čas vzpostavitve (**setup time** (t_{su})): Minimalna zakasnitev, med katero mora biti signal D stabilen **pred** prehodom signala ure (1->0)
- čas zadrževanja (**hold time** (t_h)): Minimalna zakasnitev, med katero mora biti signal stabilen **po** prehodu signala ure (1->0)
- Tipične zakasnitve za CMOS družino: $t_{su}=3ns$ and $t_h=2ns$

Časa vzpostavitve in zadrževanja

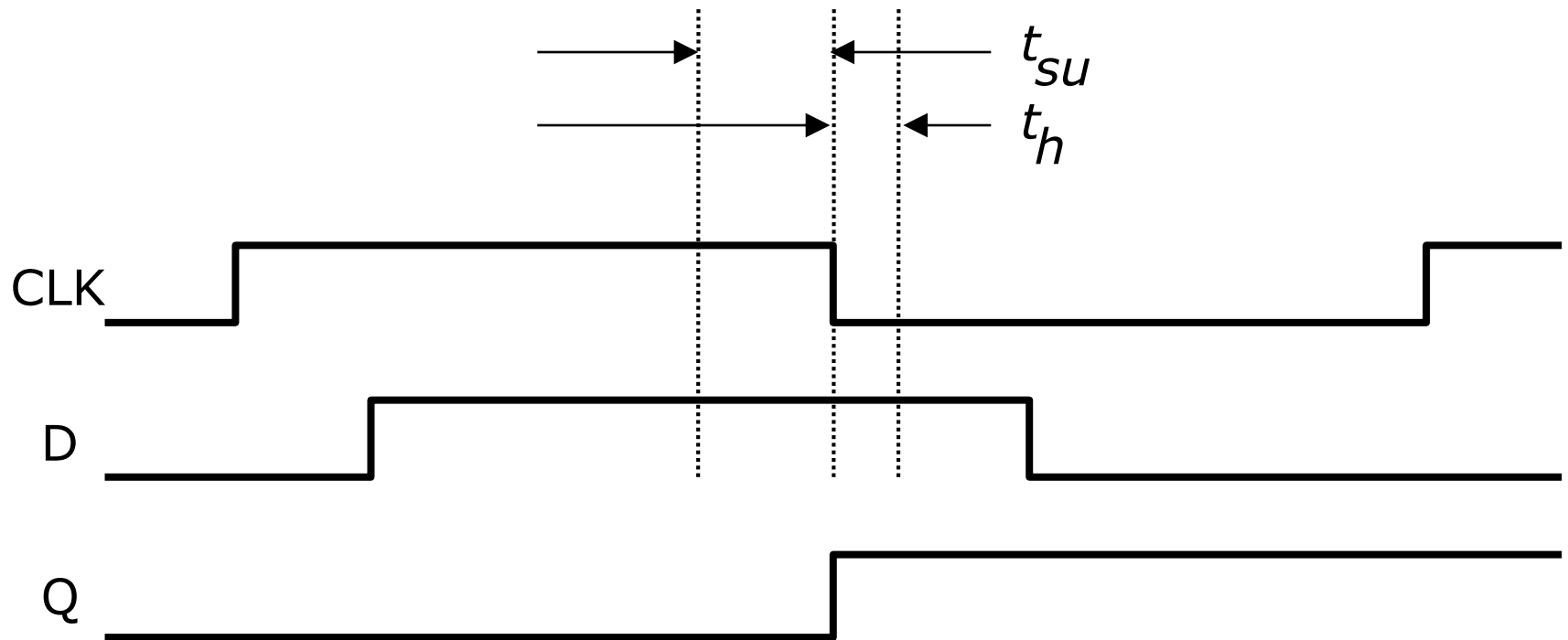

Razvoj digitalnih sistemov


Flip-flopi, registri in števcii:
Flip-flopi

Flip-flopi (FF)

- Sinhrona vezja zapahov, ki smo jih predstavili, lahko spreminjajo stanja **več kot enkrat** med "aktivno" periodo signala ure
- Spominski elementi, ki lahko spreminjajo stanje **največ enkrat** med periodo signala ure (CLK) omogočajo lažji nadzor nad vezjem:
 - Rob proženja:
 - sprednji ali pozitivni rob proženja (CLK = 0→1)
 - zadnji ali negativni rob proženja (CLK = 1→0)
- Predstavili bomo dva tipa takšnih vezij
 - Master-slave FF
 - Robno prožen (edge triggered) FF

Master-Slave D-FF*


 
- Sestavljen iz 2 **sinhronih** D zapahov
 - Glavna celica, **master**, spreminja stanje samo ko je $CLK = 1$
 - Delovna celica, **slave**, spreminja stanje samo ko je $CLK = 0$





*Celica s predpomnjenjem.

38 tranzistorjev

Master-Slave D-FF

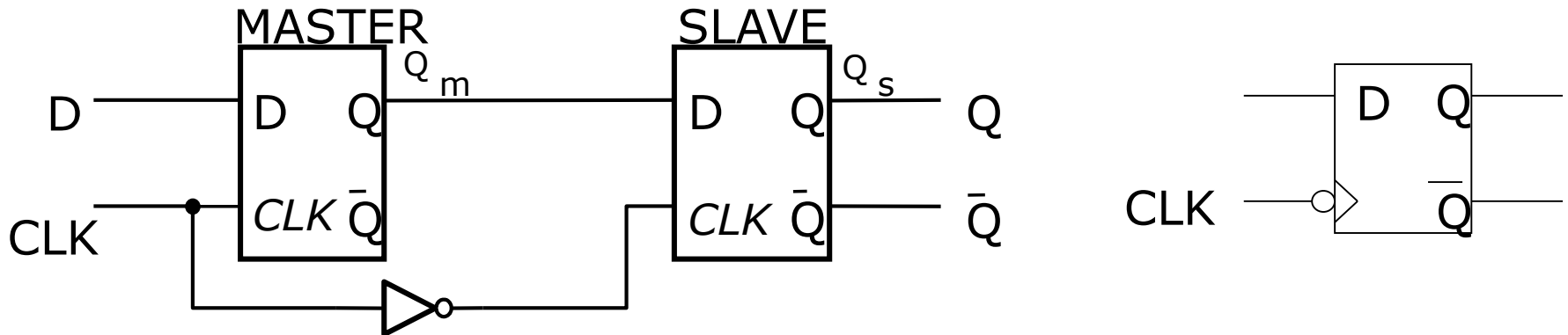 


Primerjava D spominskih elementov

  

Vhodi za brisanje in prednastavitev

 - Če želimo vsiliti stanje v ($Q=1$) ali ($Q=0$)
- Praktične izvedbe FF imajo asinhrona vhoda ***preset*** (prednastavitev) in ***clear*** (brisanje)





$PR'=0 \rightarrow Q=1$

$CLR'=0 \rightarrow Q=0$

T-FF

- $T \rightarrow$ 'zamenja' ('toggle') stanje, ko je $T=1$

T	$Q(t+1)$
0	$Q(t)$
1	$Q'(t)$

  

Prožen na pozitivni rob signala ure (CLK prehod $0 \rightarrow 1$)

T-FF


T	Q(t)	Q(t+1)	D
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

Karakteristična tabela

T	Q(t+1)
0	Q(t)
1	Q'(t)

$$D = T \cdot Q' + T' \cdot Q$$

$$D = T \oplus Q$$

 


JK-FF

- JK-FF združuje lastnosti RS in T-FF

Karakteristična tabela


J	K	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$
0	1	0
1	0	1
1	1	$Q'(t)$

 


Robno prožen na pozitivni rob signala ure

JK-FF z D-FF

J	K	Q(t)	Q(t+1)	D
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

 

 
$$Q(t+1) = D = K' \cdot Q(t) + J \cdot Q(t)'$$



Časovni diagram JK-FF

Dopolnite spodnji časovni diagram JK-FF

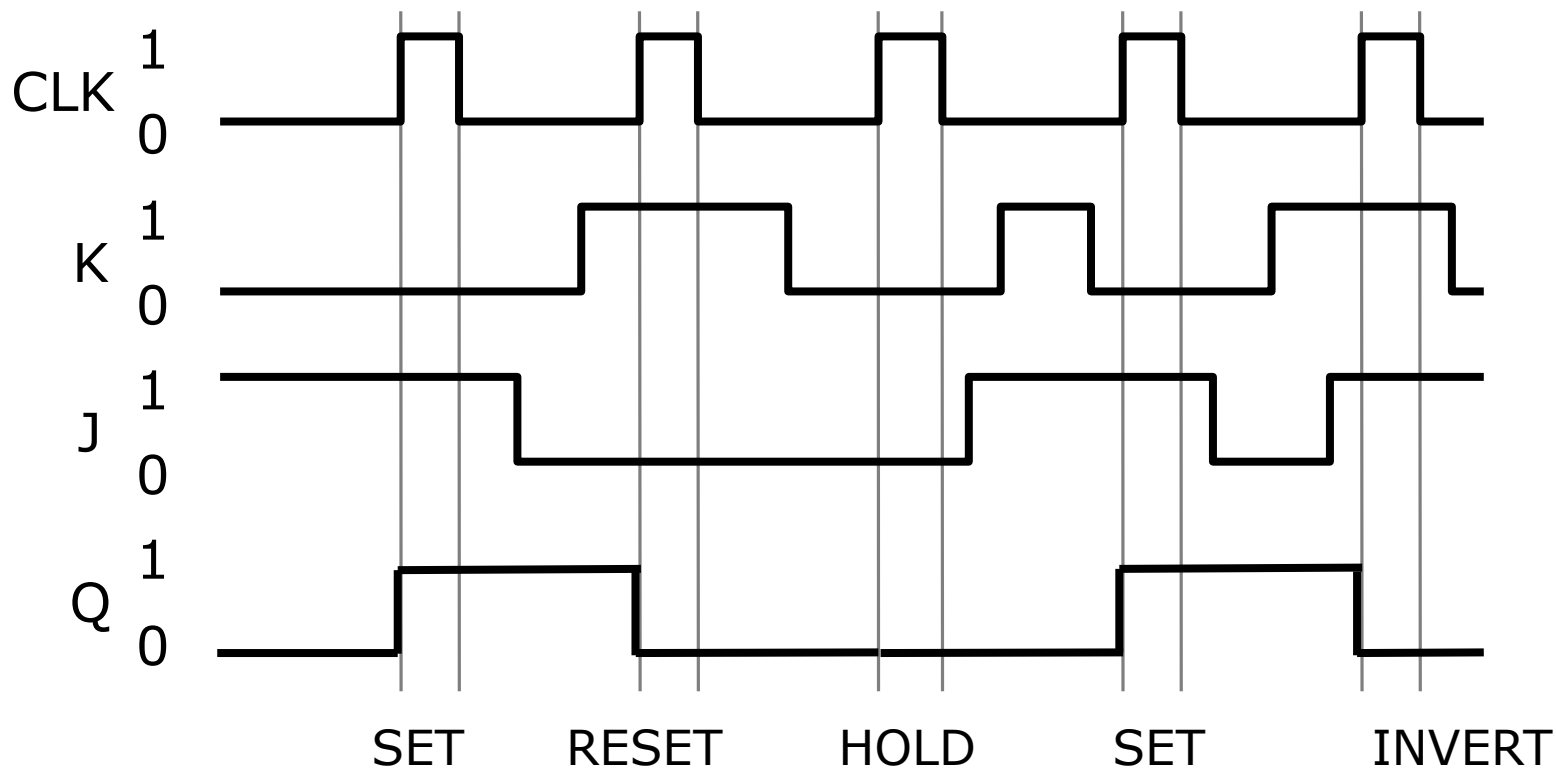


→ t

T-FF z RS-FF

T	Q(t)	Q(t+1)	R	S
0	0	0	X	0
0	1	1	0	X
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
 
$$R = T \cdot Q(t) \quad S = T \cdot Q(t)'$$



D zapah v VHDL (ang. D-latch)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY latch IS
PORT (D, Clk : IN STD_LOGIC;
      Q : OUT STD_LOGIC);
END latch;
ARCHITECTURE arch OF latch IS
BEGIN
PROCESS ( D, Clk )
BEGIN
    IF Clk = '1' THEN
        Q <= D;
    END IF;
END PROCESS;
END arch;
```


Uporablja **implicitni spomin!**

D-FF z asinhronima signaloma za brisanje (clear) in postavljanje (preset)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY dff IS
PORT (D, Clock, nClr, nPreset : IN STD_LOGIC;
      Q : OUT STD_LOGIC);
END dff ;
ARCHITECTURE Behavior OF dff IS
BEGIN
PROCESS ( Clock, nClr, nPreset )
BEGIN
    IF nClr = '0' THEN
        Q <= '0';           --brisi
    ELSIF nPreset = '0' THEN
        Q <= '1';          --postavi
    ELSIF Clock'EVENT AND Clock = '1' THEN
        Q <= D;            --trenutno stanje
    END IF;
END PROCESS;
END Behavior;
```

D-FF z MUX vhomom - ULM
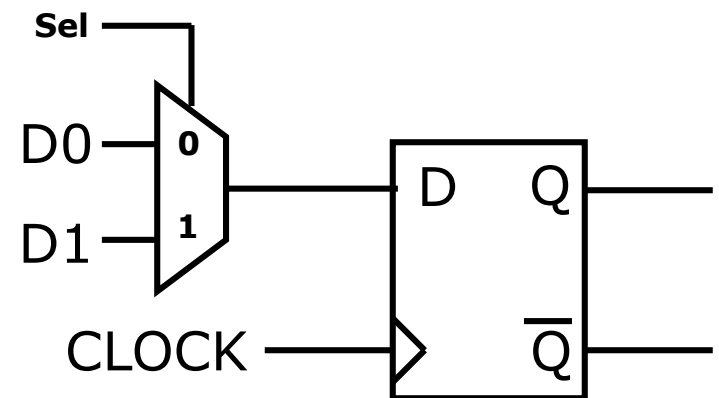
```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY muxdff IS
PORT ( D0, D1, Sel, Clock : IN STD_LOGIC ;
      Q : OUT STD_LOGIC ) ;
END muxdff ;
ARCHITECTURE Behavior OF muxdff IS
BEGIN
PROCESS
BEGIN
  WAIT UNTIL Clock'EVENT AND Clock = '1' ;
  IF Sel = '0' THEN
    Q <= D0;
  ELSE
    Q <= D1;
  END IF;
END PROCESS;
END Behavior;
```




Razvoj digitalnih sistemov

Flip-flopi, registri in števc:
Registri


Registri

- Flip-flop hrani 1 bit informacije
- **Register** je niz n flip-flopov, v katerem shranimo n bitov podatkov
- Vrste registrov:
 - Shranjevalni
 - Pomikalni
 - Splošni ali univerzalni
- Razdelitev glede na možnost vzporednega vpisa in dostopnost izhodov celic:
 - SISO (zaporedni vhod, zaporedni izhod),
 - SIPO (zaporedni vhod, vzporedni izhod)
 - PISO (vzporedni vhod, zaporedni izhod)
 - PIPO (vzporedni vhod, vzporedni izhod)

Shranjevalni register

 

Pomik vsebine desno za eno mesto

 

$Q_i(t)$	$Q_{i+1}(t)$	$Q_{i+1}(t+1)$	D	R	S	J	K	T
0	0	0	0	X	0	0	X	0
0	1	0	0	1	0	X	1	1
1	0	1	1	0	1	1	X	1
1	1	1	1	0	X	X	0	0

Pomikalni register s paralelnim dostopom


- Prenos n -bitov naenkrat → vzporedni (***paralelni***) prenos
- Prenos 1 -bit naenkrat → zaporedni (***serijski***) prenos
- Vzporedno-zaporedna pretvorba podatkov (PISO)
 - Podatke najprej naložimo v register vzporedno (v enem ciklu signala ure) in nato vsebino registra pomikamo zaporedno (sinhroni serijski oddajnik - SPI)
- Zaporedno-vzporedna pretvorba podatkov (SIPO)
 - Podatki so sprejeti zaporedno, potem po n ciklih signala ure lahko paralelno preberemo vsebino registra kot n -bitno informacijo (sinhroni serijski sprejemnik - SPI)

Razvoj digitalnih sistemov

Flip-flopi, registri in števc:
TTL univerzalni register

Univerzalni register MSI 74194

PRIKLJUČEK	FUNKCIJA
CLEAR	Asinhrono brisanje (negativna logika)
SR	Zaporedni vhod (ob pomikanju desno)
A,B,C,D	Vzporedni vhodi
SL	Zaporedni vhod (ob pomikanju levo)
S0, S1	vhoda za določanje načina delovanja
CLOCK	Clock Input (negative edge triggered)
QA,QB,QC,QD	Vzporedni izhodi

 

Delovanje 74194

VHODI										IZHODI			
CLEAR	NAČIN		CLOCK	ZAPOREDNI		VZPOREDNI				QA	QB	QC	QD
	S1	S0		LEVO	DESNO	A	B	C	D				
L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	L	L	L	L
H	X	X	↓	X	X	X	X	X	X	QA0	QB0	QC0	QD0
H	H	H	↑	X	X	a	b	c	d	a	b	c	d
H	L	H	↑	X	H	X	X	X	X	H	QAn	QBn	QCn
H	L	H	↑	X	L	X	X	X	X	L	QAn	QBn	QCn
H	H	L	↑	H	X	X	X	X	X	QBn	QCn	QDn	H
H	H	L	↑	L	X	X	X	X	X	QBn	QCn	QDn	L
H	L	L	X	X	X	X	X	X	X	QA0	QB0	QC0	QD0


↓ - zadnji rob signala CLOCK

↑ - prednji rob signala CLOCK

4 operacije:

- S0='H' S1='H':Vzporedno nalaganje (a,b,c,d) → (Qa, Qb, Qc, Qd)
- S0='H' S1='L':Pomikanje levo (v smeri Qd → Qa)
- S0='L' S1='H':Pomikanje desno (v smeri Qa → Qd)
- S0='L' S1='L':Držanje vsebine

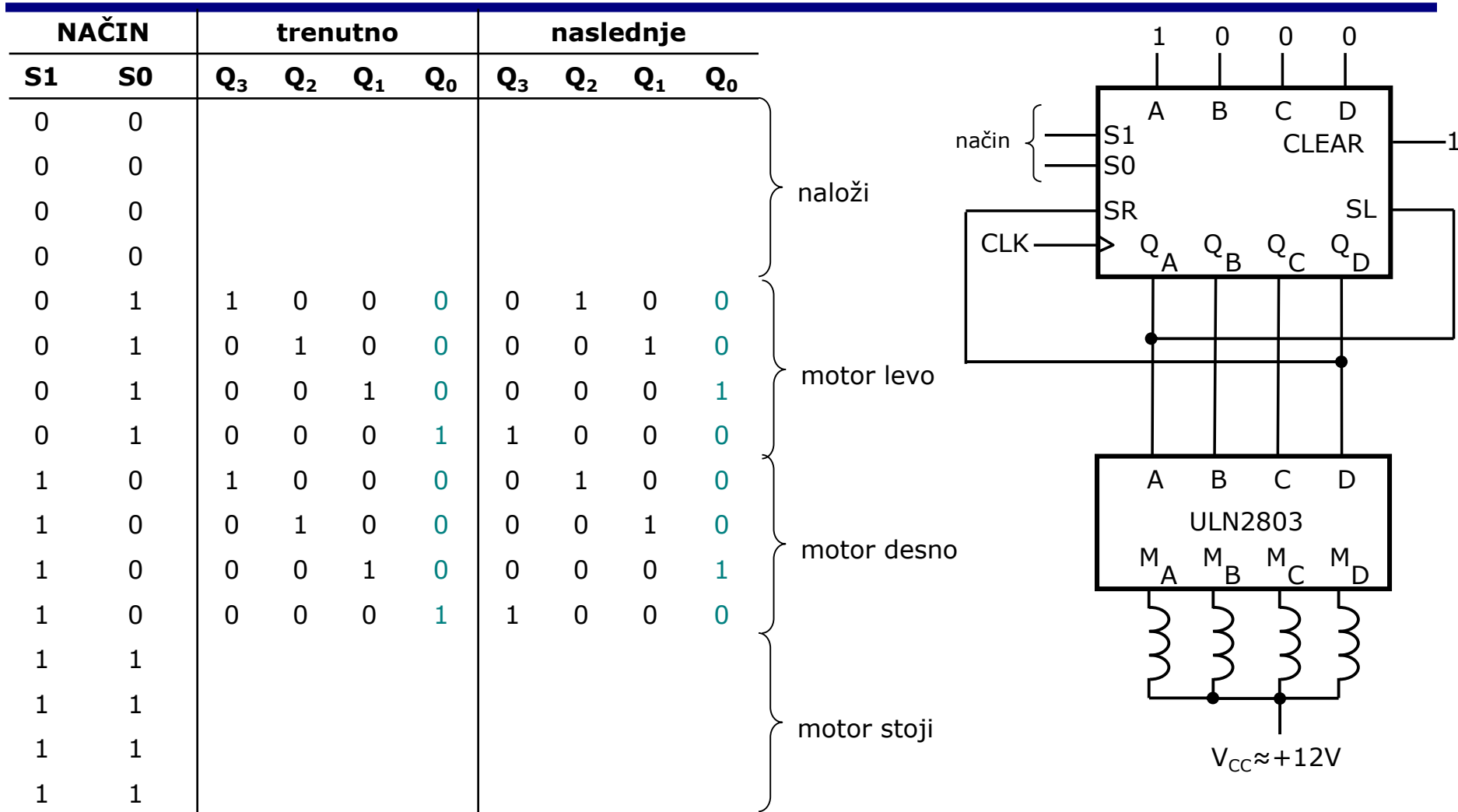Uporaba MSI pomikalnih registrov: Krmilnik unipolarnega koračnega motorja.




Vir: http://www.me.gatech.edu/mechatronics_lab/LabMaterials/EExercise3.pdf

Uporaba pomikalnih registrov

- Tvorba zakasnitev
- Vzporedno/zaporedna pretvorba in obratno
- Števcji na osnovi pomikalnih registrov
- FIFO in LIFO pomnilnik
- LFSR (Linear Feedback Shift Register)
 - psevdonaključni generator
 - tvorba CRC (ostanek v XOR deljenju)

 Vzporedno/zaporedna pretvorba – SPI protokol



Razvoj digitalnih sistemov

Flip-flopi, registri in števc:
Števc

Števci

- Števci so poseben primer aritmetičnih vezij, katerim se izhod povečuje/zmanjšuje za 1
- Števci štejejo število sprememb števnege signala (signala ure)!
- Vezja števec se uporabljajo za več namenov
 - Štetje dogodkov (Counter)
 - Sekvenčno naslavljanje pomnilnika (DMA)
 - Časovnik:
 - Tvorba časovnih zakasnitev (timer)
 - Spremljanje pretečenega časa med dogodki (time delay)
- Modul štetja ($M=8$, pomeni da ima števec na izhodu vsa stanja od 0 do 7)
- Vrste števec (asinhroni, sinhroni)


Asinhroni števc

- Asinhronim števcem pravimo tudi ***ripple*** števc. Zakaj?
 - *Vhodna* ura je vedno povezana samo na *en* FF
 - Signali ure za druge FF so izvedeni iz izhodov predhodnih FF
- Asinhrona oblika števca je počasna, zaradi kaskadne povezave signala ure
 - Izvor signala ure valovi (ripple) od stopnje do stopnje
 - Efekt valovanja (ripple effect) je podoben kot pri ripple carry seštevalniku
- Dobra lastnost teh števc



Asinhrono štetje s T-FF

trenutno			naslednje		
Q_2	Q_1	Q_0	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0


 
T-FF že po svoji naravi delovanja deli frekvenco signala ure z 2, čim je vhod $T='1'$!




Naraščajoče štetje s T-FF

  

Padajoče štetje s T-FF

  


 Problem detekcije izbranega stanja pri asinhronih števcih



$$z_0 = Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$$

$$z_1 = Q_2' \cdot Q_1' \cdot Q_0'$$

 

Na signalu z_0 se pojavijo motnje → trava, zato je signal uporaben samo kot statičen.

Sinhroni števec navzgor s T-FF

trenutno			naslednje					
Q_2	Q_1	Q_0	Q_2	Q_1	Q_0	T_2	T_1	T_0
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1

T_2 :

	Q_2		
Q_1	0	1	1
	0	0	0

Q_0

$$T_0 = 1$$

$$T_1 = Q_0$$

$$T_2 = Q_1 \cdot Q_0$$

$$T_n = Q_{n-1} \cdot \dots \cdot Q_1 \cdot Q_0$$

Enonivojska realizacija sinhronega števec navzgor s T-FF

$$T_0=1$$

$$T_1=Q_0$$

$$T_2=Q_1 \cdot Q_0$$


$$T_3=Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$$

$$T_0=1$$

$$T_1=Q_0 \cdot T_0$$

$$T_2=Q_1 \cdot T_1$$

$$T_3=Q_2 \cdot T_2$$

 

4-bitni sinhronski števec (naraščajoče štetje)

Izhodi števec so $Q_3Q_2Q_1Q_0$.

Problem: FAN-IN za n-vhodna AND vrata, zato števec raje realiziramo večnivojsko.

Večnivojska realizacija sinhronega števca navzgor s T-FF

$$T_0=1$$

$$T_0=1$$

$$T_1=Q_0$$


$$T_1=Q_0 \cdot T_0$$

$$T_2=Q_1 \cdot Q_0$$

$$T_2=Q_1 \cdot T_1$$


$$T_3=Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$$

$$T_3=Q_2 \cdot T_2$$

 

- Vsi FF zamenjajo stanja z eno zakasnitvijo širjenja vrat (propagation delay) → Ta realizacija ne upočasnjuje števca.
- Hitrost štetja je omejena s hitrostjo širjenja sprememb Q₀, katerega sprememba se mora širiti preko vseh stopenj.
- Čas širjenja ne sme biti daljši od ene periode signala ure.
- Problem so veliki moduli štetja

Omogočanje štetja in brisanje števca

 

Sinhroni števcí z D-FF

Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0


$$D_0 = Q_0'$$

$$D_1 = Q_1 \oplus Q_0$$


$D_2 = ? \rightarrow$ Veitchev diagram

$D_3 = ? \rightarrow$ Veitchev diagram

Sinhroni števcí z D-FF

 


$$D_0 = Q_0'$$

 

$$D_1 = Q_1 \cdot Q_0' + Q_1' \cdot Q_0$$

$$D_1 = Q_1 \oplus Q_0$$

Sinhroni števcí z D-FF

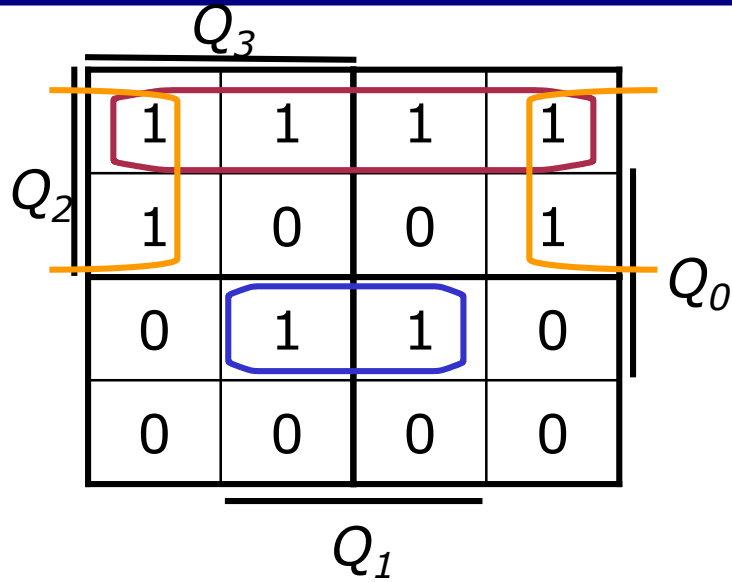


$$D_2 = Q_2 \cdot Q_0' + Q_2 \cdot Q_1' + Q_2' \cdot Q_1 \cdot Q_0$$

$$D_2 = Q_2 \cdot (Q_0' + Q_1') + Q_2' \cdot Q_1 \cdot Q_0$$

$$D_2 = Q_2 \cdot (Q_0 \cdot Q_1)' + Q_2' \cdot (Q_1 \cdot Q_0)$$

$$D_2 = Q_2 \oplus Q_1 \cdot Q_0$$

 

$$D_3 = Q_3 \cdot Q_1' + Q_3 \cdot Q_2' + Q_3 \cdot Q_0' + Q_3' \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$$

$$D_3 = Q_3 \cdot (Q_1' + Q_2' + Q_0') + Q_3' \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$$

$$D_3 = Q_3 \cdot (Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_0)' + Q_3' \cdot (Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0)$$

$$D_3 = Q_3 \oplus Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$$

Sinhroni števcí z D-FF


- 4-bitni števec gor šteje v sekvenci 0, 1, 2, ..., 15, 0, 1...
- Štetje je predstavljeno na 4 izhodih FF $Q_3Q_2Q_1Q_0$
- D vhodi so podani kot:

$$D_0 = Q_0 \oplus \text{Enable}$$


$$D_1 = Q_1 \oplus Q_0 \cdot \text{Enable}$$

$$D_2 = Q_2 \oplus Q_1 \cdot Q_0 \cdot \text{Enable}$$
 
$$D_3 = Q_3 \oplus Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0 \cdot \text{Enable}$$




4 bitni števec navzgor z D-FF

 

Števci z vzporednim vpisom


- Običajno števci štejejo od vrednosti 0 dalje
 - Postavljanje števca na 0 NE IZVAJAMO z uporabo *clear* vhoda na FF!
- Štejemo pa lahko tudi *od* vrednosti, ki ni 0.
- Dodati moramo vezje, ki služi **vzporednemu nalaganju** (*parallel load*)
- Kontrolni vhod, *load*, uporabljamo za določanje **načina** (*mode*) delovanja
 - Load=0, šteje
 - Load=1, naloži vzporedno vrednost v števec

Števci z vzporednim vpisom

 


4-bitni sinhroni MSI števec 74163

 - MSI števec 74163 → 4-bitni sinhroni števec z vzporednim vpisom :
 - CLR='0' → zbriše števec
(iz vhodov DCBA na izhode QD, QC, QB, QA)
 - LOAD='0' → naloži stanje
(iz vhodov DCBA na izhode QD, QC, QB, QA)
 - ENP in ENT='1' → šteje
 - Če ni pozitivnega roba CLK → ohranja stanje
 - RCO postane '1' pri prehodu iz stanja 1111→0000





CLR	LOAD	ENP	ENT	CLK	A	B	C	D	QA	QB	QC	QD	RCO
0	X	X	X	POS	X	X	X	X	0	0	0	0	0
1	0	0	0	POS	X	X	X	X	A	B	C	D	*1
1	1	1	1	POS	X	X	X	X	števec šteje				*1
1	1	1	X	X	X	X	X	X	QA0	QB0	QC0	QD0	*1
1	1	X	1	X	X	X	X	X	QA0	QB0	QC0	QD0	*1


74163: Časovni diagram

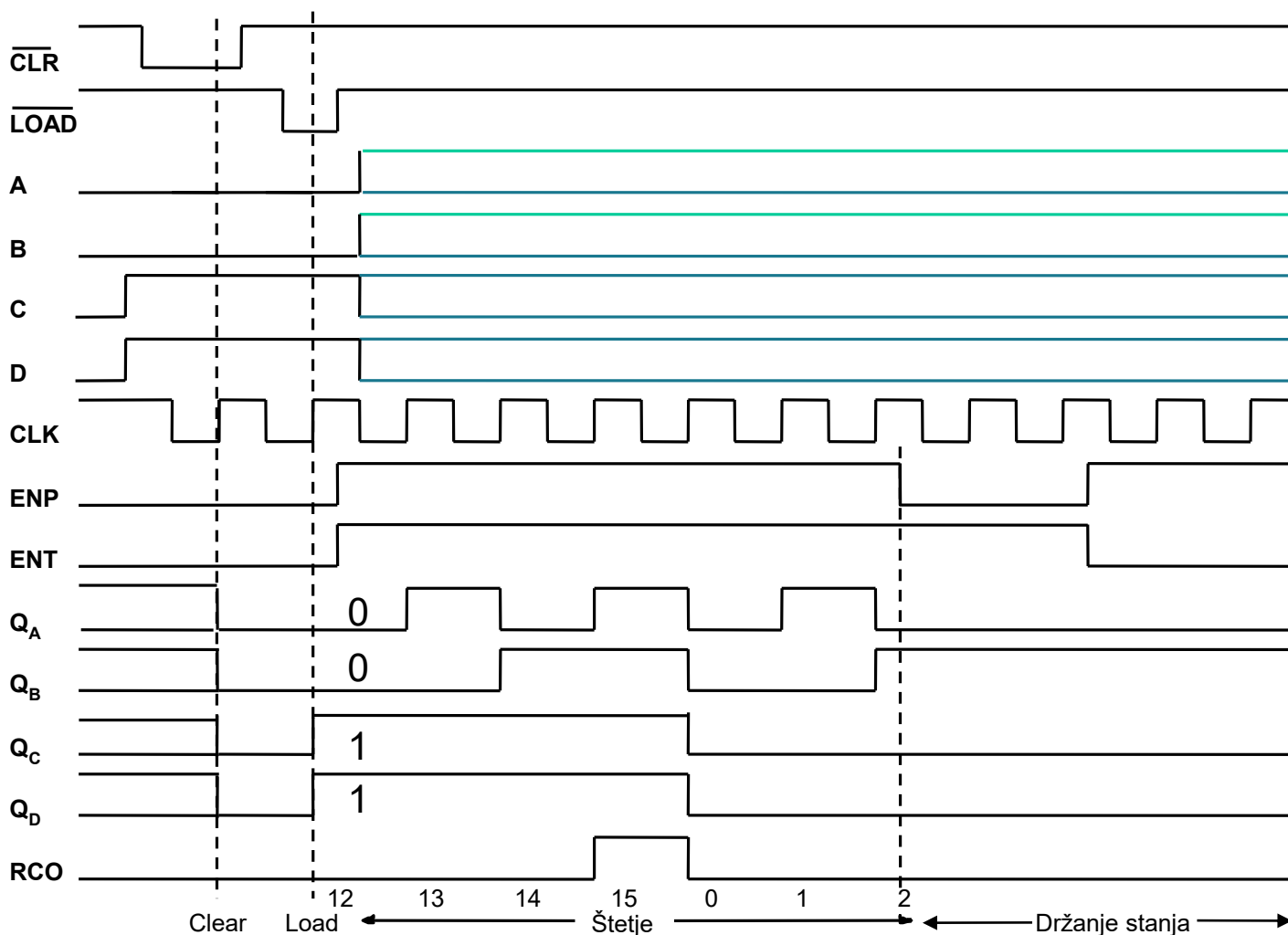


Kaskadna vezava MSI števcov

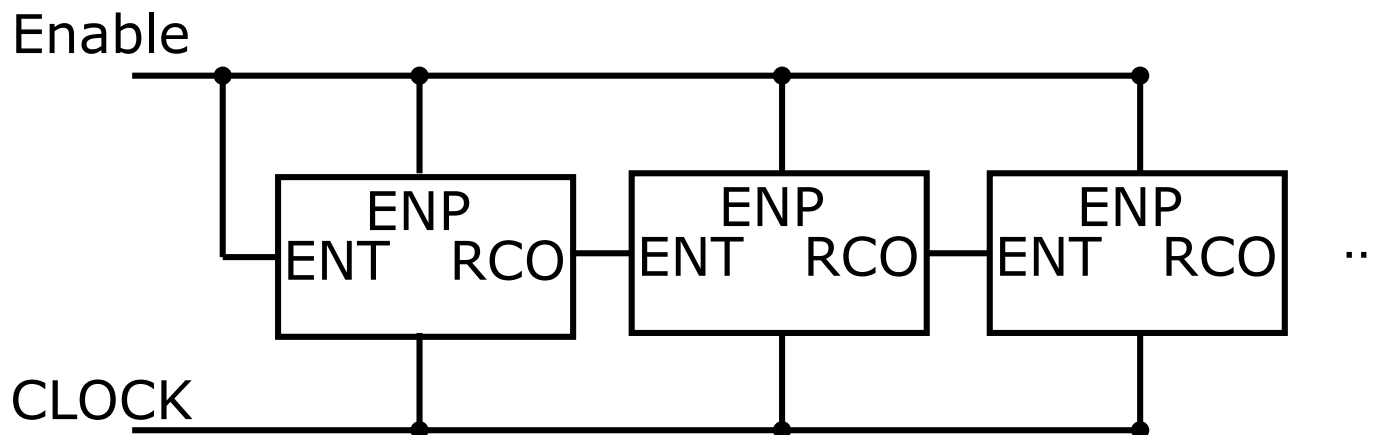 

Štetje po modulu, ki ni 2^n

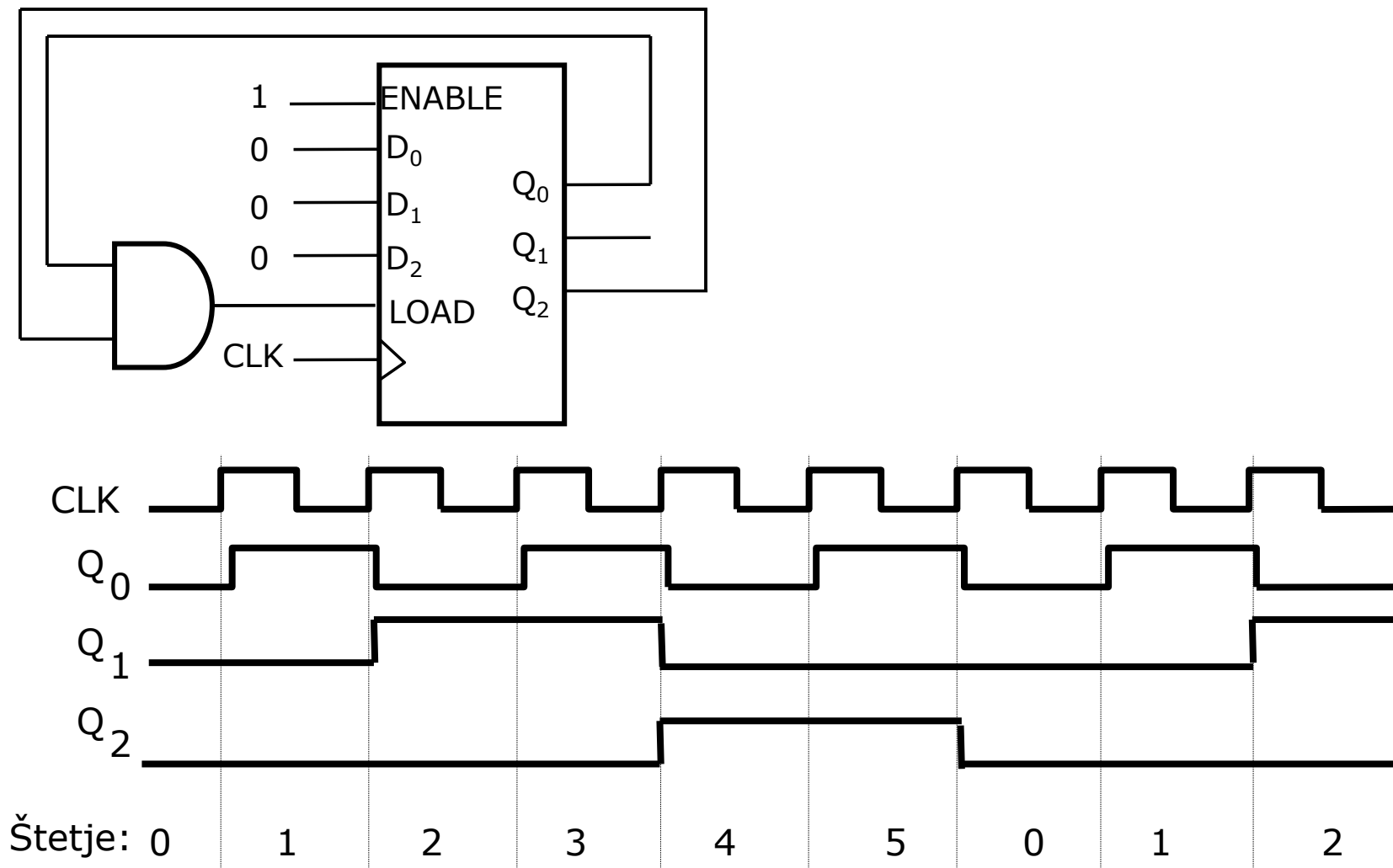

Drugi tipi števcov – BCD števec

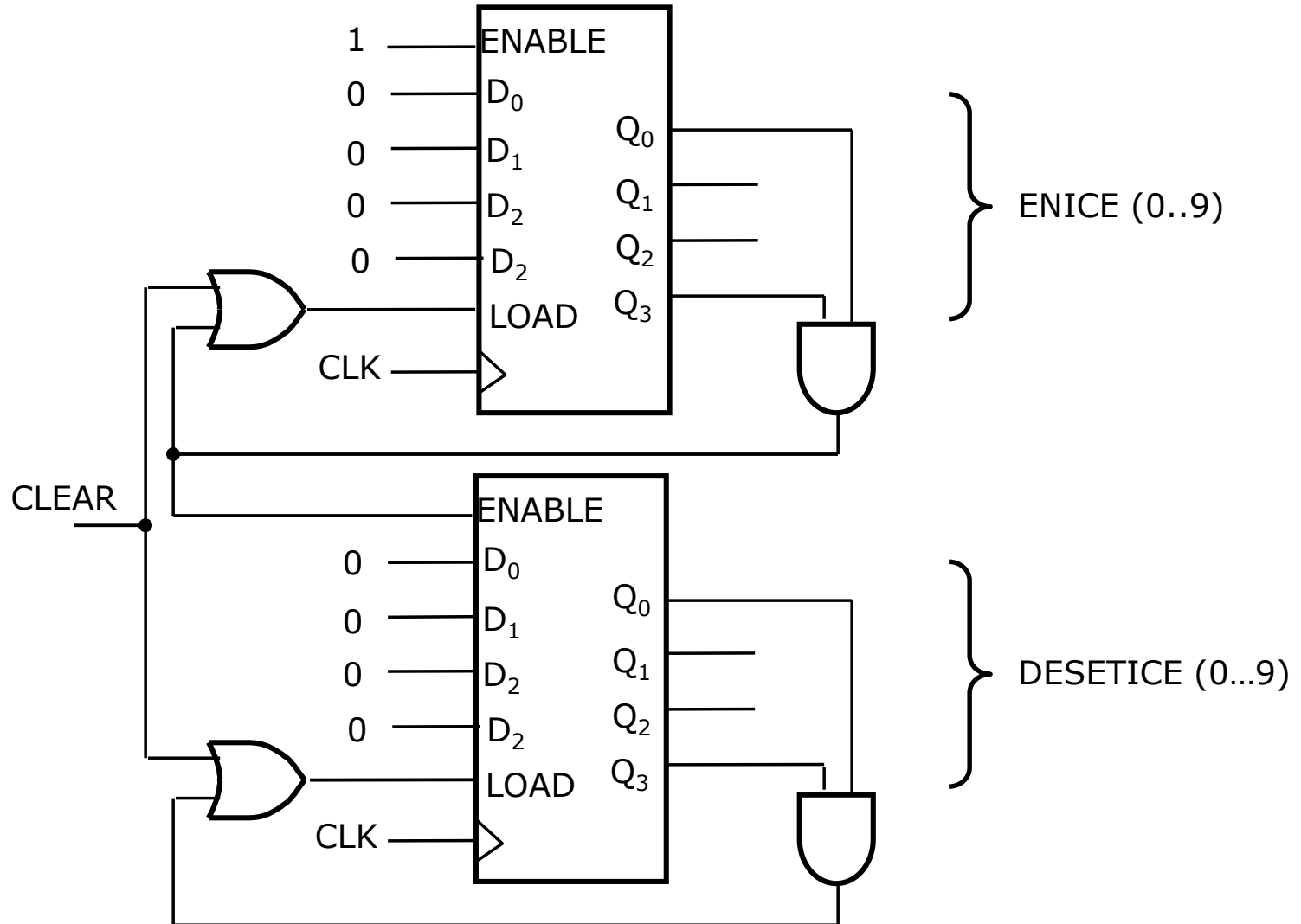

74163 v VHDL

```
entity counter163 is
    port( nLOAD, nCLEAR, ENP, ENT, clk :    in std_logic;
          D: in std_logic_vector(3 downto 0);
          Q: out std_logic_vector(3 downto 0);
          RCO :    out std_logic);
end entity counter163;
architecture arch of counter163 is
begin
    process (clk, nCLEAR, nLOAD)
    begin
        if (clk'EVENT AND clk = '1') then
            if ( nCLEAR = '0' ) then Q <= "0000"; -- asinhroni reset
            elsif ( nLOAD = '0' ) then Q <= D; -- vzporedno nalaganje
            elsif ( ENP = '1' and ENT = '1' ) then Q <= Q + 1; -- stetje
            end if;
        end if;
        RCO <= Q[3] and Q[2] and Q[1] and Q[0] and ENT; --tvorba RCO
    end process;
end architecture arch;
```


Razvoj digitalnih sistemov

Sinhronska sekvenčna vezja:
Diagrami stanj, tabele stanj


Sinhronska sekvenčna vezja

- Vezja pri katerih je signal ure uporabljen za nadzor delovanja imenujemo sinhrona sekvenčna vezja
 - Izraz aktivni rob signala ure (**active clock edge**) se nanaša na rob signala ure, ki povzroča spremembe stanja (pozitivni, negativni)
- Realizirana so s pomočjo kombinacijske logike in enega ali več FF
- Poznamo dva modela sinhronskih sekvenčnih vezij
 - **Moore-ov model**: Izhodi vezja so odvisni samo od trenutnega stanja vezja
 - **Mealy-ev model**: Izhodi vezja so odvisni od trenutnega stanja vezja in glavnih vhodov
- Sekvenčnim vezjem pravimo tudi **avtomati končnih stanj** (*finite state machines*) (FSM)

Avtomata Moore in Mealy

 

Moore-ov avtomat končnih stanj

 

Mealy-ev avtomat končnih stanj

Osnovni koraki načrtovanja

- Korake načrtovanja bomo predstavili ob zgledu detektorja vhodnega zaporedja **11**:
 - Vezje ima en vhod, **w** in en izhod **z**
 - Vse spremembe v vezju se odvijajo ob pozitivnem robu signala ure
 - Izhod postane **z=1** če je bil vhod **w=1** *neposredno* dva prejšnja cikla signala ure
- Iz zahtev sledi, da **z** ni odvisen samo od **w**!

CLK	t ₀	t ₁	t ₂	t ₃	t ₄	t ₅	t ₆	t ₇	t ₈	t ₉	t ₁₀
w	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
z	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0

Diagram prehajanja stanj

- Za naš primer začetno stanje imenujmo A
- Dokler je $w=0$ bo vezje ostajalo v tem stanju in izhod $z=0$

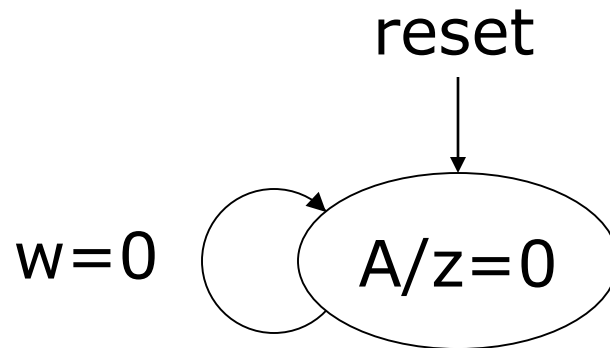


Diagram prehajanja stanj

- Ko postane $w='1'$, si mora vezje to 'zapomniti'. To stori tako, da preide v novo stanje (**B**).
- Tak prehod se zgodi ob naslednjem pozitivnem robu signala ure



 


Diagram prehajanja stanj

 - Ko se vezje nahaja v stanju **B** in postane $w=1$, si mora vezje to ponovno zapomniti, tako da preide v stanje (**C**)



Popoln diagram prehajanja stanj

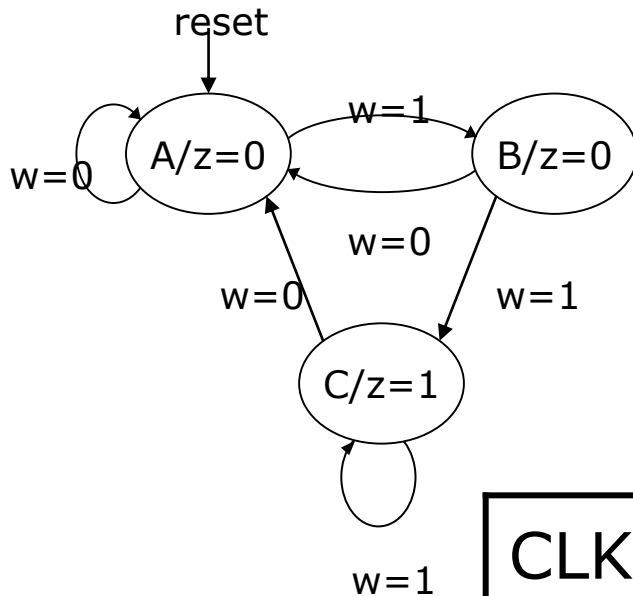


CLK	t ₀	t ₁	t ₂	t ₃	t ₄	t ₅	t ₆	t ₇	t ₈	t ₉	t ₁₀
w	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
stanje	-	A	B	A	B	C	A	B	C	C	A
z	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0

Moore-ov model diagrama stanj

Tabela prehajanja stanj

 - Tabela prehajanja stanj (**state table**) vsebuje
 - Vse prehode iz trenutnega stanja v naslednje za vse vrednosti vhodnih signalov
 - Izhod **z**, ki je določen glede na trenutno stanje



Trenutno stanje	Naslednje stanje		Izhod z
	w=0	w=1	
A	A	B	0
B	A	C	0
C	A	C	1

Kodiranje stanj

- Stanja so določena s črkami (**A**, **B** in **C**)
- Vsako stanje je predstavljeno z določeno kombinacijo **spremenljivk stanja** (*state variables*)
- Vsaka spremenljivka stanja je izvedena s FF
- Realizirati moramo **3** stanja, kar lahko storimo z **dvema** spremenljivkama stanja
 - Trenutno stanje kodiramo z $Q_2(t)$ $Q_1(t)$ (spremenljivki trenutnega stanja)
 - Naslednje stanje kodiramo z $Q_2(t+1)$ $Q_1(t+1)$ (spremenljivki naslednjega stanja)

Tabela kodiranja stanj

	Trenutno stanje $Q_2(t) Q_1(t)$	Naslednje stanje		Izhod z
		$w=0$	$w=1$	
		$Q_2(t+1)$ $Q_1(t+1)$	$Q_2(t+1)$ $Q_1(t+1)$	
A	00	00	01	0
B	01	00	10	0
C	10	00	10	1
	11	XX	XX	X

Zaradi popolnosti smo dodali še stanje $Q_2(t) Q_1(t) = 11$.

Diagrami naslednjih stanj in izhodov

- Iz tabele kodiranja stanj sestavimo Veitcheve diagrame za:
 - Izhode vezja (**z**)
 - Vhode za FF (V-diagrami naslednjih stanj)
- Tvorba diagramov naslednjih stanj je odvisna od uporabljenih tipov FF (D, T, JK)
 - D-FF je najbolj enostaven za realizacijo: Diagram naslednjih stanj lahko kar preberemo iz tabele kodiranja stanj, ker je:
 $Q(t+1)=D$
 - T in JK realizacijo bomo obdelali pozneje

Diagrami naslednjih stanj

	Trenutno stanje $Q_2(t) \ Q_1(t)$	Naslednje stanje				Izhod z
		$w=0$		$w=1$		
		$Q_2(t+1)$	$Q_1(t+1)$	$Q_2(t+1)$	$Q_1(t+1)$	
A	00	0	0	0	1	0
B	01	0	0	1	0	0
C	10	0	0	1	0	1
	11	X	X	X	X	X

$$Q_2(t+1) = w \cdot (Q_1(t) + Q_2(t))$$

$$Q_1(t+1) = w \cdot Q_1(t)' \cdot Q_2(t)'$$

$Q_1(t)$


	$Q_2(t)$	X	X	1	0
		0	1	0	0
		w			

$Q_1(t)$


	$Q_2(t)$	X	X	0	0
		0	0	1	0
		w			

Diagram izhoda

	Trenutno stanje $Q_2(t) \ Q_1(t)$	Naslednje stanje		Izhod z
		$w=0$	$w=1$	
		$Q_2(t+1) \ Q_1(t+1)$	$Q_2(t+1) \ Q_1(t+1)$	
A	00	00	01	0
B	01	00	10	0
C	10	00	10	1
	11	XX	XX	X

 

Časovní diagram

 

Razvoj digitalnih sistemov

Sinhrona sekvenčna vezja:
Realizacije z uporabo
T in JK FF

Primer načrtovanja šteevca

- Načrtajte 2-bitni števec, ki šteje
 - V sekvenci $0,1,2,3,0,\dots$ če je kontrolni signal $U=1$, oziroma
 - V sekvenci $0,3,2,1,0,\dots$ če je kontrolni signal $U=0$
- To je števec po modulu 4 gor/dol
 - Vsebuje vhod U ki nadzira smer štetja ($U=up$) gor
 - RESET vhod s katerim ponastavimo števec na 0
 - Dva izhoda (Z_1Z_0) ki predstavljata vsebino štetja (0-3)
 - Števec šteje ob pozitivnih spremembah skupnega signala ure
- Načrtajte števec kot sinhronski sekvenčni avtomat z uporabo T in JK FF

Diagram prehajanja stanj števca

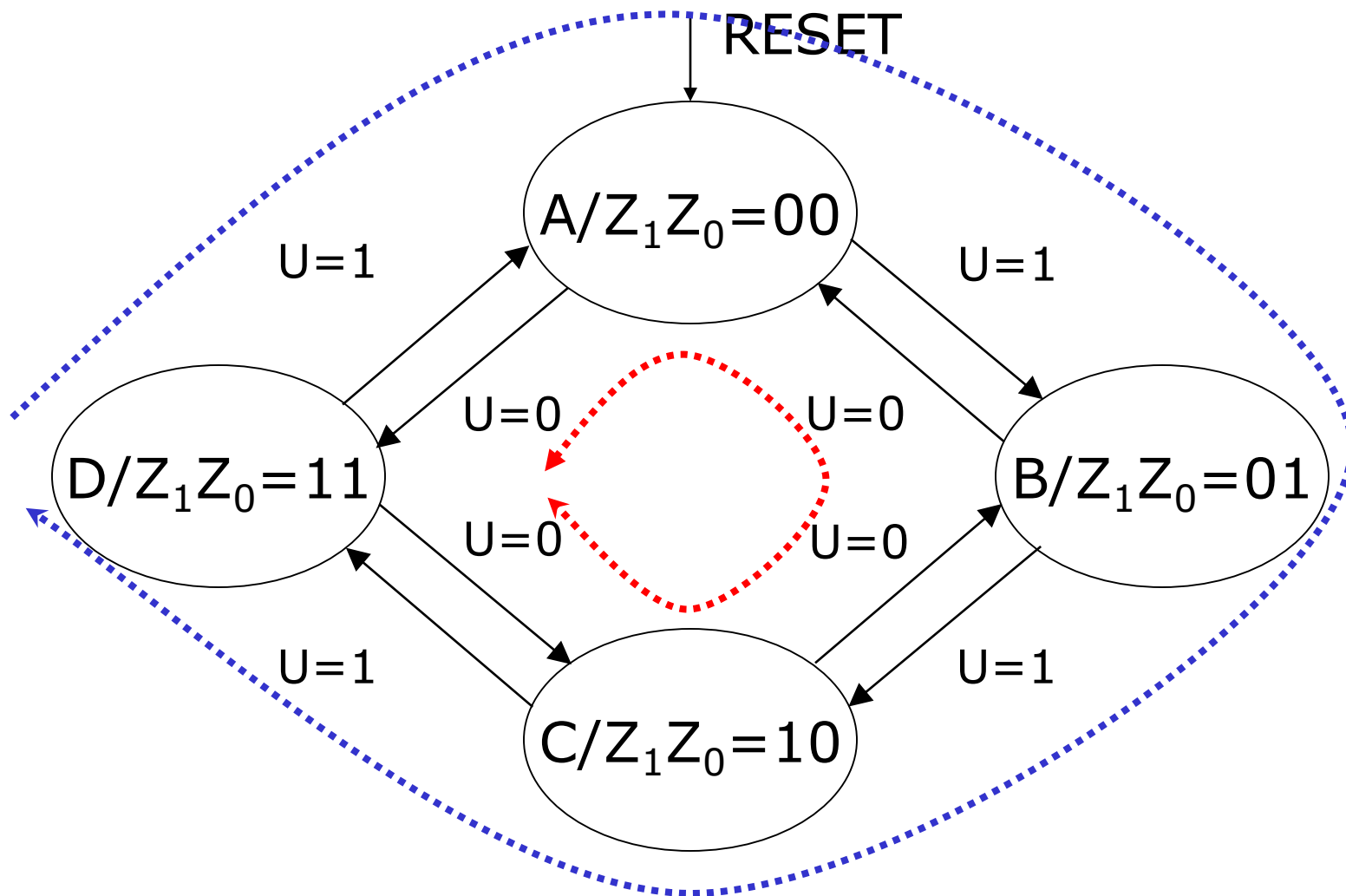


Tabela prehajanja stanj števca

Trenutno stanje	Naslednje stanje		Izhod Z_2Z_1
	U=0	U=1	
A	D	B	00
B	A	C	01
C	B	D	10
D	C	A	11


Kodiranje stanj števca

	Trenutno stanje (t) Q_2Q_1	Naslednje stanje (t+1)		Izhod Z_2Z_1
		U=0	U=1	
		Q_2Q_1	Q_2Q_1	
A	00	11	01	00
B	01	00	10	01
C	10	01	11	10
D	11	10	00	11


Diagrami naslednjih stanj in izhodov

	Trenutno stanje Q_2Q_1	Naslednje stanje				Izhod $Z_2 Z_1$	
		U=0		U=1		Z_2	Z_1
		Q_2	Q_1	Q_2	Q_1		
A	00	1	1	0	1	0	0
B	01	0	0	1	0	0	1
C	10	0	1	1	1	1	0
D	11	1	0	0	0	1	1

$$Q_1(t+1) = Q_1(t)'$$

 
 
$$Q_2(t+1) = (Q_2(t) \oplus Q_1(t) \oplus U)'$$



Načrtovanje s T oz. JK-FF

- Za T oz. JK FF moramo njihove vhode določiti *posebej*.
- Začnemo s konstrukcijo tabele prehajanja stanj za uporabljen tip FF
 - Tabela podaja število vhodov za dano spremembo stanja
- Tabelo prehajanja stanj uporabljamo skupaj s tabelo kodiranja stanj, tako da naredimo **vzbujalno tabelo** (*excitation table*)
 - Vzbujalna tabela vsebuje vse potrebne vhode FF, ki jih moramo 'vzbuditi' da bi se zgodil prehod v naslednje stanje

Tabela prehajanja stanj

J	K	Q	Q ⁺
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

JK
Tabela
prehajanja
stanj

T	Q	Q ⁺
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

T
Tabela
prehajanja
stanj

Q⁺ je naslednje stanje

Izvedba s T FF

Q	Q(t+1)	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Uporabljamo tabelo prehajanja stanj za tvorbo funkcij vhodov FF v tabeli kodiranja stanj



Vzbujalna tabela

Trenutno stanje Q_2Q_1	Naslednje stanje				Izhod Z_2Z_1
	U=0		U=1		
	Q_2Q_1	T_2T_1	Q_2Q_1	T_2T_1	
00	11	11	01	01	00
01	00	01	10	11	01
10	01	11	11	01	10
11	10	01	00	11	11

Vzbujalna tabela in V-diagrami


Trenutno stanje Q_2Q_1	Naslednje stanje		Izhod Z_2 Z_1	
	$U=0$	$U=1$		
	T_2T_1	T_2T_1		
00	11	01	0	0
01	01	11	0	1
10	11	01	1	0
11	01	11	1	1

$$Z_2 = Q_2 \quad Z_1 = Q_1$$

  

$$T_2 = Q_1U + Q_1'U' = (Q_1 \oplus U)'$$

Realizacija vezja s T-FF

 

Realizacija vezja z JK-FF

- Uporabljamo tabelo prehajanja stanj za tvorbo funkcij vhodov FF v tabeli kodiranja stanj:
Vendar tokrat za vsak vhod FF posebej (J in K)

Trenutno stanje Q_2Q_1	Naslednje stanje		Izhod Z_2Z_1
	U=0	U=1	
	Q_2Q_1	Q_2Q_1	
00	11	01	00
01	00	10	01
10	01	11	10
11	10	00	11

$Q(t)$	$Q(t+1)$	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

JK tabela
prehajanja stanj

Realizacija vezja z JK-FF



Q	Q(t+1)	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Trenutno stanje Q_2Q_1	Naslednje stanje						Izhod Z_2Z_1
	U=0			U=1			
	Q_2Q_1	J_2K_2	J_1K_1	Q_2Q_1	J_2K_2	J_1K_1	
00	11	1X	1X	01	0X	1X	00
01	00	0X	X1	10	1X	X1	01
10	01	X1	1X	11	X0	1X	10
11	10	X0	X1	00	X1	X1	11

JK tabela
prehajanja
stanj


Vzbujalna tabela in V-diagrami

Trenutno stanje Q_2Q_1	Naslednje stanje						Izhod Z_2Z_1
	U=0			U=1			
	Q_2Q_1	J_2K_2	J_1K_1	Q_2Q_1	J_2K_2	J_1K_1	
00	11	1X	1X	01	0X	1X	00
01	00	0X	X1	10	1X	X1	01
10	01	X1	1X	11	X0	1X	10
11	10	X0	X1	00	X1	X1	11

  


Vzbujalna tabela in V-diagrami

Trenutno stanje Q_2Q_1	Naslednje stanje						Izhod Z_2Z_1
	U=0			U=1			
	Q_2Q_1	J_2K_2	J_1K_1	Q_2Q_1	J_2K_2	J_1K_1	
00	11	1X	1X	01	0X	1X	00
01	00	0X	X1	10	1X	X1	01
10	01	X1	1X	11	X0	1X	10
11	10	X0	X1	00	X1	X1	11

 


$$J_2 = (Q_1 \oplus U)'$$

 

$$K_2 = (Q_1 \oplus U)'$$

Vezje z JK-FF

 

Razvoj digitalnih sistemov

Sinhronska sekvenčna vezja:
Problem kodiranja stanj,
Mealy-evi avtomati

Problem kodiranja stanj


- V splošnem so vezja veliko večja kot predstavljeni zgled in drugačno kodiranje stanj ima lahko velik vpliv na ceno končne realizacije vezja
- Običajno je nepraktično iskati optimalno določitev kodiranja stanj, saj imamo opravka z velikim številom stanj
- CAD orodja izvajajo kodiranje stanj s hevrističnimi pristopi

Napotki za kodiranje stanj


- NE zagotavljajo minimalne rešitve
 - Stanja kodiramo kot sosedna, če se njihove kode razlikujejo samo v eni spremenljivki stanja
1. Stanja, ki imajo **enako naslednje stanje za dani vhod**, kodiramo kot sosedna
 - 2. Naslednja stanja, ki izvirajo iz istega trenutnega stanja**, kodiramo kot sosedna
 3. Stanja, ki so naslednja stanja istega stanja kodiramo kot sosedna
 4. Stanja, ki imajo enak izhod za dani vhod kodiramo kot sosedna (skupine '1' v V-diagramu izhoda)

Navodila za kodiranje stanj

 1. Stanja, ki imajo enako naslednje stanje za dani vhod, kodiramo kot sosedna



 2. Naslednja stanja, ki izvirajo iz istega trenutnega stanja, kodiramo kot sosedna




Navodila za kodiranje stanj

Narišite tabelo prehajanja stanj

1. Izhodiščnemu stanju postavite številko '0' in ga dajte v celico 0
(začetno stanje ima izhode vseh FF 0)
2. Upoštevajte navodili o izvoru in ponoru stanj (prejšnja prosojnica) in stanja kodirajte
3. Če naletite na skupino 3 ali 4 sosednih stanj, jih postavite skupaj v 4 sosedna polja v tabeli stanj
4. Prejšnji napotek je manj pomemben kot prvi in drugi, razen če vezje nima več izhodov

Zgled: Moore-ov diagram prehajanja stanj

Detektor 101 sekvence:

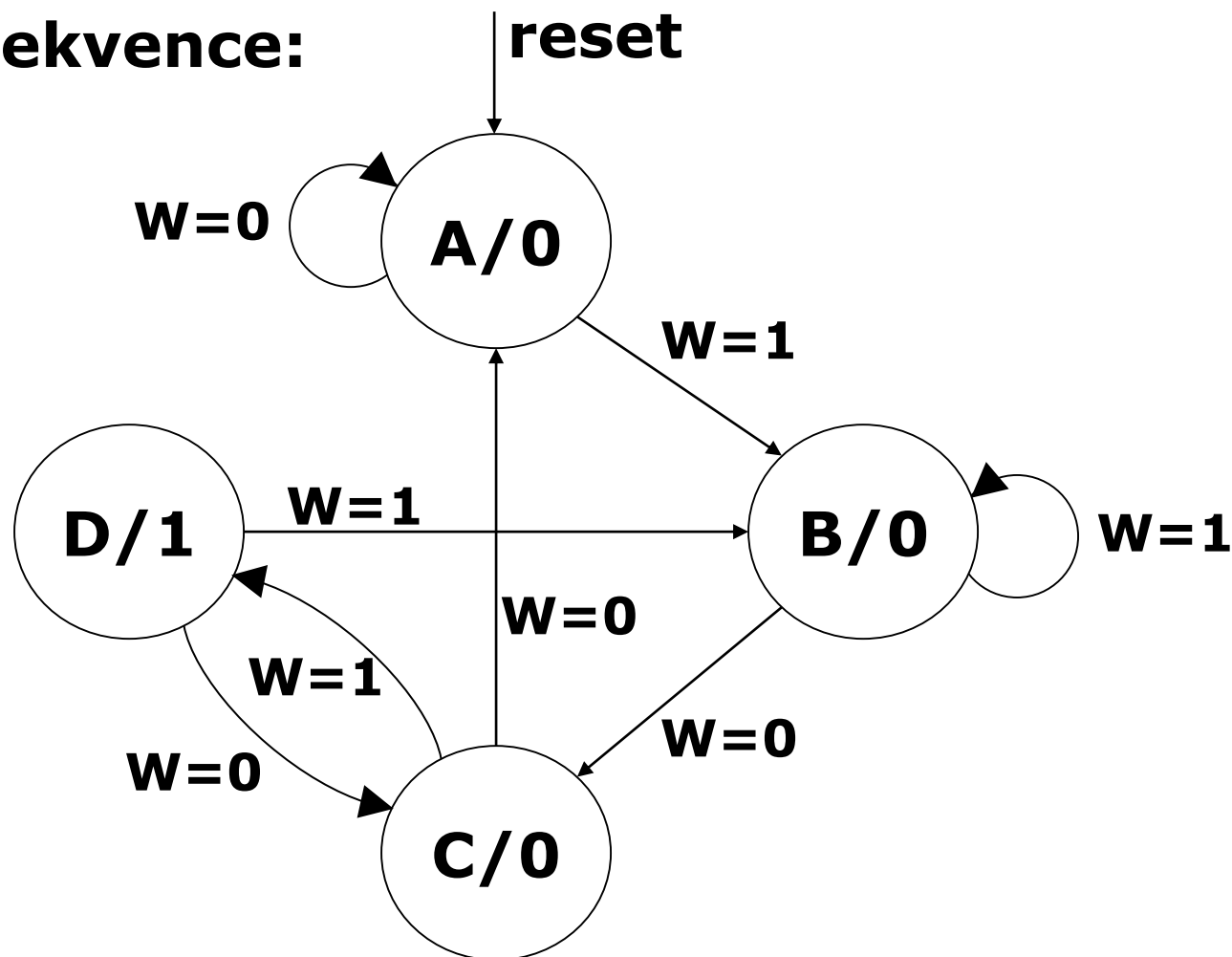


Kodiranje stanj "ena naenkrat"

- Ena možnost kodiranja stanj je, da izberemo toliko spremenljivk stanja kot je stanj v sekvenčnem vezju
- Za vsako stanje so vse spremenljivke stanja razen ene enake 0
- Spremenljivka, katere vrednost je 1 je aktivna
 - ***Od tod ime "ena naenkrat"***
- Poveča število FF, ki se rabijo za realizacijo, vendar zagotavlja enostavnejše izhodne izraze
 - Enostavnejši izhodni izrazi omogočajo hitrejše delovanje vezja, saj je zakasnitev širjenja manjša od izhodov FF do končnih izhodov sekvenčnega vezja

Mealy-ev avtomat

 
- **Mealy-ev pristop:** izhodi vezja so odvisni od trenutnega stanja vezja in glavnih vhodov vezja, kar omogoča večjo prilagodljivost pri načrtovanju sekvenčnih vezij
- Večja prilagodljivost pomeni enostavnejša vezja



Mealy-ev avtomat


Mealy-ev diagram stanj

 - V Mealy-evem pristopu izhodi niso več povezani z določenim stanjem
 - Izhodi so povezani s prehodi med stanji.
 - Posledica: Stanja nimajo več samo ene funkcije.
- Tipični Mealy-ev diagram stanj
 - Detektor $w=11$ sekvence



Mealy-eva tabela stanj

 
- Mealy-eva tabela stanj se razlikuje od Moore-ove samo s stališča izhodov.




Trenutno stanje	Naslednje stanje		Izhod z	
	w = 0	w = 1	w = 0	w = 1
A	A	B	0	0
B	A	B	0	1

Kodiranje stanj

	Trenutno stanje	Naslednje stanje		Izhod	
		$w = 0$	$w = 1$	$w = 0$	$w = 1$
	Q	Q	Q	z	z
A	0	0	1	0	0
B	1	0	1	0	1

 

$$Q(t+1) = w$$

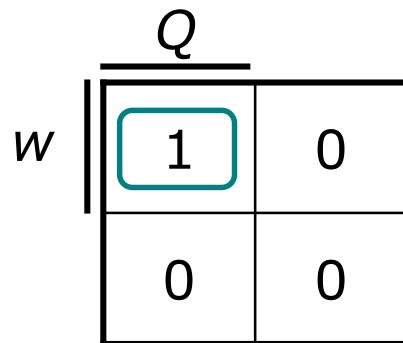

$$z = w \cdot Q(t)$$

 


Diagram stanj za detektor zaporedja $w=101$ kot Mealy-jev avtomat

CLK	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8	t_9	t_{10}	t_{11}	t_{12}	t_{13}	t_{14}	t_{15}
w	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
z	A	A	B	B	C	A	B	B	C	A	B	B	C	A	B	B



 


Diagram stanj za detektor zaporedja $w=1011$ kot Mealy-ev avtomat


CLK	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8	t_9	t_{10}	t_{11}	t_{12}	t_{13}	t_{14}	t_{15}
w	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
z	-	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
z	A	B	C	D	B	C	D	B	C	D	C	D	A	B	B	B

 

Odskakovanja tipk kot Mealy-ov avtomat

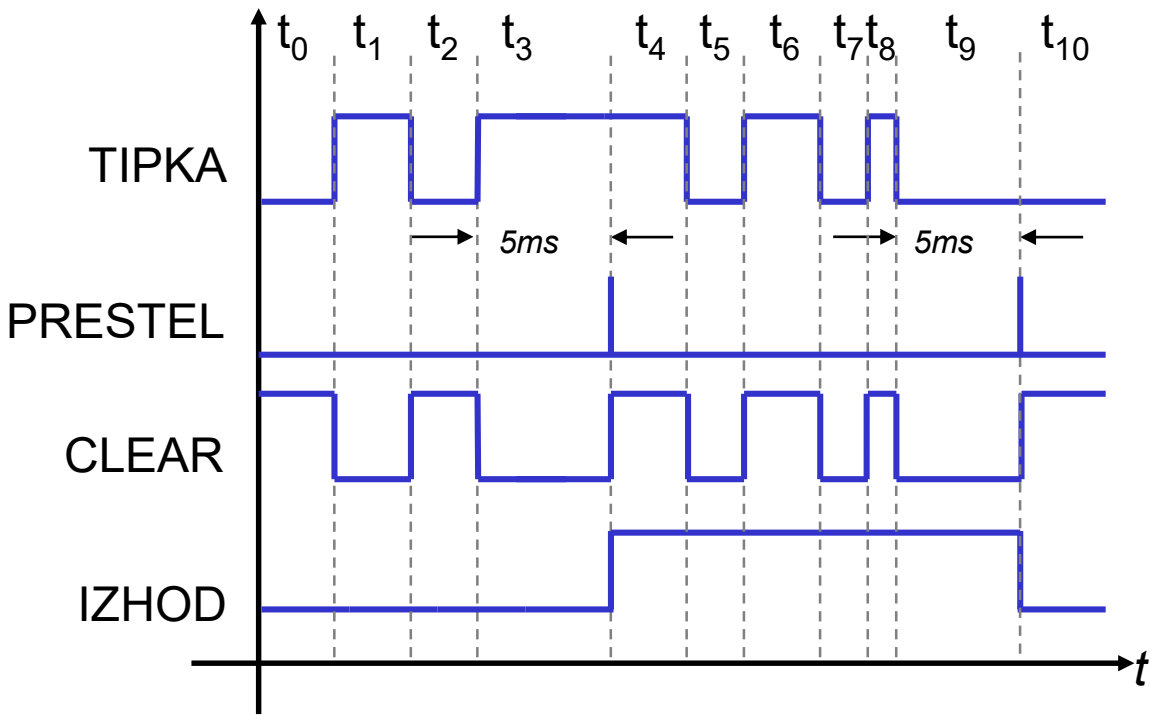

Tipka Prestel / Clear Izhod
 0 0 / 0 0

 

Pretvorbe avtomatov

- Dva avtomata sta **ekvivalentna**, če se pri enakem vhodnem nizu odzivata z enakim izhodnim nizom.
- Vsak FSM lahko pretvorimo iz tipa Moore v tip Mealy in obratno.

Moore → Mealy

Število stanj Mealy-vega avtomata ostane nespremenjeno!

Izhod v Mealy-evem avtomatu določimo tako, da v naslednjih stanjih dodamo izhod stanja v Moore-ovem avtomatu.

Trenutno stanje	Naslednje stanje				
	TIPKA/PRESTEL				IZHODA
	00	01	10	11	IZHOD/CLEAR
S_0	S_0	S_0	S_1	S_1	0 1
S_1	S_0	S_0	S_1	S_2	0 0
S_2	S_3	S_3	S_2	S_2	1 1
S_3	S_3	S_0	S_2	S_2	1 0

Trenutno stanje	Naslednje stanje			
	TIPKA/PRESTEL			
	00	01	10	11
S_0	$S_0/01$	$S_0/01$	$S_1/00$	$S_1/00$
S_1	$S_0/01$	$S_0/01$	$S_1/00$	$S_2/11$
S_2	$S_3/10$	$S_3/10$	$S_2/11$	$S_2/11$
S_3	$S_3/10$	$S_0/01$	$S_2/11$	$S_2/11$


Mealy → Moore

Število stanj v Moore-ovega avtomata, ki izvirajo iz enega stanja Mealy-evega avtomata je odvisno od števila različnih izhodov Mealy-evega avtomata!

	x=0	x=1
S_1	$S_2/1$	$S_3/0$
S_2	$S_5/1$	$S_3/1$
S_3	$S_1/0$	$S_5/0$
S_4	$S_2/1$	$S_4/1$
S_5	$S_3/0$	$S_2/1$

	x=0	x=1	izhod
S_{10}	S_{21}	S_{30}	0
S_{21}	S_{51}	S_{31}	1
S_{30}	S_{10}	S_{50}	0
S_{31}	S_{10}	S_{50}	1
S_{41}	S_{21}	S_{41}	1
S_{50}	S_{30}	S_{21}	0
S_{51}	S_{30}	S_{21}	1

Mealy → Moore

 

Trenutno stanje	Naslednje stanje			
	Tipka Prestel			
	00	01	10	11
A	A/10	A/10	A/00	B/11
B	B/11	A/01	B/11	B/11

Trenutno stanje	Naslednje stanje				
	Tipka Prestel				clear/izhod
	00	01	10	11	
A ₀₀	A ₁₀	A ₁₀	A ₀₀	B ₁₁	00
A ₀₁	A ₁₀	A ₁₀	A ₀₀	B ₁₁	01
A ₁₀	A ₁₀	A ₁₀	A ₀₀	B ₁₁	10
B ₁₁	B ₁₁	A ₀₁	B ₁₁	B ₁₁	11

Razvoj digitalnih sistemov

Minimizacija stanj

Minimizacija stanj

- Za enostavne FSM minimalno število stanj razberemo kar iz njihovega diagrama stanj
 - Primer enostavnih FSM so števc
- Za kompleksnejše FSM je zelo verjetno, da bo začetni diagram stanj vseboval več stanj kot je potrebno za izvedbo funkcije
- Minimizacija stanj je potrebna, saj manj stanj pomeni manj FF za realizacijo vezja
 - Ponavadi se zmanjša tudi kompleksnost kombinacijskih vezij
- Namesto, da bi iskali ekvivalentna stanja, je praviloma lažje iskati **neekvivalentna** stanja
 - Slednje izkoriščamo pri procesu minimizacije stanj

Ekvivalenca stanj

- **Definicija:** Stanji S_i in S_j sta ekvivalentni takrat in samo takrat, ko se za vsako vhodno sekvenco tvori enaka izhodna sekvenco, ne glede na to ali je izhodiščno stanje S_i ali S_j
- Če damo vhod $w=0$ na FSM v stanju S_i in FSM preide v stanje S_u , potem je S_u označimo kot **naslednje stanje pri $w=0$** stanja S_i
- Podobno, če je vhod $w=1$ in FSM preide v stanje S_y , potem je S_y **naslednje stanje pri $w=1$** stanja S_i
- Vsa naslednja stanja S_i so njegova **naslednja stanja pri $w=k$**
- Velja dokler imamo en vhod k , ki je lahko samo 0 ali 1. Če imamo več vhodov, potem k predstavlja vsa vrednotenja vhodov

Minimizacija z razdelki

- Iz definicije ekvivalentnosti stanj sledi, če sta stanja S_i and S_j ekvivalentnim potem so ekvivalentni tudi ustrezni ***k-nasledniki***
- Ob tem lahko zasnujemo postopek minimizacije, ki jemlje FSM kot niz. V postopku minimizacije tak niz razdelimo v ***razdelke***, ki so sestavljeni iz neekvivalentnih podnizov
- **Definicija: Razdelek** sestoji iz enega ali več blokov, kjer vsak blok sestoji iz podniza stanj, ki so lahko ekvivalentna, vendar so stanja v enega bloka neekvivalentna stanjem v drugih blokih

Minimizacija z razdelki

Trenutno stanje	Naslednje stanje		Izhod Z
	w=0	w=1	
A	B	C	1
B	D	F	1
C	F	E	0
D	B	G	1
E	F	C	0
F	E	D	0
G	F	G	0

Začetni razdelek vsebuje vsa stanja v eni grupi

$$P_1 = (ABCDEFGG)$$

Zgled minimizacije z razdelki

- Naslednji razdelek loči stanja, ki imajo različne izhode:
 $P_2 = (\text{ABD})(\text{CEFG})$
- Pregledamo vsa naslednja stanja pri vhodu 0 in 1 v vsakem bloku:
 - Blok (**ABD**):
 - Naslednja stanja pri $w=0$ (**BDB**)
 - Naslednja stanja pri $w=1$ (**CFG**)
 - Blok (**CEFG**):
 - Naslednja stanja pri $w=0$ (**FFEF**)
 - Naslednja stanja pri $w=1$ (**ECDG**)

Vsa stanja niso v enem bloku. Problem je pri stanju **F**, ki ima naslednje stanje **D**. Zato bo stanje **F** NEEKVIVALENTNO ostalim **CEG**.
- Novo stanje **F** zato postavimo v svojo skupino.

Trenutno stanje	Naslednje stanje		Izhod z
	w=0	w=1	
A	B	C	1
B	D	F	1
C	F	E	0
D	B	G	1
E	F	C	0
<u>F</u>	E	<u>D</u>	0
G	F	G	0

$$P_3 = (\text{ABD})(\text{CEG})(\text{F})$$

Zgled minimizacije z razdelki

- $P_3 = (\text{ABD})(\text{CEG})(\text{F})$
- Blok (ABD):
 - Naslednja stanja pri $w=0$ (BDB)
So vsa v istem bloku
 - Naslednja stanja pri $w=1$ (CFG)
Niso v istem bloku, ker je **F** v drugem bloku kot **C** in **G**. Zato bo stanje **B** v novem bloku.
- Blok (CEG):
 - Naslednja stanja pri $w=0$ (FFF)
 - Naslednja stanja pri $w=1$ (ECG)
C, E in G imamo lahko še vedno za ekvivalentna

Trenutno stanje	Naslednje stanje		Izhod z
	w=0	w=1	
A	B	C	1
B	D	F	1
C	F	E	0
D	B	G	1
E	F	C	0
F	E	D	0
G	F	G	0

$$P_4 = (\text{AD})(\text{B})(\text{CEG})(\text{F})$$

Zgled minimizacije z razdelki

- $P_4 = (AD)(B)(CEG)(F)$
- Blok (AD)
 - Naslednja stanja pri $w=0$ (BB)
 - Naslednja stanja pri $w=1$ (CG)
So vsa v istem bloku.
- Blok (CEG)
 - Naslednja stanja pri $w=0$ (FFF)
 - Naslednja stanja pri $w=1$ (ECG)
So vsa v istem bloku.

Sledi torej, da bo $P_5 = P_4 \rightarrow$ zato se postopek zaključi.

Stanji A in D sta ekvivalentni
Stanja C, E in G so ekvivalentna

Trenutno stanje	Naslednje stanje		Izhod z
	w=0	w=1	
A	B	C	1
B	D	F	1
C	F	E	0
D	B	G	1
E	F	C	0
F	E	D	0
G	F	G	0

$$P_5 = (AD)(B)(CEG)(F)$$

Zgled minimizacije z razdelki

- Tabelo stanj zapišemo na novo
- Izbrišemo vrstice za D, E in G
- Zamenjamo stanja:
 $D \rightarrow A$ in vse $E \rightarrow C$ ter $G \rightarrow C$


Trenutno stanje	Naslednje stanje		Izhod z
	w=0	w=1	
A	B	C	1
B	A	F	1
C	F	C	0
F	C	A	0

Trenutno stanje	Naslednje stanje		Izhod z
	w=0	w=1	
A	B	C	1
B	D	F	1
C	F	E	0
D	B	G	1
E	F	C	0
F	E	D	0
G	F	G	0

$$P_5 = (AD)(B)(CEG)(F)$$

Minimizacija z razdelki

 - Določite katera stanja so ekvivalentna v podanem diagramu stanj



Trenutno stanje	Naslednje stanje		Izhod z
	w=0	w=1	
A	B	C	0
B	B	D	0
C	E	C	0
D	D	F	0
E	E	F	0
F	E	D	1

Minimizacija Mealy-evih avtomatov

- Stanji Mealy-evega FSM, ki imata:
 - enak izhod ob isti vhodni sekvenci in
 - prehajata **v enaki stanji** pod istimi vhodnimi pogoji
 - sta enaki in ju lahko združimo v eno stanje.
- Ta proces ponavljamo, dokler ni več ekvivalentnih stanj.

